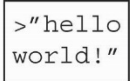


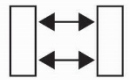
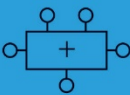
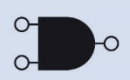
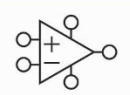

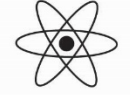


## Розділ 4. Теми:

- Вступ
- Комбінаційна логіка
- Структурне моделювання
- Послідовнісна логіка
- Знову комбінаційна логіка
- Скінченні автомати
- Параметризовані модулі
- Середовище тестування

|                      |   |
|----------------------|---|
| Application Software |    |
| Operating Systems    |    |
| Architecture         |    |
| Micro-architecture   |    |
| Logic                |    |
| Digital Circuits     |    |
| Analog Circuits      |    |
| Devices              |  |
| Physics              |  |

# Вступ

- Мови опису і верифікації апаратури (HDL):
  - Визначають функціональність проєктованого пристрою
  - Засоби САПР синтезують оптимізовану схему пристрою, яка складається з логічних елементів
- Більшість комерційних проєктів побудована з використанням мов HDL
- Дві лідируючі мови HDL:
  - **SystemVerilog**
    - Розроблений в 1984 році компанією Gateway Design Automation
    - Стандарт IEEE standard (1364) – в 1995
    - Розширений стандарт – в 2005 (IEEE STD 1800-2009)
    - Останній стандарт IEEE STD 1800-2012
  - **VHDL 2008**
    - Розроблений в 1981 міністерством оборони США
    - Стандарт IEEE standard (1076) – в 1987
    - Обновлено в 2008 (IEEE STD 1076-2008)

# Від HDL описання до логічних елементів

- **Моделювання**

- Тестові впливи подаються на входи
- Аналіз виходів – для перевірки коректності роботи
- Мільйони доларів, зекономлених при налагодженні в процесі моделювання, – замість тестування апаратури

- **Синтез**

- Перетворення HDL коду у список з'єднань (*netlist*) апаратного модуля (список елементів і зв'язків між ними)

**Важливо:**

**При використанні HDL потрібно думати про апаратну реалізацію HDL коду**

# Нові конструкції SystemVerilog

- C-синтаксис
- ООП
- Структури, черги, динамічні масиви, перелічення
- Перетворення типів
- Контроль поведінки програми за допомогою foreach, return, break, continue
- Semaphores, mailboxes
- Assertions

Універсальний тип logic (замість reg і wire)

Покращена ініціалізація типів

```
Reg [63:0] data = '1; // data = '0; data = 'bz
```

## Перераховні типи

```
enum {ONE, TWO, THREE} state; // int за замовчуванням
enum {ONE 1, FIVE = 5, TEN = 10} state;
$display("\n"Current state id %dc(%b)", State.name); // друк значень
```

Можна задати тип явно

```
enum bit (TRUE, FALSE) Boolean;
enum logic [1:0] {WAIT, LOAD, READY} state;
```

Описання машини станів

```
enum {WAIT, LOAD, STORE} state, NextState;
always_ff @(posedge clock, negedge, resetN)
    if (!resetN) State <= WAITE;
    else State <= NextState;
always_comb begin
    case (State)
        WAITE: NextState = LOAD;
        LOAD: NextState = Store;
        Store: NextState = Wait;
    endcase
end
```

## Структури

```
struct {  
    int a,b;  
    logic [23:0] address;  
    bit error;  
} Instruction_Worg;
```

## Об'єднання

```
union {  
    int i;  
    int unsigned u;  
} data;
```


## Багатовимірні масиви (зберігаються в пам'яті як вектор)

```
logic [3:0][7:0] data;  
logic [1:0][3:0][7:0] data1;
```

## Доступ до вектора

```
logic [1:0][1:0][7:0] a;  
a[1][1][0]= 1'b0;  
a=32'h1A3C5E7;  
a[1][0][3:0] = 4'hF;  
a[0]=16'hACE;
```

# Модулі System Verilog

 

## Два типа модулів:

- **Поведінковий:** описує, що робить модуль
- **Структурний:** визначає модуль як сукупність взаємозв'язаних більш простих модулів

# Поведінкове описання на System Verilog

## SystemVerilog:


```
module example(input  logic a, b, c,  
               output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;  
endmodule
```



# HDL моделювання

## SystemVerilog:

```
module example(input  logic a, b, c,  
               output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;  
endmodule
```

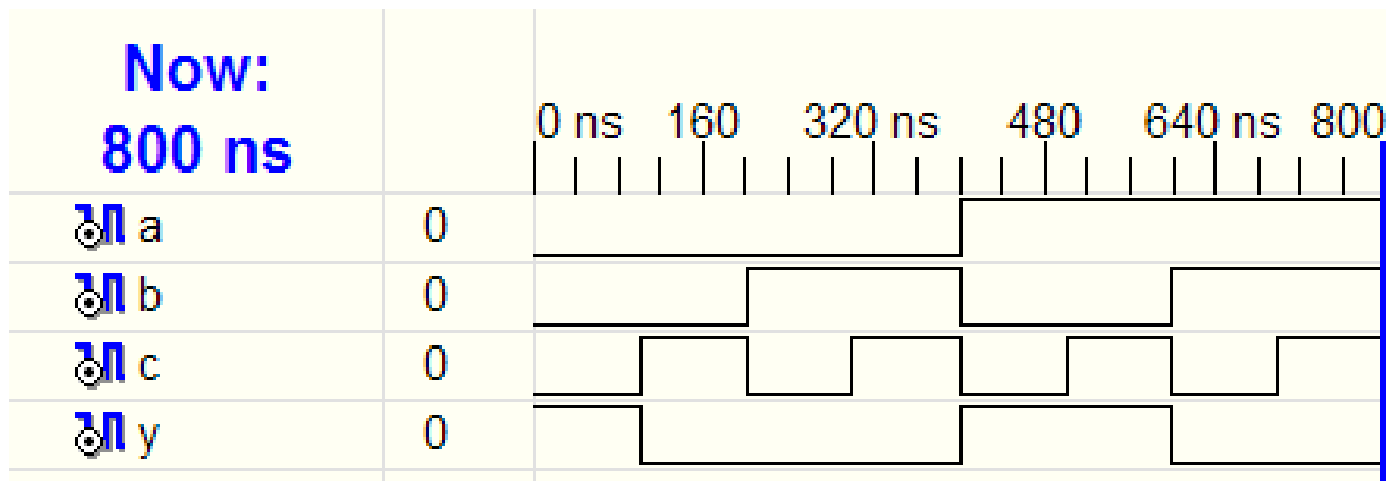


# HDL синтез

## SystemVerilog:

```
module example(input  logic a, b, c,  
               output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;  
endmodule
```

## Синтез:

 

# Синтаксис Verilog

- Чутливий до регістру символів
  - Приклад: `reset` і `Reset` не одне і те ж.
- Імена не можуть починатися з цифри. Приклад: `2mux` – некоректне ім'я
- Пропуски ігноруються
- Коментарі:
  - `//` однорядковий
  - `/*` багаторядковий  
коментар `*/`

# Синтез структурних модулів


```
module and3(input  logic a, b, c,  
            output logic y);  
    assign y = a & b & c;  
endmodule
```

```
module inv(input  logic a,  
            output logic y);  
    assign y = ~a;  
endmodule
```

```
module nand3(input  logic a, b, c  
             output logic y);  
    logic n1;                // внутрішній сигнал  
  
    and3 andgate(a, b, c, n1); // екземпляр and3  
    inv  inverter(n1, y);      // екземпляр inverter  
endmodule
```

# Порозрядні операції


```
module gates(input  logic [3:0]  a, b,  
             output logic [3:0] y1, y2, y3, y4, y5);  
  /* Чотири різних 2-входових логічних елементів  
  під'єднаних до 4-розрядних шин */  
  assign y1 = a & b;      // AND  
  assign y2 = a | b;      // OR  
  assign y3 = a ^ b;      // XOR  
  assign y4 = ~(a & b);  // NAND  
  assign y5 = ~(a | b);  // NOR  
endmodule
```

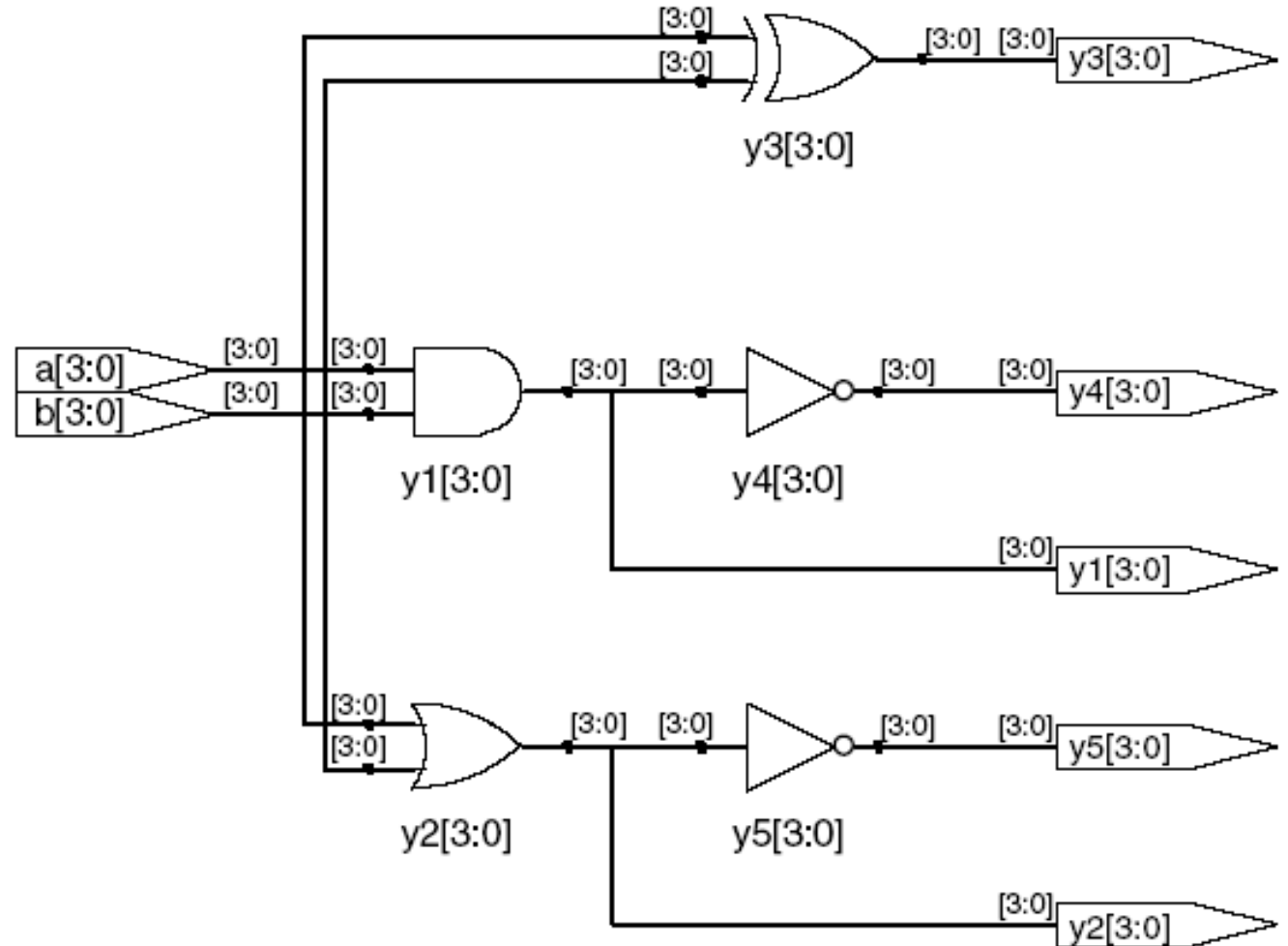

~ операція інверсії
 
# Операції скорочення


```
module and8(input  logic [7:0] a,  
            output logic      y);  
    assign y = &a;  
    // &a легше записати ніж  
    // assign y = a[7] & a[6] & a[5] & a[4] &  
    //           a[3] & a[2] & a[1] & a[0];  
endmodule
```


 
# Умовне присвоєння

Модуль 2-входового мультиплексора:

```
module mux2(input  logic [3:0] d0, d1,  
            input  logic      s,  
            output logic [3:0] y);  
    assign y = s ? d1 : d0;  
endmodule
```



?: також називається тернарним оператором тому, що має 3 входи: s, d1 і d0.

# Внутрішні сигнали

Повний 1-розрядний суматор:

```
module fulladder(input  logic a, b, cin,  
                 output logic s, cout);
```

```
    logic p, g;    // внутрішні вузли
```


```
    assign p = a ^ b;
```

```
    assign g = a & b;
```

```
    assign s = p ^ cin;
```

```
    assign cout = g | (p & cin);
```

```
endmodule
```

 



# Пріоритет операцій

## Порядок операцій

Вищий

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| ~            | Заперечення                         |
| *, /, %      | Множення, ділення, залишок          |
| +, -         | Додавання, віднімання               |
| <<, >>       | Зсув                                |
| <<<, >>>     | Арифметичний зсув                   |
| <, <=, >, >= | Порівняння (більше-менше)           |
| ==, !=       | Порівняння на рівність              |
| &, ~&        | І, І-НЕ                             |
| ^, ~^        | Виключальне АБО, виключальне АБО-НЕ |
| , ~          | АБО, АБО-НЕ                         |
| ?:           | Тернарний оператор                  |

Нищий

# Форми подання чисел

## Формат: N'B value

**N** = кількість розрядів, **B** = основа

**N'B** не є обов'язковим, але рекомендується (за замовчуванням використовується десяткова система)

| Число        | Кількість розрядів | Основа         | Десятковий еквівалент | Число в пам'яті |
|--------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 3'b101       | 3                  | Двійкова       | 5                     | 101             |
| 'b11         | Не визначено       | Двійкова       | 3                     | 00...0011       |
| 8'b11        | 8                  | Двійкова       | 3                     | 00000011        |
| 8'b1010_1011 | 8                  | Двійкова       | 171                   | 10101011        |
| 3'd6         | 3                  | Десяткова      | 6                     | 110             |
| 6'o42        | 6                  | Вісімкова      | 34                    | 100010          |
| 8'hAB        | 8                  | Шістнадцяткова | 171                   | 10101011        |
| 42           | Не визначено       | Десяткова      | 42                    | 00...0101010    |

# Робота з бітами

```
assign y = {a[2:1], {3{b[0]}}, a[0], 6'b100_010};
```

**// якщо y - 12-бітовий сигнал, то оператор вище сформує:**


```
y = a[2] a[1] b[0] b[0] b[0] a[0] 1 0 0 0 1 0
```

// подкреслення (\_) використовується тільки для

// зручності читання. SystemVerilog його ігнорує.
 
## Робота з бітами. Приклад 2


```
module mux2_8(input  logic [7:0] d0, d1,  
              input  logic      s,  
              output logic [7:0] y);  
  
    mux2 lsbmux(d0[3:0], d1[3:0], s, y[3:0]);  
    mux2 msbmux(d0[7:4], d1[7:4], s, y[7:4]);  
endmodule
```



# Непідключений високоімпедансний стан

 
## SystemVerilog:

```
module tristate(input  logic [3:0] a,  
               input  logic      en,  
               output logic [3:0] y);  
    assign y = en ? a : 4'bz;  
endmodule
```




# Затримки

```
module example(input  logic a, b, c,  
               output logic y);  
    logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;  
    assign #1 {ab, bb, cb} = ~{a, b, c};  
    assign #2 n1 = ab & bb & cb;  
    assign #2 n2 = a & bb & cb;  
    assign #2 n3 = a & bb & c;  
    assign #4 y = n1 | n2 | n3;  
endmodule
```

 

# Затримки

```
module example(input logic a,  
               b, c,  
               output logic y);  
    logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;  
    assign #1 {ab, bb, cb} =  
            ~{a, b, c};  
    assign #2 n1 = ab & bb & cb;  
    assign #2 n2 = a & bb & cb;  
    assign #2 n3 = a & bb & c;  
    assign #4 y = n1 | n2 | n3;  
endmodule
```

 

# Послідовнісна логіка

- SystemVerilog використовує **ідіоми** для описання заклок, тригерів і скінченних автоматів
- Довільні стилі HDL кодування можуть моделюватися правильно, але результат синтезу може не відповідати ні результатам моделювання, ні бажанням розробника



# Оператор always


## Загальна структура:

```
always @(sensitivity list)
    statement;
```

Кожний раз, коли відбувається подія із списку `sensitivity list`, виконується оператор `statement`
 
# D-тригер

```
module flop(input logic      clk,  
            input logic [3:0] d,  
            output logic [3:0] q);  
  
    always_ff @(posedge clk)  
        q <= d;    // вимовляється "q отримує d"  
  
endmodule
```




# D-тригер із сигналом скидання

```
module flopr(input logic      clk,  
             input logic      reset,  
             input logic [3:0] d,  
             output logic [3:0] q);
```

```
    // синхронне скидання
```


```
    always_ff @(posedge clk)  
        if (reset) q <= 4'b0;  
        else      q <= d;
```

```
endmodule
```

 

 
# D-тригер із сигналом дозволу

```
module flopren(input  logic      clk,  
               input  logic      reset,  
               input  logic      en,  
               input  logic [3:0] d,  
               output logic [3:0] q);  
  
    // асинхроне скидання і дозвіл  
    always_ff @(posedge clk, posedge reset)  
        if      (reset) q <= 4'b0;  
        else if (en)    q <= d;  
  
endmodule
```


 
# Заклацки

```
module latch(input logic clk,  
             input logic [3:0] d,  
             output logic [3:0] q);  
  
    always_latch  
        if (clk) q <= d;  
  
endmodule
```



**Увага!** В даному курсі не використовуються заклацки.

Але при написанні коду можна ненавмисно реалізувати заклацку.

Перевірити синтезований апаратний модуль – якщо він має заклацку то в коді допущена помилка.

## Інші поведінкові оператори

- Оператори, які повинні бути розміщені всередині оператору `always` :
  - `if / else`
  - `case, casez`

# Комбінаційна логіка з оператором `always`

```
module gates(input  logic [3:0] a, b,  
             output logic [3:0] y1, y2, y3, y4, y5);  
    always_comb  
    // потрібні begin/end так як є більш ніж один вираз в операторі always  
    begin  
        y1 = a & b;      // AND  
        y2 = a | b;      // OR  
        y3 = a ^ b;      // XOR  
        y4 = ~(a & b);   // NAND  
        y5 = ~(a | b);   // NOR  
    end  
endmodule
```

**Цей апаратний модуль може бути описаний за допомогою оператора неперервного присвоєння `assign` з меншою кількістю рядків коду.**

# Комбінаційна логіка з case

```
module sevenseg(input  logic [3:0] data,
                 output logic [6:0] segments);


always_comb
  case (data)
    //                abc_defg
    0: segments =      7'b111_1110;
    1: segments =      7'b011_0000;
    2: segments =      7'b110_1101;
    3: segments =      7'b111_1001;
    4: segments =      7'b011_0011;
    5: segments =      7'b101_1011;
    6: segments =      7'b101_1111;
    7: segments =      7'b111_0000;
    8: segments =      7'b111_1111;
    9: segments =      7'b111_0011;
    default: segments = 7'b000_0000; // потрібно
  endcase
endmodule
```

- Оператор Case реалізує комбінаційну логіку, **тільки якщо** у всіх гілках перераховані всі можливі вхідні комбінації
- **default** (вибір за замовчуванням)


 
# Комбінаційна логіка з casez

```
module priority_casez(input  logic [3:0] a,  
                     output logic [3:0] y);  
  
  always_comb  
    casez(a)  
      4'b1???: y = 4'b1000;  
      // ? = не визначений стан  
      4'b01??: y = 4'b0100;  
      4'b001?: y = 4'b0010;  
      4'b0001: y = 4'b0001;  
      default: y = 4'b0000;  
    endcase  
endmodule
```



# Блокуючі і неблокуючі присвоєння

<= Неблокуюче присвоєння

- виконується одночасно з іншими

= Блокуюче присвоєння



- виконується у порядку, описаному у файлі

```
// А - добрий синхронізатор з  
неблокуючим присвоєнням
```

```
module syncgood(input logic  
    clk,  
                  input logic d,  
                  output logic  
    q);  
    logic n1;  
    always_ff @(posedge clk)  
    begin  
        n1 <= d; // nonblocking  
        q <= n1; // nonblocking  
    end  
endmodule
```

```
// Б - поганий синхронізатор з  
// блокуючим присвоєнням
```
  
```
module syncbad(input logic clk,  
                input logic d,  
                output logic q);  
    logic n1;  
    always_ff @(posedge clk)  
    begin  
        n1 = d; // blocking  
        q = n1; // blocking  
    end  
endmodule
```



# Правила присвоєння сигналів

- **Синхронна послідовнісна логіка:** використовує `always_ff @(posedge clk)` і неблокуюче присвоєння (`<=`)

```
always_ff @ (posedge clk)
    q <= d; // nonblocking
```


- **Проста комбінаційна логіка:** використовує неперевне присвоєння (`assign...`)

```
assign y = a & b;
```

- **Більш складна комбінаційна логіка:** використовує `always_comb` і блокуюче присвоєння (`=`)
- Сигнал змінюється **тільки одним** оператором `always` або оператором неперервного присвоєння (спроба змінити сигнал декількома операторами `always` або `assign` без використання відключеного стану спричинить конфлікт і помилку синтезу).

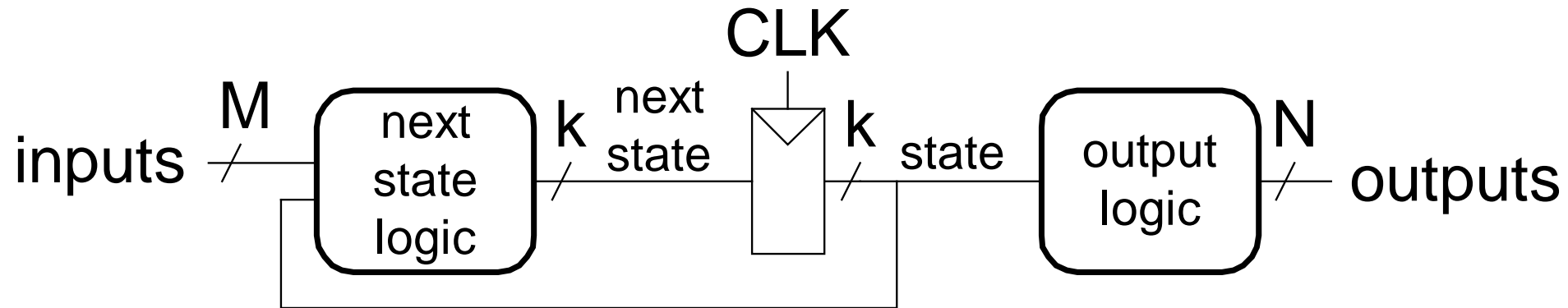
# Скінченний автомат

- Три блоки:
  - Логіка наступного стану
  - Регістр станів
  - Логіка виходів


 
# Приклад скінченного автомату на SystemVerilog: Дільник на 3

```
module divideby3FSM (input  logic clk,  
                    input  logic reset,  
                    output logic q);  
  
    typedef enum logic [1:0] {S0, S1, S2} statetype;  
    statetype [1:0] state, nextstate;  
  
    // реєстр станів  
    always_ff @ (posedge clk, posedge reset)  
        if (reset) state <= S0;  
        else      state <= nextstate;  
  
    // логіка наступного стану  
    always_comb  
        case (state)  
            S0:      nextstate = S1;  
            S1:      nextstate = S2;  
            S2:      nextstate = S0;  
            default: nextstate = S0;  
        endcase
```



```
    // логіка вихідних сигналів  
    assign q = (state == S0);  
endmodule
```

# Параметризовані модулі

## 2:1 мультиплексор:

```
module mux2
    #(parameter width = 8)    // ім'я і значення за замовчуванням
    (input  logic [width-1:0] d0, d1,
     input  logic             s,
     output logic [width-1:0] y);
    assign y = s ? d1 : d0;
endmodule
```

## Приклад з 8-бітною шиною (використовується за замовчуванням):

```
mux2 mux1(d0, d1, s, out);
```

## Приклад з 12-бітною шиною :

```
mux2 #(12) lowmux(d0, d1, s, out);
```

# Середовище тестування (TestBenches)

- HDL модуль, який тестує інший модуль: тестований пристрій (device under test - DUT)
- TestBenches **не** призначений для синтезу
- Типи тестування:
  - просте
  - з самоперевіркою
  - з самоперевіркою і тестовими векторами

# Приклад середовища тестування

- Написати System Verilog код для апаратної реалізації наступних функцій:

$$y = a'b'c' + ab'c' + ab'c'$$

```
module sillyfunction(input  logic a, b, c,
                      output logic y);
    assign y = ~a & ~b & ~c |
               a & ~b & ~c |
               a & ~b & c;
endmodule
```



# Просте середовище тестування

```
module testbench1();  
    logic a, b, c;  
    logic y;  
    // екземпляр перевірюваного пристрою  
    sillyfunction dut(a, b, c, y);  
    // послідовно формуються значення сигналів на входах  
    initial begin  
        a = 0; b = 0; c = 0; #10;  
        c = 1; #10;  
        b = 1; c = 0; #10;  
        c = 1; #10;  
        a = 1; b = 0; c = 0; #10;  
        c = 1; #10;  
        b = 1; c = 0; #10;  
        c = 1; #10;  
    end  
endmodule
```

# Середовище тестування з самоперевіркою

```
module testbench2();  
    logic  a, b, c;  
    logic  y;  
  
    // створення екземпляру dut  
    sillyfunction dut(a, b, c, y);  
  
    // послідовно беруться входи і  
    // тестуються виходи  
    initial); begin  
        a = 0; b = 0; c = 0; #10;  
        if (y !== 1) $display("000  
failed.");  
        c = 1; #10;  
        if (y !== 0) $display("001  
failed.");  
        b = 1; c = 0; #10;
```


```
        if (y !== 0) $display("010 failed.");  
        c = 1; #10;  
        if (y !== 0) $display("011 failed.");  
        a = 1; b = 0; c = 0; #10;  
        if (y !== 1) $display("100 failed.");  
        c = 1; #10;  
        if (y !== 1) $display("101 failed.");  
        b = 1; c = 0; #10;  
        if (y !== 0) $display("110 failed.");  
        c = 1; #10;  
        if (y !== 0) $display("111 failed.");  
    end  
endmodule
```

# Середовище тестування з тестовими векторами

- Файл тестових векторів: вхідні сигнали і очікувані стани виходів
- Середовище тестування:
  1. Формування тактового сигналу для зміни входів, зчитування вихідних сигналів
  2. Зчитування тестових векторів з файлу в буферний масив для наступної подачі їх на входи
  3. Присвоєння значень вхідним сигналам, визначення очікуваних значень вихідних сигналів
  4. Порівняння реальних значень вихідних сигналів з очікуваними і формування списку помилок
 
# Середовище тестування з тестовими векторами

- Середовище тестування, тактовий сигнал:
  - Зміна входніх сигналів за переднім фронтом тактового сигналу
  - Порівняння станів виходів з очікуваними значеннями за заднім фронтом тактового сигналу



- Тактовий сигнал середовища тестування також використовується для синхронізації послідовнісних схем

# Файли тестових векторів

- Файл: `example.tv`
- Містить вектори `abc_unexpected`

`000_1`

`001_0`

`010_0`

`011_0`

`100_1`

`101_1`

`110_0`

`111_0`

# 1. Генерація тактового сигналу

```
module testbench3();  
    logic          clk, reset;  
    logic          a, b, c, yexpected;  
    logic          y;  
    logic [31:0] vectornum, errors;    // bookkeeping  
variables  
    logic [3:0] testvectors[10000:0]; // array of  
testvectors  
  
    // створення екземпляру тестованого пристрою  
sillyfunction dut(a, b, c, y);  
  
    // генерація тактового сигналу  
always    // без списку чутливості нескінченний цикл  
begin  
    clk = 1; #5; clk = 0; #5;  
end
```

## 2. Зчитування тестових векторів у масив

// при запуску тесту завантажуються вектори і генерується сигнал скидання

```
initial
```

```
begin
```

```
    $readmemb("example.tv", testvectors);
```

```
    vectornum = 0; errors = 0;
```

```
    reset = 1; #27; reset = 0;
```

```
end
```

// **Зауваження:** \$readmemb зчитує файл тестових векторів,

// записаних у шістнадцятковому поданні

### 3. Призначення входів і очікувані стани виходів

```
// подача тестових векторів за переднім фронтом
// синхросигналу
always @(posedge clk)
    begin
        #1; {a, b, c, yexpected} = testvectors[vectornum];
    end
```



### 3. Порівняння вихідних сигналів з очікуваними

**// перевірка результатів за заднім фронтом синхросигналу**

```
always @(negedge clk)
    if (~reset) begin // skip during reset
        if (y !== yexpected) begin
            $display("Error: inputs = %b", {a, b, c});
            $display("  outputs = %b (%b expected)", y, yexpected);
            errors = errors + 1;
        end
    end
```

**// Зауваження:** для виведення на друк в шістнадцятковому коді  
// (hexadecimal), використовується %h. Наприклад,  
// \$display("Error: inputs = %h", {a, b, c});

## 4. Порівняння вихідних сигналів з очікуваними

```
// інкремент індексу масиву і зчитування чергового тестового вектору
vectornum = vectornum + 1;
if (testvectors[vectornum] === 4'bx) begin
    $display("%d tests completed with %d errors",
            vectornum, errors);
    $finish;
end
end
endmodule
```

// **===** and **!==** може порівнювати значення 1, 0, x, or z.