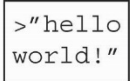


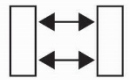
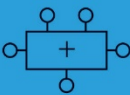
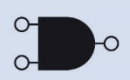
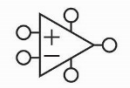

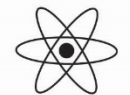


## Розділ 5. Теми:

- Вступ
- Арифметичні схеми
- Подання чисел
- Послідовнісні функціональні блоки
- Матриці пам'яті
- Матриці логічних елементів


Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	

# Вступ.

- **Цифрові функціональні блоки:**
  - Логічні елементи, мультиплексори, декодери, регістри, схеми арифметики, лічильники, матриці пам'яті і матриці логічних елементів
- **Функціональні блоки створюються за принципом ієрархічності, модульності і регулярності проєктованих систем**
  - Ієрархія більш простих компонентів
  - Строго визначені інтерфейси і функції
  - Регулярна структура легко масштабується в системи різних розмірів
- **Подібні функціональні блоки будуть використовуватися в розділі 7 для проєктування мікропроцесора**

# Однорозрядный суматор.

## Half Adder

 


A	B	$C_{out}$	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$S = A \oplus B$$

$$C_{out} = AB$$

## Full Adder

 

$C_{in}$	A	B	$C_{out}$	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$

# Багаторозрядні суматори

- Типи поширення перенесень:
  - Послідовний (повільний)
  - Прискорений груповий (швидкий)
  - Префіксний (самий швидкий)
- Два останніх типи використовуються в багаторозрядних суматорах, але їх реалізація вимагає додаткових апаратних витрат


**Умовне  
позначення**

 
 
# Суматор з послідовним перенесенням

- Ланцюг з однорозрядних суматорів
- Перенесення відбувається через увесь ланцюг
- Недолік: **поступове додавання**
- Затримка суматора

$$t = N \times t_{1-\text{го півсуматора}}$$



# Суматор з прискореним груповим перенесенням

- Визначити значення перенесень ( $C_{out}$ ) у кожному блоці  $k$ -розрядного суматора, використовуючи сигнали *generate* і *propagate*
- **Деякі визначення:**
  - Розряд  $i$  формує перенесення або шляхом його генерування (*generating*) або шляхом поширення (*propagating*) перенесення із свого відповідного входу на свій вихід
  - Генерування ( $G_i$ ) і поширення ( $P_i$ ) сигналів для кожного розряду:
    - Розряд  $i$  буде генерувати перенесення, якщо  $A_i$  і  $B_i$  (обидва) дорівнюють 1.

$$G_i = A_i B_i$$

- Розряд  $i$  буде поширювати перенесення від відповідного входу до відповідного виходу, якщо  $A_i$  або  $B_i$  дорівнює 1.

$$P_i = A_i + B_i$$

- Перенесення розряду  $i$  ( $C_i$ ):  $C_i = A_i B_i + (A_i + B_i) C_{i-1} = G_i + P_i C_{i-1}$

## Додавання з прискореним груповим перенесенням

- **Крок 1:** Обчислити  $G_i$  і  $P_i$  для всіх розрядів
- **Крок 2:** Обчислити  $G$  і  $P$  для всіх  $k$ -бітових блоків суматора
- **Крок 3:** Перенесення  $C_{in}$  поширюється через всі  $k$ -бітові блоки генерування/поширення

# Суматор з прискоренням груповим перенесенням.

- **Приклад:** 4-розрядні блоки ( $G_{3:0}$  и  $P_{3:0}$ ) :

$$G_{3:0} = G_3 + P_3 (G_2 + P_2 (G_1 + P_1 G_0))$$

$$P_{3:0} = P_3 P_2 P_1 P_0$$

- У загальному випадку,



$$G_{i:j} = G_i + P_i (G_{i-1} + P_{i-1} (G_{i-2} + P_{i-2} G_j))$$

$$P_{i:j} = P_i P_{i-1} P_{i-2} P_j$$

$$C_i = G_{i:j} + P_{i:j} C_{i-1}$$


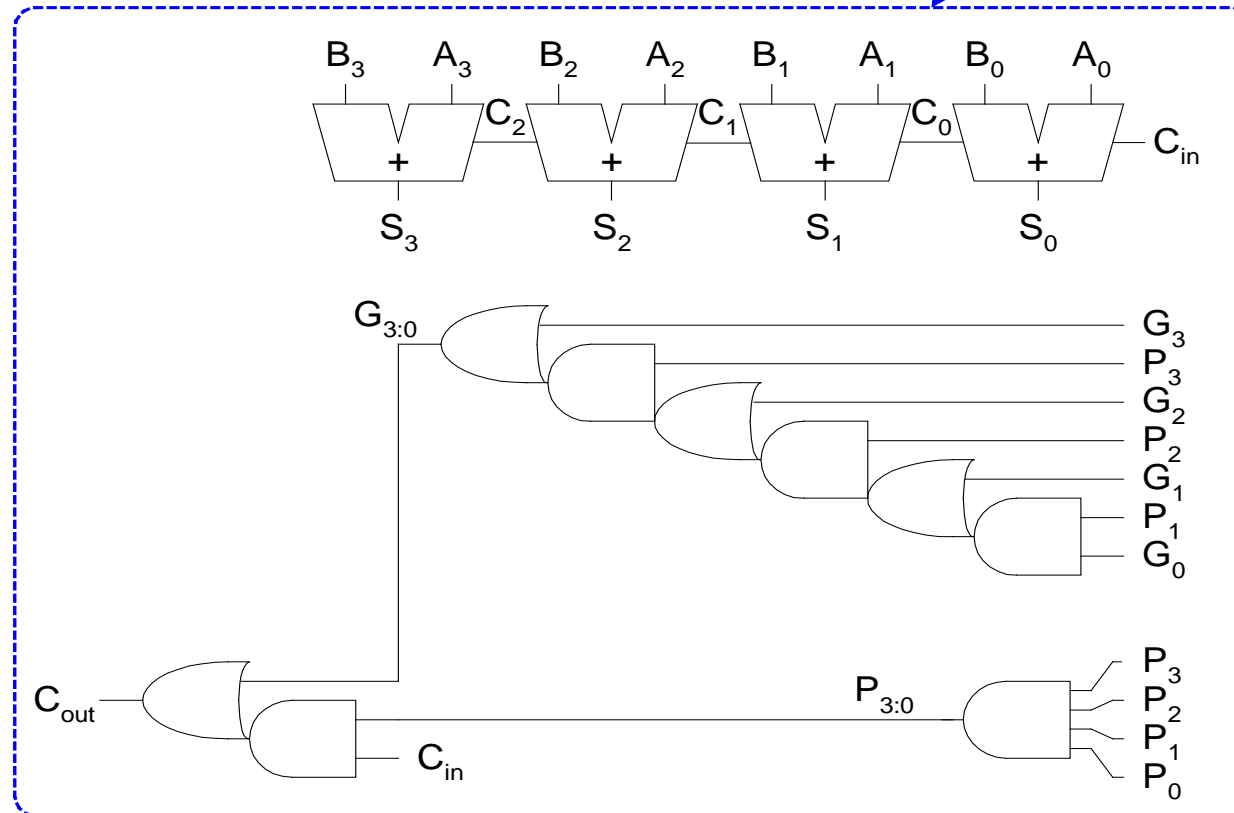 
# 32-розрядний суматор з прискоренням груповим перенесенням з 4-розрядними блоками



# Затримки суматора з прискореним груповим перенесенням

Для  $N$ -розрядного суматора з прискореним груповим перенесенням з  $k$ -розрядними блоками:

$$t_{CLA} = t_{pg} + t_{pg\_block} + (N/k - 1)t_{AND\_OR} + kt_{FA}$$

- $t_{pg}$  : затримка генерування всіх  $P_i, G_i$
- $t_{pg\_block}$  : затримка генерування всіх  $P_{i:j}, G_{i:j}$
- $t_{AND\_OR}$  : затримка тракту вхід  $C_{in}$  - вихід  $C_{out}$  з елементів І/АБО в  $k$ -розрядному блоці суматора з прискореним груповим перенесенням

$N$ -розрядний суматор з прискореним груповим перенесенням практично завжди більш швидший, ніж суматор з послідовним перенесенням для  $N > 16$

# Префіксний суматор

- Обчислює перенесення на вході ( $C_{i-1}$ ) кожного розряду, потім обчислює суму:

$$S_i = (A_i \oplus B_i) \oplus C_i$$

- Обчислює  $G$  і  $P$  для 1-, 2-, 4-, 8-розрядів блоків, до тих пір, поки не стануть відомі всі переносення  $G_i$  (вхідні перенесення всіх розрядів)
- Кількість каскадів  $\log_2 N$

# Префіксний суматор

- Перенесення на вході або генеруються *для даного розряду* або поширюються від попереднього.

- Розряд -1 відповідає  $C_{in}$ , тоді

$$G_{-1} = C_{in}, P_{-1} = 0$$

- Значення перенесення на вході розряду  $i$  дорівнює значенню перенесення на виході розряду  $i-1$ :

$$C_{i-1} = G_{i-1:-1}$$

$G_{i-1:-1}$ : сигнал генерування блоку розрядів від  $i-1$  до  $-1$

- Вираз для суми:

$$S_i = (A_i \oplus B_i) \oplus G_{i-1:-1}$$

- **Мета:** швидке обчислення  $G_{0:-1}, G_{1:-1}, G_{2:-1}, G_{3:-1}, G_{4:-1}, G_{5:-1}, \dots$  (які називаються *префіксами*)

# Префіксний суматор

- Сигнали генерування і поширення блоку, охоплюючого розряду  $i:j$ :

$$G_{i:j} = G_{i:k} + P_{i:k} G_{k-1:j}$$


$$P_{i:j} = P_{i:k} P_{k-1:j}$$

- Більш детально:
  - **Генерування:** блок  $i:j$  генерує перенесення, якщо:
    - старші розряди  $(i:k)$  генерують перенесення або
    - старші розряди поширюють перенесення, згенероване у молодших розрядах  $(k-1:j)$
  - **Поширення:** блок  $i:j$  поширює перенесення, якщо і старші і молодші розряди *поширюють перенесення*



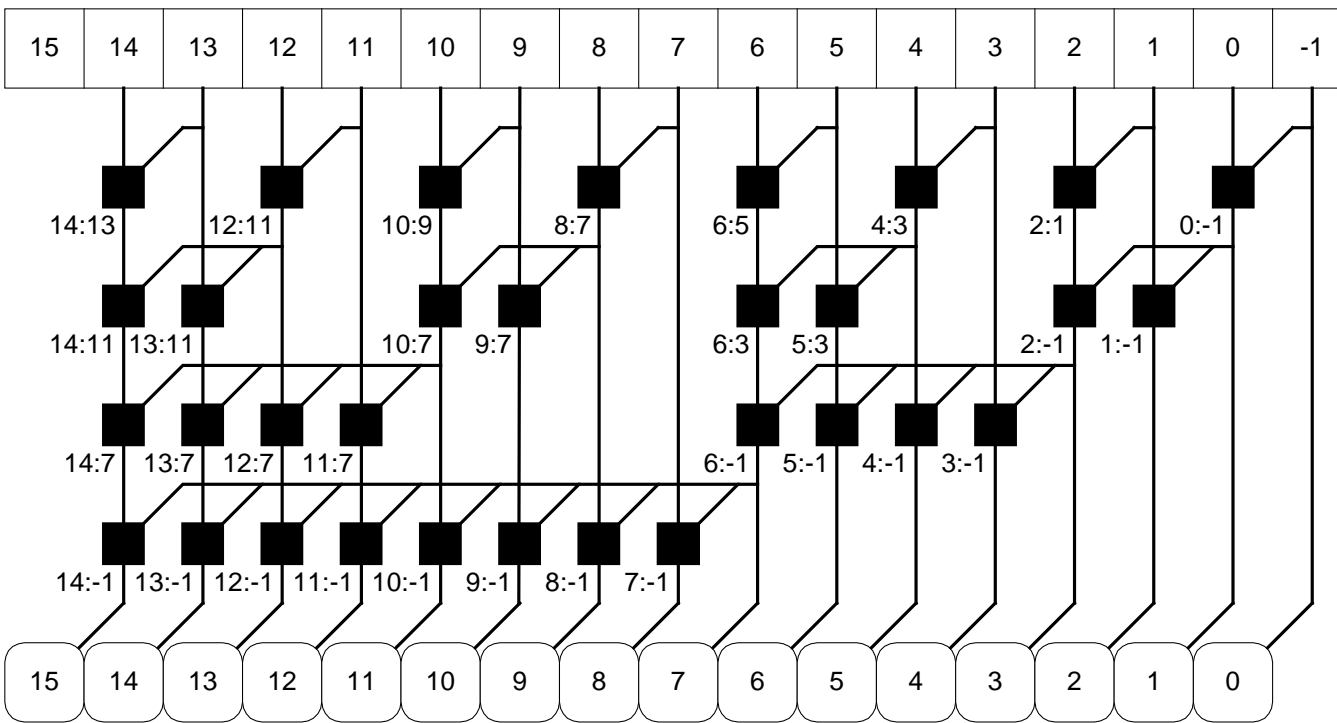
# Схема префіксного суматора

Затримка префіксного суматора

$$t_{PA} = t_{pg} + \log_2 N(t_{pg\_prefix}) + t_{XOR}$$



Legend

   

$t_{pg}$ : затримка формування  $P_i$   $G_i$   
(елементи І або АБО)

$t_{pg\_prefix}$ : затримка чорної префіксної  
комірки (елементи І-АБО)

# Порівняння затримок суматорів

Порівняти затримки: 32-розрядний суматор з послідовним перенесенням, суматор з прискореним груповим перенесенням і префіксний суматор

- суматор з прискореним груповим перенесенням містить 4-розрядні блоки
- затримка 2-входового вентиля = 100 ps; затримка повного суматора = 300 ps


$$\begin{aligned}t_{\text{ripple}} &= Nt_{FA} = 32(300 \text{ ps}) \\ &= \mathbf{9.6 \text{ ns}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}t_{CLA} &= t_{pg} + t_{pg\_block} + (N/k - 1)t_{AND\_OR} + kt_{FA} \\ &= [100 + 600 + (7)200 + 4(300)] \text{ ps} \\ &= \mathbf{3.3 \text{ ns}}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}t_{PA} &= t_{pg} + \log_2 N(t_{pg\_prefix}) + t_{XOR} \\ &= [100 + \log_2 32(200) + 100] \text{ ps} \\ &= \mathbf{1.2 \text{ ns}}\end{aligned}$$

# Пристрій віднімання

## Symbol

 


## Implementation

 




# Компаратор. Порівняння на рівність


## Symbol

 


## Implementation

 

Компаратор. Менше ніж.

 


# Арифметико-логічний пристрій

 


$F_{2:0}$	Функція
000	$A \& B$
001	$A   B$
010	$A + B$
011	Не використовується
100	$A \& \sim B$
101	$A   \sim B$
110	$A - B$
111	SLT

# Схема АЛП

 

$F_{2:0}$	Функція
000	$A \& B$
001	$A \mid B$
010	$A + B$
011	Не використовується
100	$A \& \sim B$
101	$A \mid \sim B$
110	$A - B$
111	SLT

# Порівняння «менше ніж»

 

- Порівняння на «Менше ніж» (Set Less Than, SLT)
- Конфігурування 32-розрядного АЛУ для операції SLT:  $A = 25$  и  $B = 32$

- $A < B$ , тому  $Y$  має бути 32-розрядним поданням 1 (0x00000001)
- $F2:0 = 111$
- $F2 = 1$  (суматор працює як віднімач):  $25 - 32 = -7$
- $-7$  має 1 в старшому розряді ( $S31 = 1$ )
- $F1:0 = 11$  мультиплексор вибирає  $Y = S31$  (доповнення нулями) = 0x00000001.

# Пристрій зсуву

- **Логічний зсув:** зміщує зсовуване значення вліво або вправо і заповнює порожні розряди нулями «0»

Приклад:  $11001 \gg 2 = 00110$

Приклад:  $11001 \ll 2 = 00100$

- **Арифметичний зсув:** при зсуві вліво працює так як і логічний зсув, а при зсуві вправо заповнює порожні розряди значеннями старшого біту (most significant bit, msb).

Приклад:  $11001 \ggg 2 = 11110$



Приклад:  $11001 \lll 2 = 00100$

- **Циклічний зсув:** зсовує біти по колу, так, що біт який вийшов за межі розрядної сітки заповнює місце звільненого розряду на іншому кінці розрядної сітки

Приклад :  $11001 \text{ ROR } 2 = 01110$

Приклад :  $11001 \text{ ROL } 2 = 00111$

# Схема пристрою зсуву

  

# Пристрій зсуву як помножувач і подільовач

- $A \ll N = A \times 2^N$ 
  - Приклад:  $00001 \ll 2 = 00100$  ( $1 \times 2^2 = 4$ )
  - Приклад :  $11101 \ll 2 = 10100$  ( $-3 \times 2^2 = -12$ )
- $A \gg N = A \div 2^N$ 
  - Приклад :  $01000 \gg 2 = 00010$  ( $8 \div 2^2 = 2$ )
  - Приклад :  $10000 \gg 2 = 11100$  ( $-16 \div 2^2 = -4$ )



# Пристрій множення

- **Часткові добутки**, формуються шляхом множення поточного розряду множника на всі розряди множеного
- **Зсунуті часткові добутки**, додаються для формування результату

## Decimal

$$\begin{array}{r} 230 \\ \times 42 \\ \hline 460 \\ + 920 \\ \hline 9660 \end{array}$$

multiplicand  
multiplier

partial  
products

result




$$230 \times 42 = 9660$$

## Binary


$$\begin{array}{r} 0101 \\ \times 0111 \\ \hline 0101 \\ 0101 \\ 0101 \\ + 0000 \\ \hline 0100011 \end{array}$$

$$5 \times 7 = 35$$


# Помножувач $4 \times 4$

   

# Подільювач 4x4

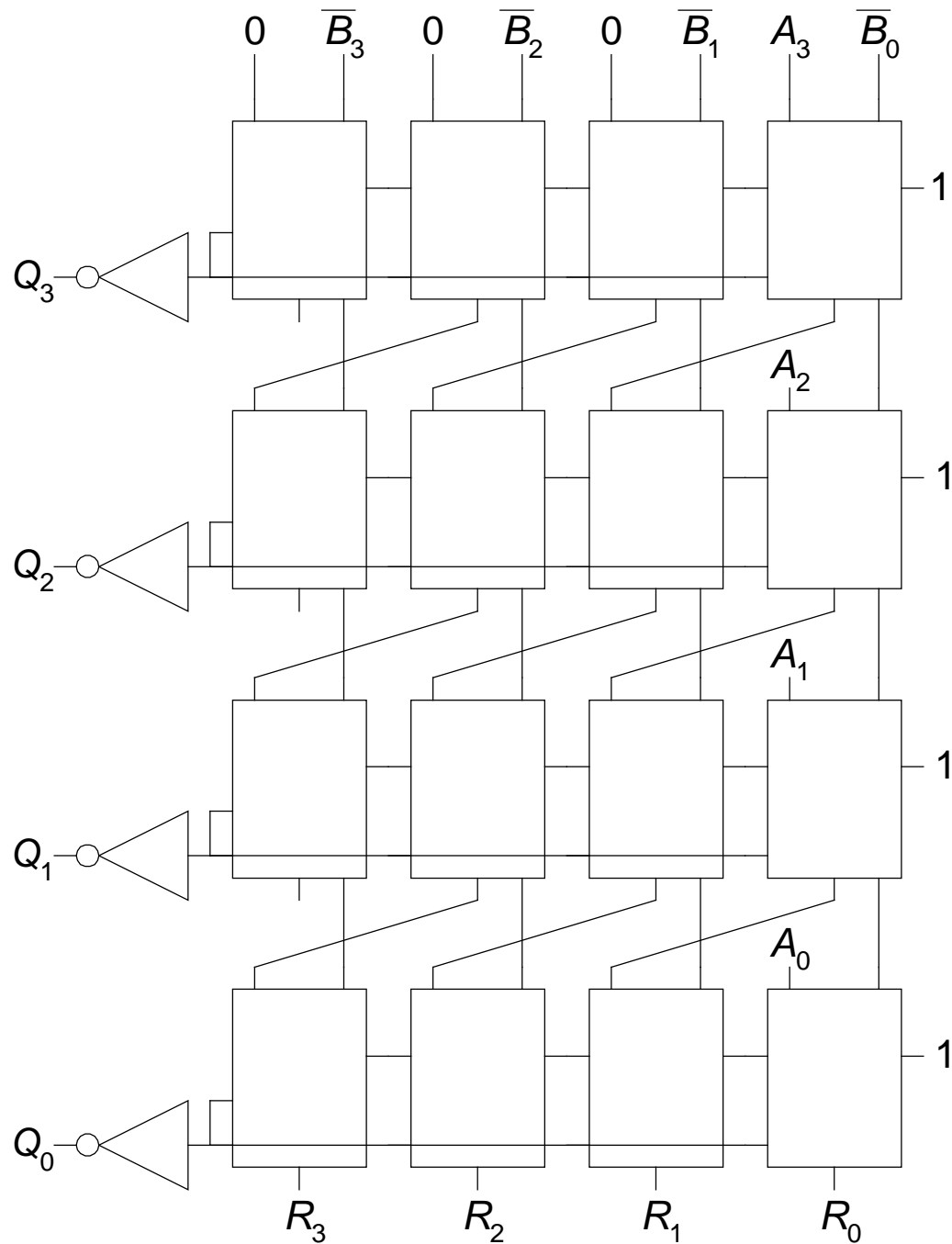

Legend

 

$$A/B = Q + R/B$$

**Алгоритм:**

$$R' = 0$$

for  $i = N-1$  to 0

$$R = \{R' \ll 1, A_i\}$$

$$D = R - B$$

if  $D < 0$ ,  $Q_i = 0$ ,  $R' = R$

else  $Q_i = 1$ ,  $R' = D$

$$R' = R$$

# Системи числення

- Числа задаються у двійковій системі
- Ціле число:
  - **Додатне число**
    - прямий код  $3 \Rightarrow 0011$
  - **Від'ємне число**
    - прямий код  $-3 \Rightarrow 1011$
    - інверсний код  $-3 \Rightarrow 1100$
    - доповняльний код  $-3 \Rightarrow 1101$
- Дробові числа:
  - **Fixed-point:** двійкове число з фіксованою крапкою
  - **Floating-point:** двійкове число з плаваючою крапкою

# Числа з фіксованою крапкою

Число, яке містить задану наперед фіксовану кількість розрядів до і після крапки. Місце крапки уявне. Окремий розряд під знак. Перетворення числа -45.2 у двійкове із знаком.

$45:2=22$ , залишок 1	$0.2 \times 2$
$22:2=11$ , залишок 0	$0 \mid 0.4 \times 2$
$11:2=5$ , залишок 1	$0 \mid 0.8 \times 2$
$5:2=2$ , залишок 1	$1 \mid 1.6 \times 2$
$2:2=1$ , залишок 0	$1 \mid 1.2 \times 2$
$1:2=0$ , залишок 1	$0 \mid 0.4$
$45 \Rightarrow 0010\_1101$	$0.2 \Rightarrow .0011$

0010\_1101  $\Rightarrow$  прямий код

1010\_1101  $\Rightarrow$  знак

1101\_0010  $\Rightarrow$  інверсний код

+ 1

1101\_0011  $\Rightarrow$  доповняльний код

або

$45:16=2$ , залишок 13  $\Rightarrow D$

$45 \Rightarrow 2D \Rightarrow 0010\_1101$

# Числа з плаваючою крапкою

- Двійкова крапка «плаває» між значущими цифрами
- Подібно до десяткового подання в експонентній формі
- Наприклад,  $273_{10}$  в експонентній формі:

$$273 = 2.73 \times 10^2$$

- У загальному вигляді, число записується в експонентній формі як:

$$\pm \mathbf{M} \times \mathbf{B}^{\mathbf{E}}$$

- $\mathbf{M}$  = нормалізована мантиса (значення від 1 до 9)
- $\mathbf{B}$  = основа показникової функції
- $\mathbf{E}$  = порядок (експонента)
- Наприклад,  $M = 2.73$ ,  $B = 10$ , and  $E = 2$

# Подання числа з плаваючою крапкою. 1

Задати число  $228_{10}$  у 32-бітному поданні з плаваючою крапкою

1. Перетворення десяткового числа в двійкове (**не міняти порядком кроки 1 і 2**):

$$228_{10} = 11100100_2$$

2. Записати число в двійковій системі і експонентній формі:

$$11100100_2 = 1.11001_2 \times 2^7$$

3. Заповнити кожне поле 32-бітного числа з плаваючою крапкою:
  - знак – позитивний, знаковий біт – (0)
  - 8 розрядів порядку задає значення 7
  - решта 23 розряди – мантиса


1 bit	8 bits	23 bits
0	00000111	11 1001 0000 0000 0000 0000
<b>Sign</b>	<b>Exponent</b>	<b>Mantissa</b>

## Подання числа з плаваючою крапкою. 2

- Перший розряд мантиси завжди 1:

$$228_{10} = 11100100_2 = \mathbf{1.11001} \times 2^7$$

 - Тому, не має необхідності його збегігати: *неявна ведуча 1*
- Зберігаються тільки дробові розряди мантиси в 23-розрядному полі





## Подання числа з плаваючою крапкою. 3


- Зміщений порядок: зміщення = 127 ( $01111111_2$ )

- Зміщений порядок = зміщення + порядок

- Порядок 7 зберігається як:

$$127 + 7 = 134 = 0x10000110_2$$

 - Двійкове 32-розрядне (IEEE 754) подання з плаваючою крапкою числа  $228_{10}$



- 16-вий код: **0x43640000**

# Подання числа з плаваючою крапкою. Приклад

Записати число  $-58.25_{10}$  з плаваючою крапкою (IEEE 754)

$$58.25_{10} = 111010.01_2$$

1. Записати в двійковій системі і експонентній формі:

$$1.1101001 \times 2^5$$

3. Заповнити поля:

**Знаковий разряд:** 1 (негативний)

**8 розрядів порядку:**  $(127 + 5) = 132 = 10000100_2$

**23 разряди мантиси:** 110 1001 0000 0000 0000 0000

1 bit	8 bits	23 bits
1	100 0010 0	110 1001 0000 0000 0000 0000
<b>Sign</b>	<b>Exponent</b>	<b>Fraction</b>

- 16-вий код: 0xC2690000

## Плаваюча крапка. Особливі випадки

Число	Знак	Порядок	Мантиса
0	X	00000000	0000000000000000000000000000
$\infty$	0	11111111	0000000000000000000000000000
$-\infty$	1	11111111	0000000000000000000000000000
NaN	X	11111111	Не нуль

## Плаваюча крапка. Точність.

- **Одинарна точність:**

- 32-разряди
- 1 знаковий розряд, 8 розрядів порядку, 23 розряди мантиси
- Зміщення = 127

- **Подвійна точність:**

- 64- разряди
- 1 знаковий розряд, 11 розрядів порядку, 52 розряди мантиси
- Зміщення = 1023

# Плаваюча крапка. Округлення

- **Переповнення:** число занадто велике для подання
- **Втрата точності:** число занадто мале для подання
- **Режими округлення:**
  - Вниз – до меншого
  - Вверх – до більшого
  - До нуля (до меншого по модулю)
  - До найближчого
- **Приклад:** округлити 1.100101 (1.578125) до числа з 3 дробовими розрядами
  - Вниз: 1.100
  - Вверх: 1.101
  - До нуля: 1.100
  - До найближчого: 1.101 (1.625 ближче до 1.578125, ніж 1.5)

## Плаваюча крапка. Додавання.

1. Виділити порядок числа і мантису
2. Приєднати ведучу 1 до мантиси
3. Порівняти порядки
4. Виконати зсув меншої мантиси при необхідності
5. Додати мантиси
6. Нормалізувати мантиси і підібрати порядки при необхідності
7. Округлити результат
8. Зібрати порядок і мантису назад у формат з плаваючою крапкою

# Додавання чисел з плаваючою крапкою. Приклад

Додати два числа с плаваючою крапкою:  $0x3FC00000 + 0x40500000$

## 1. Видобути порядок і мантису

1 bit	8 bits	23 bits
0	01111111	100 0000 0000 0000 0000 0000
<b>Sign</b>	<b>Exponent</b>	<b>Fraction</b>

1 bit	8 bits	23 bits
0	10000000	101 0000 0000 0000 0000 0000
<b>Sign</b>	<b>Exponent</b>	<b>Fraction</b>

Для першого числа (N1):  $S = 0, E = 127, F = .1$

Для другого числа (N2):  $S = 0, E = 128, F = .101$

## 2. Приєднати ведучу 1 до мантиси

N1: 1.1

N2: 1.101

# Додавання чисел з плаваючою крапкою. Приклад

## 3. Порівняти порядки

$127 - 128 = -1$ , тому зсув N1 вправо на 1 розряд

## 4. Зсув меншої мантиси при необхідності

зсув мантиси N1:  $1.1 \gg 1 = 0.11$  ( $\times 2^1$ )

## 5. Додати мантиси

$$\begin{array}{r} 0.11 \times 2^1 \\ + 1.101 \times 2^1 \\ \hline 10.011 \times 2^1 \end{array}$$



## Додавання чисел з плаваючою крапкою. Приклад

6. Нормалізувати мантиси і підібрати порядки при необхідності

$$10.011 \times 2^1 = 1.0011 \times 2^2$$

7. Округлити результат

не потрібно (вклалися у 23 розряди)

8. Зібрати порядок і мантису назад у формат з плаваючою крапкою

$$S = 0, E = 2 + 127 = 129 = 10000001_2, F = 001100..$$


1 bit	8 bits	23 bits
0	10000001	001 1000 0000 0000 0000 0000
<b>Sign</b>	<b>Exponent</b>	<b>Fraction</b>

16-вий код: **0x40980000**


# Лічильники

- Інкремент за кожним переднім фронтом
- Використовується у циклі для перебору всіх чисел. Наприклад,
  - 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 000, 001...
- В прикладі:
  - відображення цифрового годинника
  - програмний лічильник: відслідковує виконання поточної команди

## Symbol

 


## Implementation

 


# Зсувний регістр

- Всовується новий біт за переднім фронтом тактового сигналу
- Висовується біт за переднім фронтом тактового сигналу
- *Послідовно-паралельний перетворювач*: перетворює послідовний вхід ( $S_{in}$ ) в паралельний вихід ( $Q_{0:N-1}$ )

## Позначення

 


## Реалізація

 

 
# Зсувний регістр з паралельним завантаженням

- Коли  $Load = 1$ , працює як звичайний  $N$ -розрядний регістр
- Коли  $Load = 0$ , працює як регістр зсуву
- Може працювати як послідовно-паралельний перетворювач ( $S_{in} \rightarrow Q_{0:N-1}$ ) або паралельно-послідовний перетворювач ( $D_{0:N-1} \rightarrow S_{out}$ )




 
# Матриці пам'яті

- Ефективно зберігають великі обсяги даних
- 3 основних типи:
  - динамічний оперативний запам'ятовуючий пристрій (ОЗП) (DRAM)
  - статичний оперативний запам'ятовуючий пристрій (ОЗУ) (SRAM)
  - постійний запам'ятовуючий пристрій (ПЗП), пам'ять тільки для читання (ROM)
- $M$ -розрядне значення даних зчитується/записується за унікальною  $N$ -розрядною адресою


  
# Матриці пам'яті


- 2-вимірна матриця бітових комірок
- Кожна бітова комірка зберігає 1 біт
- $N$  адресних бітів і  $M$  бітов даних:
  - $2^N$  рядків і  $M$  стовпців
  - **Глибина (Depth):** кількість рядків (кількість слів)
  - **Ширина (Width):** число стовпців (розмір, довжина слова)
  - **Розмір матриці:**  $\text{depth} \times \text{width} = 2^N \times M$



Address	Data			
11	0	1	0	↑ depth ↓
10	1	0	0	
01	1	1	0	
00	0	1	1	
	← width →			

 
# Приклад матриці пам'яті

- $2^2 \times 3$ -бітова матриця
- Кількість слів: 4
- Довжина слова: 3 біти
- Наприклад, 3-бітове слово 100 зберігається за адресою 10








Address	Data
11	0 1 0
10	1 0 0
01	1 1 0
00	0 1 1

Diagram illustrating the data layout. The table shows the mapping of 2-bit addresses to 3-bit data words. A vertical double-headed arrow labeled "depth" indicates the number of rows (4). A horizontal double-headed arrow labeled "width" indicates the number of bits per word (3).

 
     
# Запам'ятовуючі елементи матриці пам'яті




(a)

(b)


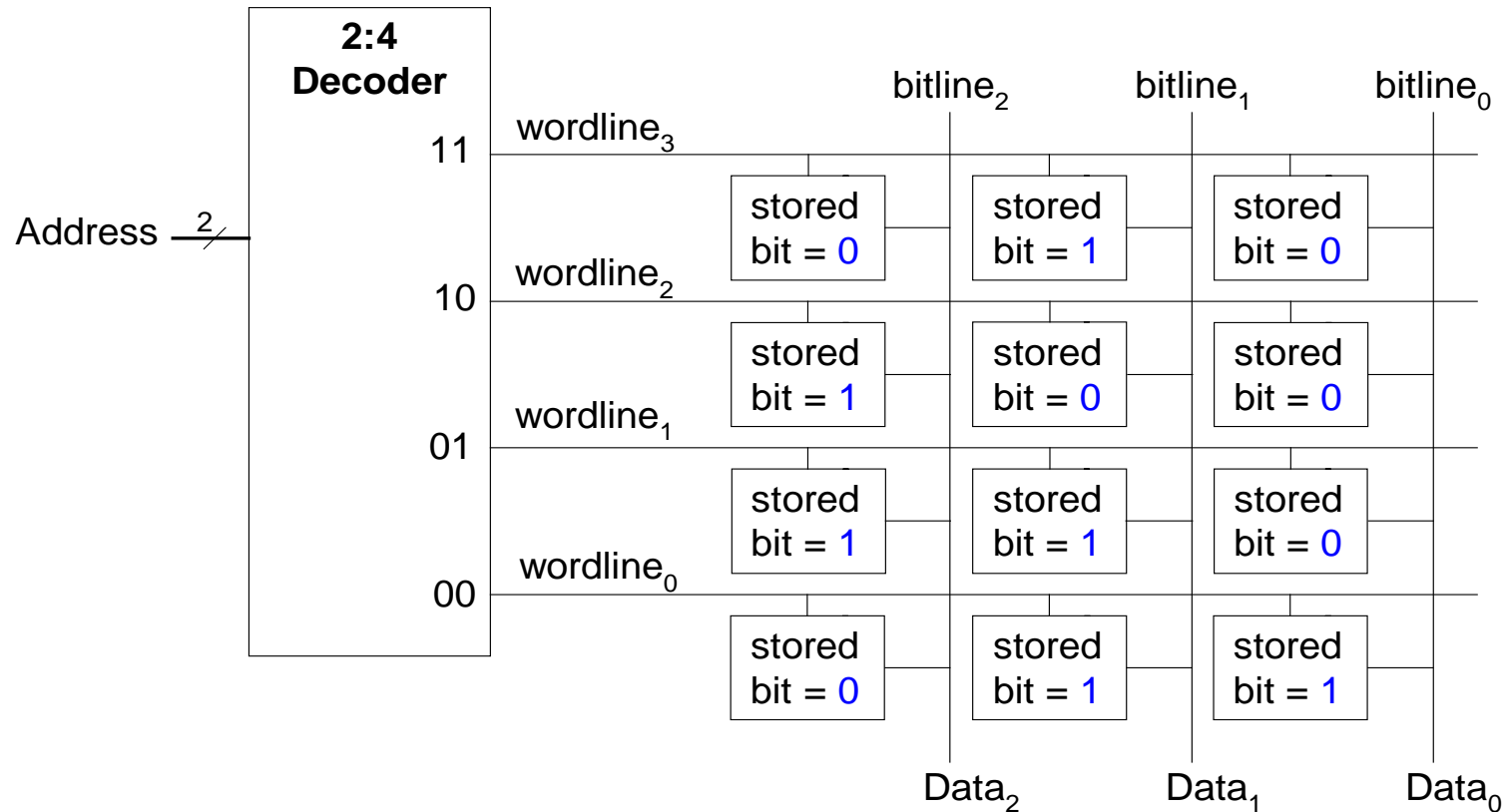
# Матриця пам'яті

- **Линія вибірки слів (worldline):**
  - формує сигнал дозволу для вибору рядка
  - в матриці пам'яті тільки один рядок може читатися/записуватися
  - Відповідає унікальній адресі
  - тільки одна лінія вибірки слів може бути активною



# Типи пам'яті

- з довільним доступом, оперативна пам'ять (RAM, ОЗП): енергозалежна (**volatile**)
- Пам'ять тільки для читання (ROM, ПЗП): енергонезалежна (**nonvolatile**)

# RAM, ОЗП: Оперативна пам'ять

- **Енергозалежна:** вміст пам'яті втрачається при відключенні електроживлення
- Швидке читання і записування
- Основна пам'ять в комп'ютері – RAM (DRAM)

Історично склалася назва «пам'ять з довільним доступом», так як в ній доступ до любого слова даних для читання або записування виконується завжди за один і той же час (на відміну від пам'яті з послідовним доступом, такої як магнітна стрічка)

## ROM, ПЗП. Пам'ять тільки для читання

- **Енергонезалежна:** вміст пам'яті зберігається при відключенні електроживлення
- Читання швидке, але запис неможливий або повільний
- Флеш пам'ят у відеокамерах, флеш-нагромаджувачах – ROM



Історично склалася назва «пам'ять тільки для читання, ROM», оскільки інформація в неї могла бути записана тільки при її виготовленні або шляхом перепалу плавких перемичок. Після того, як пам'ять була сконфігурована, її не можна було записати знову. Тепер це не так.

# Типи RAM



- **DRAM** (динамічний ОЗП - Dynamic random access memory)
- **SRAM** (статичний ОЗП - Static random access memory)
- Відрізняються способом зберігання даних:
  - DRAM використовує конденсатор
  - SRAM використовує інвертори з перехресними зворотніми зв'язками
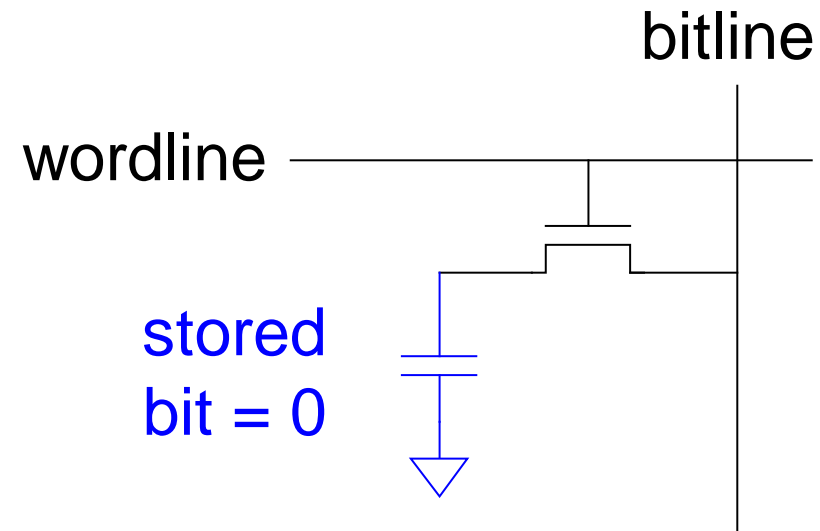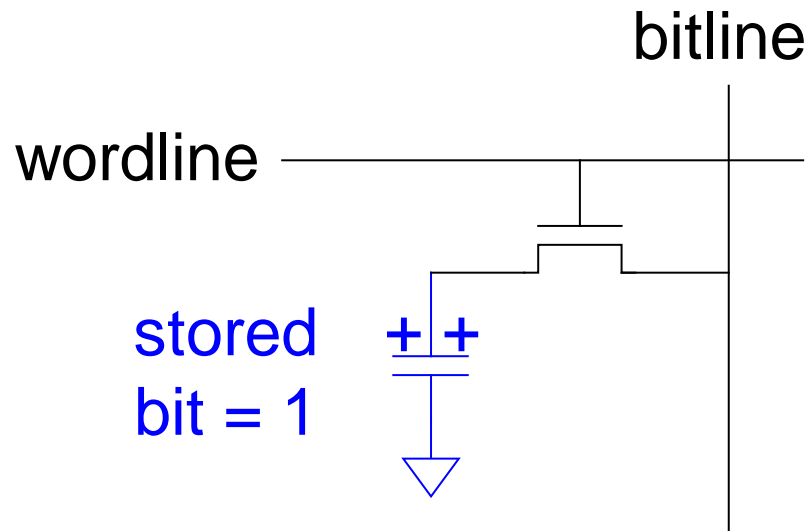
# DRAM


- Біти даних зберігаються в конденсаторах
- *Динамічна*, тому що значення має бути оновлене (перезаписане) як періодично, так і після зчитування:
  - Витікання заряду конденсатора руйнує значення
  - Читання знищує збережене значення




# SRAM

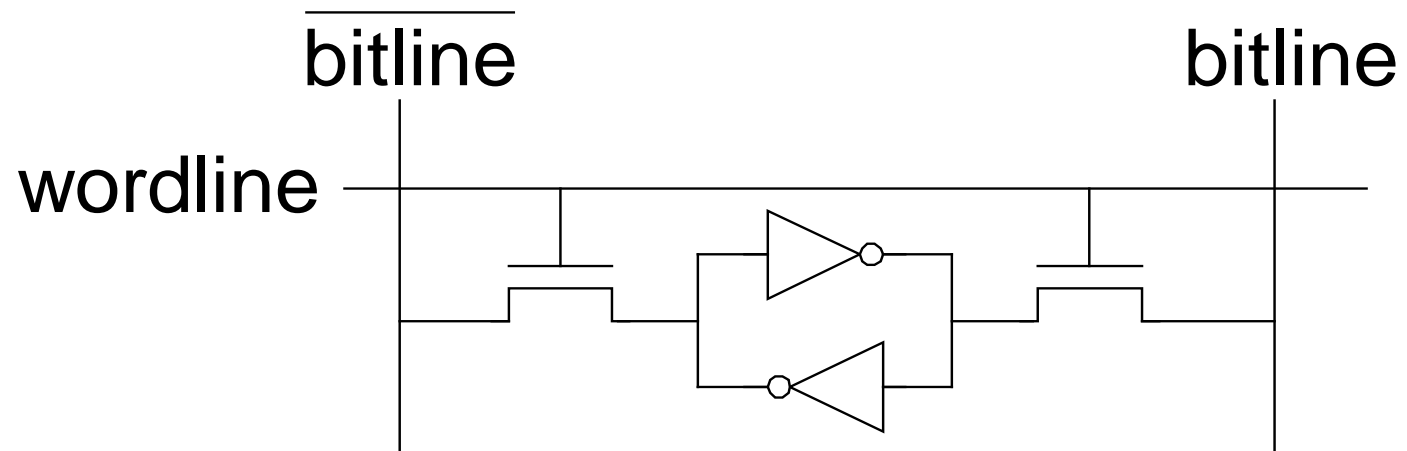 


# Матриця пам'яті. Огляд

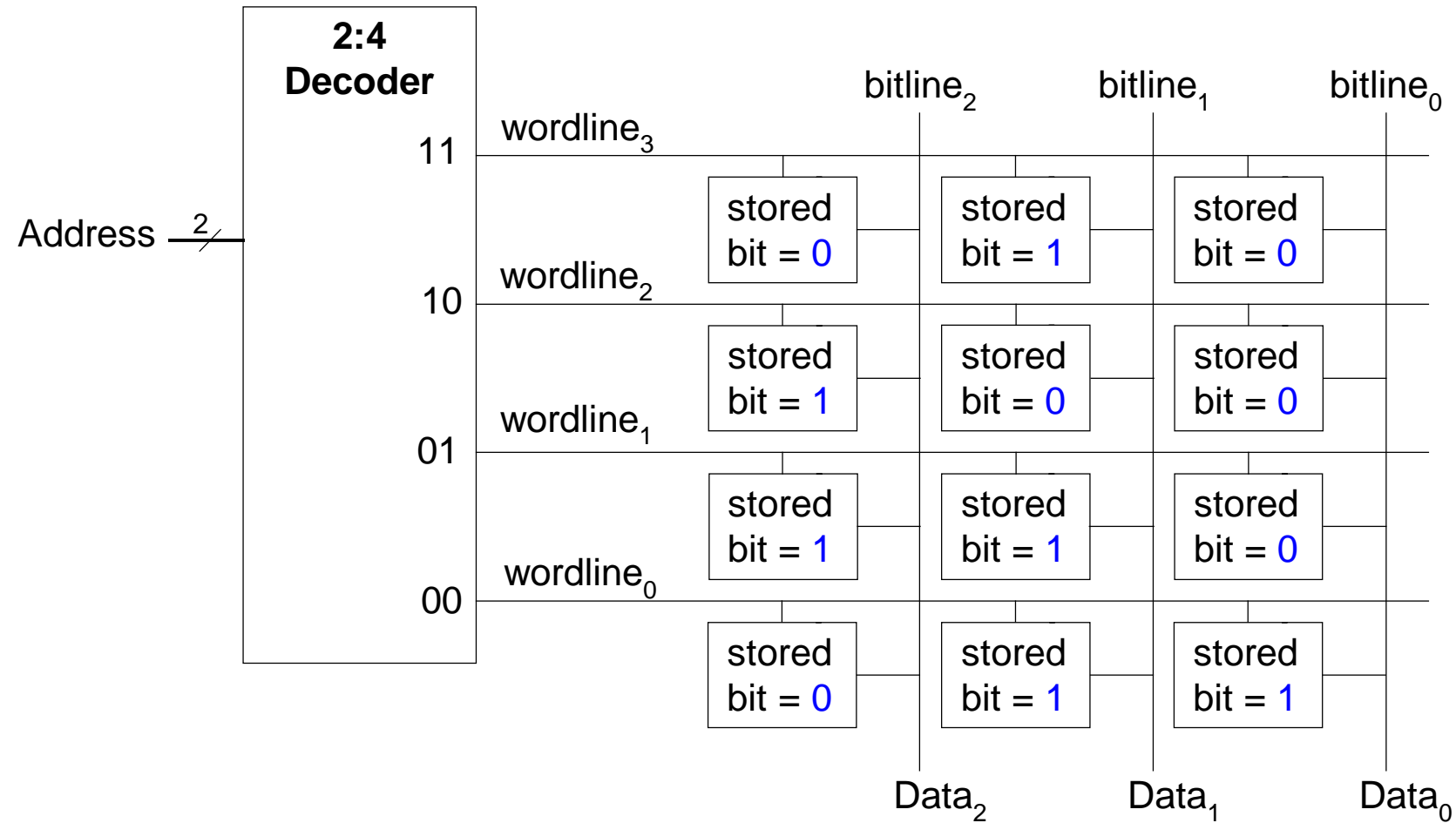

## DRAM bit cell:

 


## SRAM bit cell:

 



 
# ПЗП (ROM): Крапкова нотація. Зберігання даних




Address	Data		
11	0	1	0
10	1	0	0
01	1	1	0
00	0	1	1

width

depth

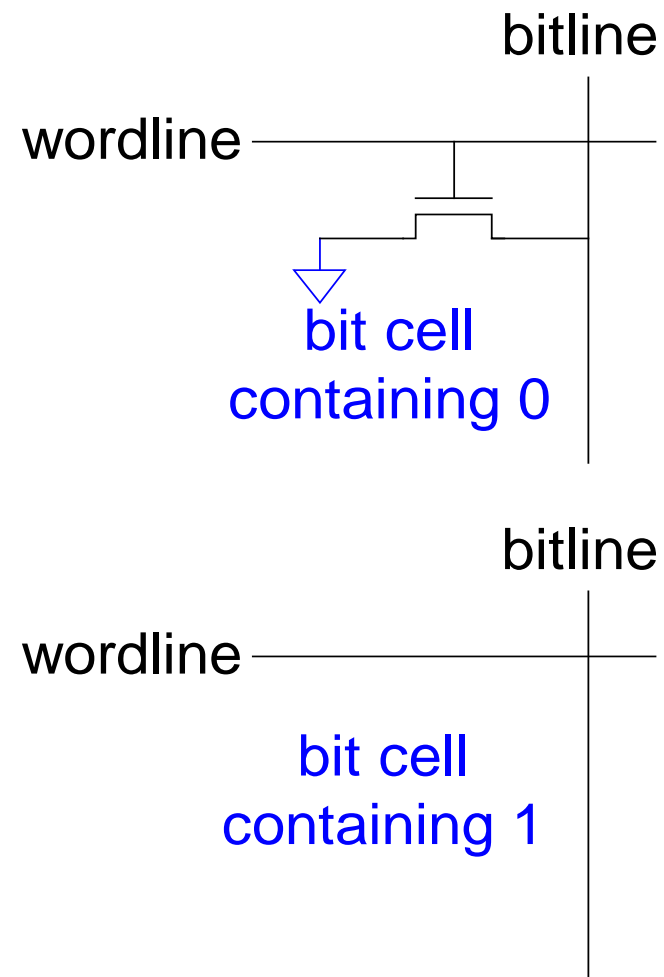

# Логічні функції і ПЗП

 

$$Data_2 = A_1 \oplus A_0$$

$$Data_1 = \overline{A_1} + A_0$$

$$Data_0 = \overline{A_1 A_0}$$


# Логіка на основі ПЗП. Приклад

Реалізувати наступні логічні функції,  
використовуючи ПЗП  $2^2 \times 3$ -біти:


$$- X = AB$$

$$- Y = A + B$$

$$- Z = A \bar{B}$$

 
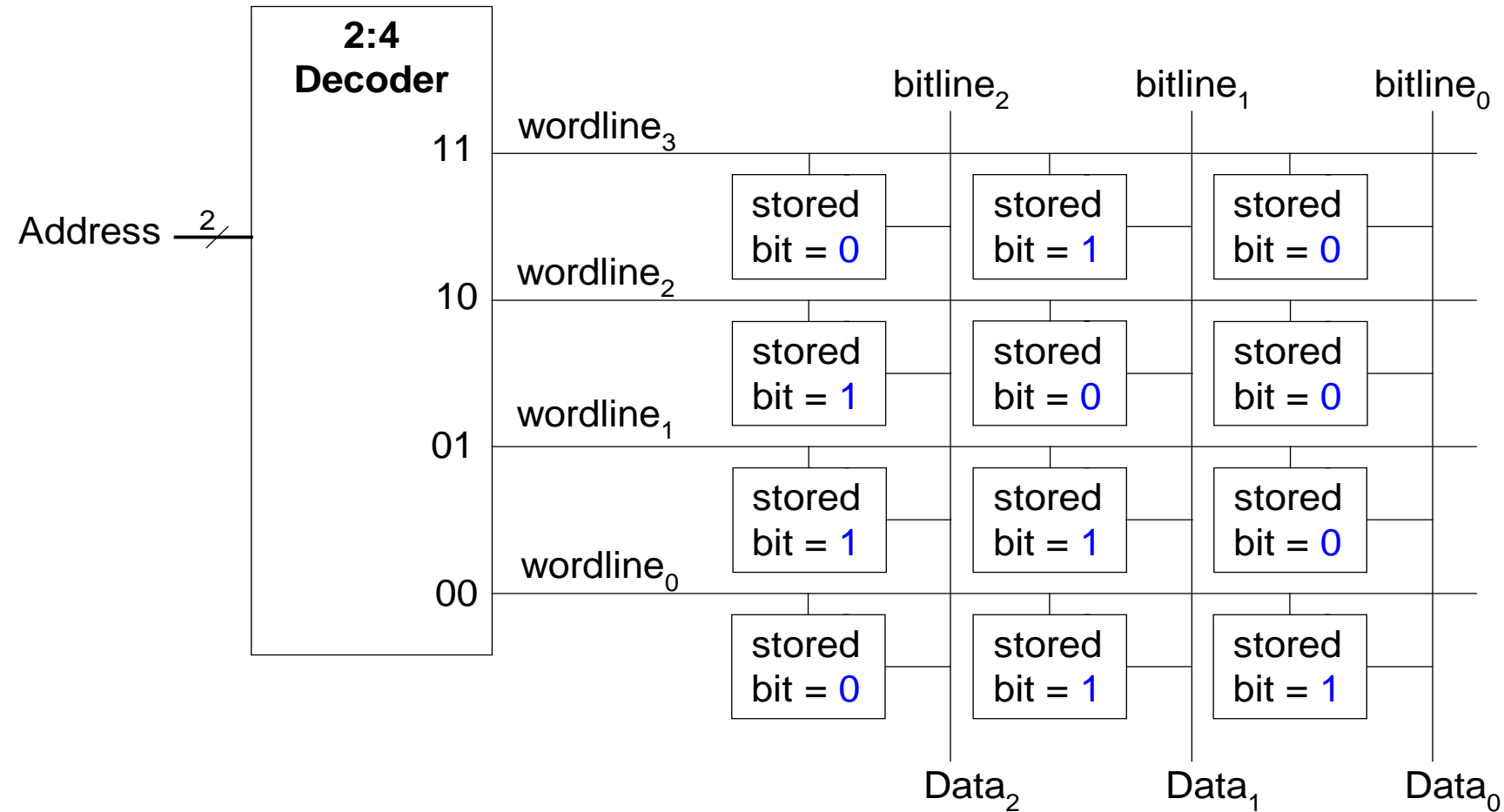
# Логіка на основі будь-якої матриці пам'яті



$$Data_2 = A_1 \oplus A_0$$


$$Data_1 = \overline{A_1} + A_0$$

$$Data_0 = \overline{A_1 A_0}$$
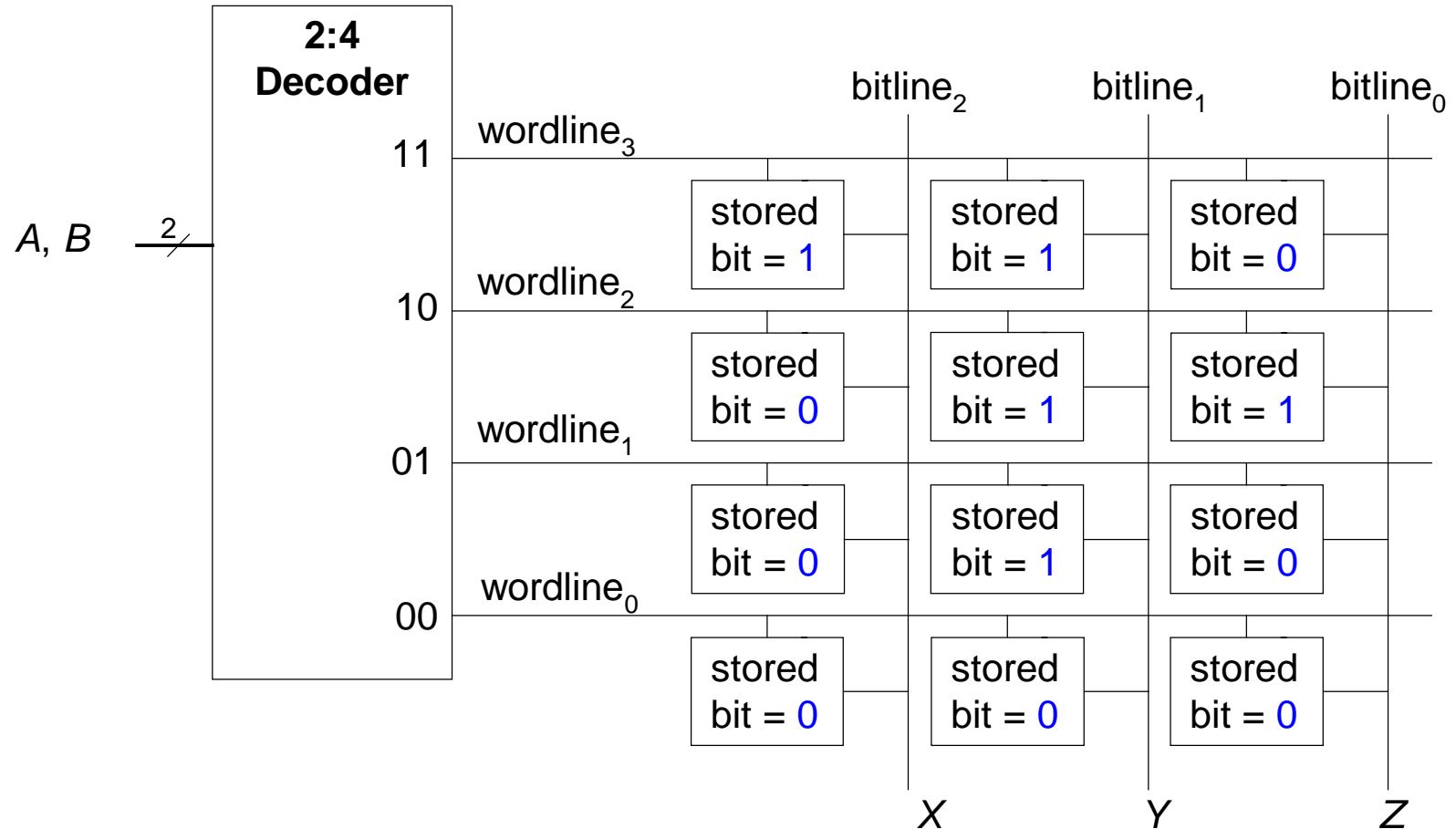
# Логіка на основі матриці пам'яті


Реалізувати наступні логічні функції, використовуючи  $2^2 \times 3$ -бітову матрицю пам'яті:

- $X = AB$
- $Y = A + B$
- $Z = A \bar{B}$



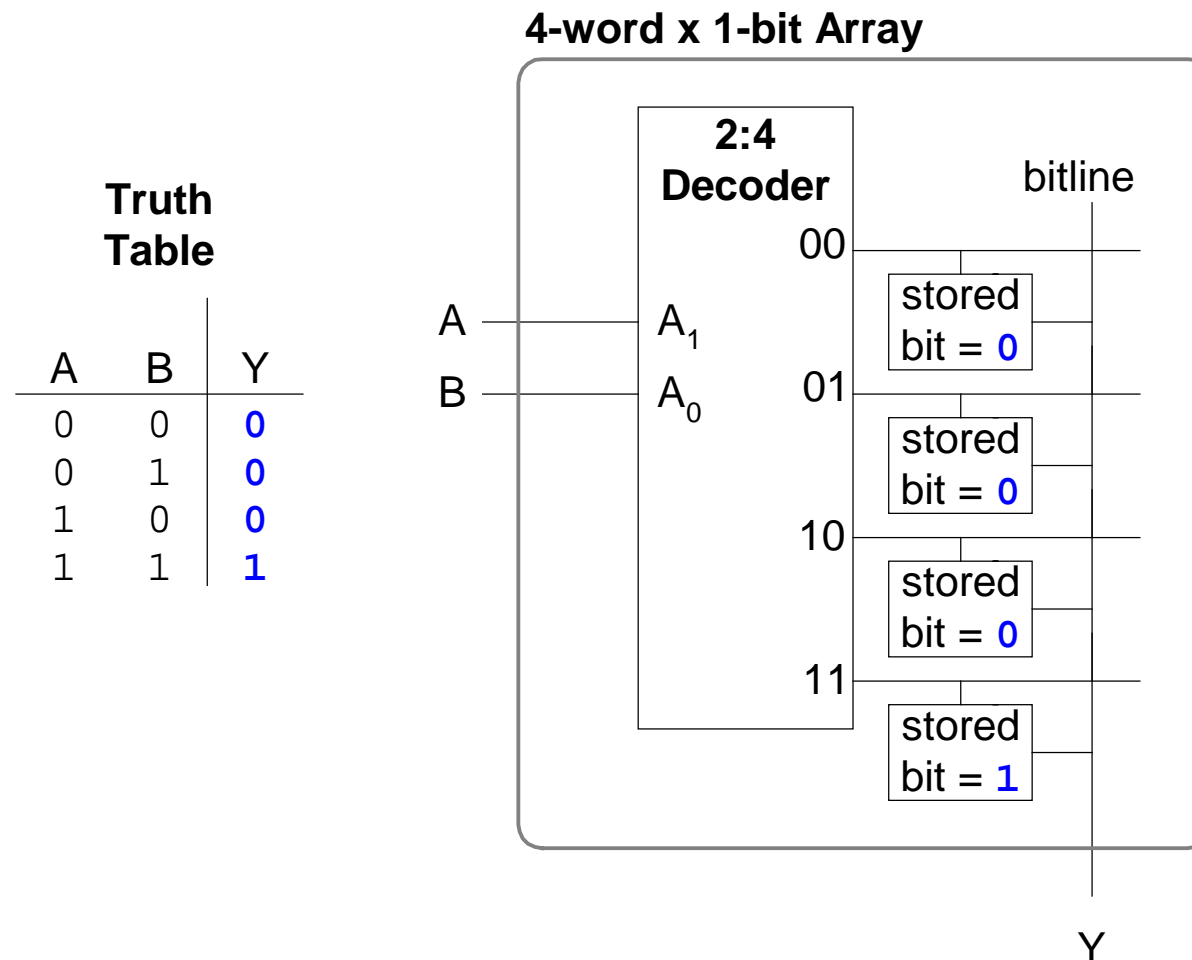
# Логіка на основі матриці пам'яті. Таблиці перетворень

Таблиці перетворень (*lookup tables, LUTs*) - кожній вхідній комбінації відповідає деякий стан виходу


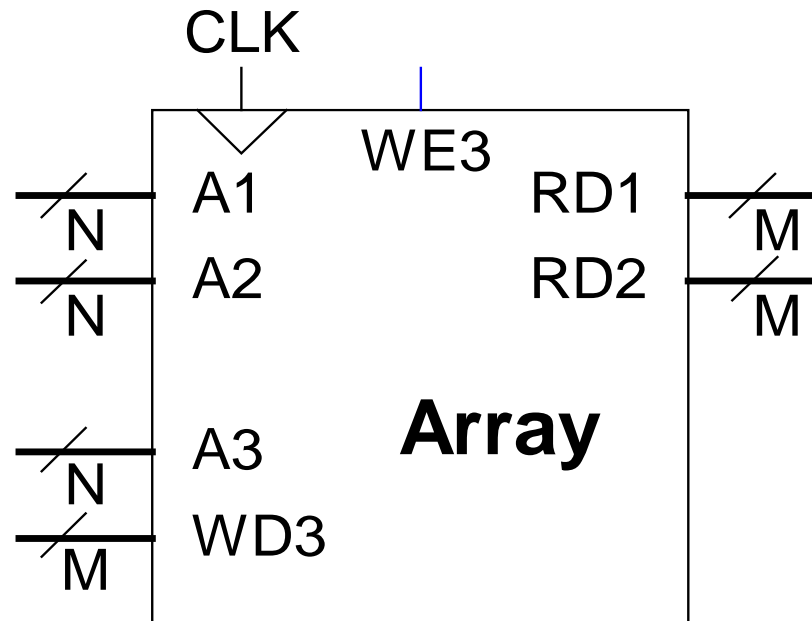
# Багатопортова пам'ять

- **Порт:** пара адреса/дані
- 3-портова пам'ять
  - 2 порти читання (A1/RD1, A2/RD2)
  - 1 порт записування (A3/WD3, WE3 дозвіл записування)
- **Регістровий файл:** мала багатопортова пам'ять



# SystemVerilog

```
// 256 x 3 модуль пам'ят з одним портом читання/записування
module dmem(    input  logic          clk, we,
               input  logic[7:0]  a
               input  logic [2:0] wd,
               output logic [2:0] rd);

    logic [2:0] RAM[255:0];

    assign rd = RAM[a];

    always @(posedge clk)
        if (we)
            RAM[a] <= wd;
endmodule
```





# Матриці логічних елементів

- **PLAs** (ПЛМ, Programmable logic arrays) – програмовна логічна матриця
  - AND матриця, потім OR матриця
  - Тільки комбінаційна логіка
  - Фіксовані внутрішні з'єднання
- **FPGAs** (Field programmable gate arrays) – програмовна користувачем матриця логічних елементів
  - Масив конфігурованих логічних блоків CLB
  - Комбінаційна і послідовнісна логіка
  - Програмовні внутрішні з'єднання
  
# Програмовні логічні матриці. Крапкова нотація


- $X = \bar{A}\bar{B}C + AB\bar{C}$
- $Y = A\bar{B}$



# FPGA. Програмовна користувачем матриця логічних елементів

- Складається з:
  - **LE** (логічних елементів): реалізує логіку
  - **IOE** (Елементів введення/виведення): інтерфейс із зовнішнім світом
  - **Programmable interconnection**: програмовані з'єднання зв'язують логічні елементи з елементами введення/виведення
  - Деякі FPGAs вмістять і інші блоки, такі як перемножувачі і пам'ять RAMs

# Узагальнена структура ПЛІС

 

LE – логічні елементи


IOE – елементи введення/виведення

## LE. Логічний елемент

- Складається з:
  - **Таблиць перетворення (LUT)**: реалізують комбінаційну логіку
  - **Тригерів**: реалізують послідовнісну логіку
  - **Мультиплексорів**: з'єднують таблиці перетворень (LUT) і тригери
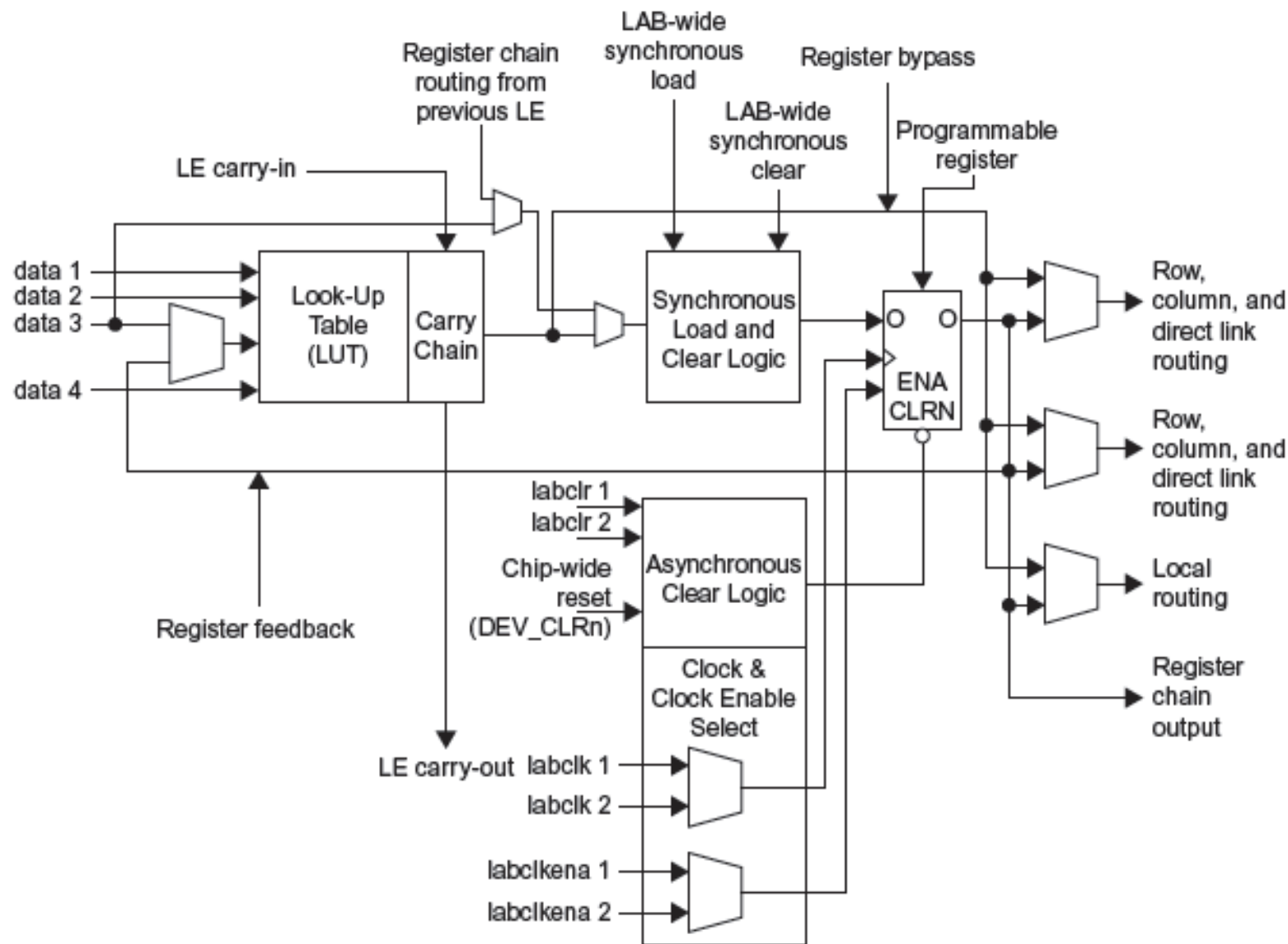
# ALTERA CYCLON IV LE

- Конфігуровні логічні блоки (CLB) Spartan мають:
  - 1 4-входову LUT
  - 1 регістровий вихід
  - 1 комбінаційний вихід




# Конфігурація логічних блоків

- Зконфігуровані логічні блоки Cyclone IV для виконання наступних функцій:


-  $X = \bar{A}\bar{B}C + AB\bar{C}$

-  $Y = A\bar{B}$

(A) data 1	(B) data 2	(C) data 3	data 4	(X) LUT output
0	0	0	X	0
0	0	1	X	1
0	1	0	X	0
0	1	1	X	0
1	0	0	X	0
1	0	1	X	0
1	1	0	X	1
1	1	1	X	0

 

(A) data 1	(B) data 2	data 3	data 4	(Y) LUT output
0	0	X	X	0
0	1	X	X	0
1	0	X	X	1
1	1	X	X	0

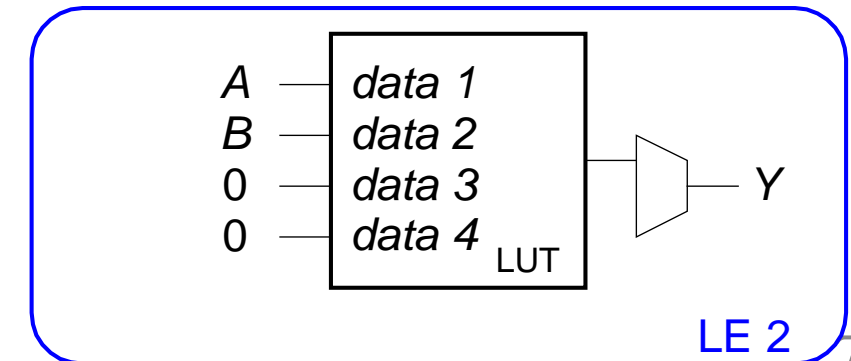

# FPGA. Послідовність проектування

Використовуючи засоби САПР (Altera's Quartus або Xilinx Vivado):

- **Описати проект** з використанням редактора принципів електричних схем або HDL
- **Промоделювати** проект
- **Синтезувати** проект і виконати його реалізацію у FPGA
- **Завантажити конфігурацію** в FPGA
- **Протестувати** проект