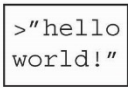


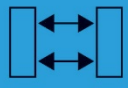
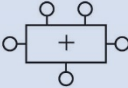
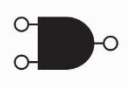
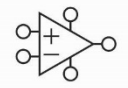
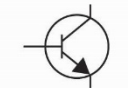



Роділ 7. Теми:

- Вступ
- Аналіз продуктивності
- Однотактний процесор
- Багатотактний процесор
- Конвеєрний процесор
- Винятки
- Покращення мікроархітектури

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	

Вступ

- **Мікроархітектура:** апаратна реалізація архітектури у вигляді схеми
- Процесор:
 - **Тракт даних:** функціональні блоки обробки і передачі даних (арифметико-логічний пристрій, регістровий файл, мультиплексори і т.д.)
 - **Пристрій керування:** формує керуючі сигнали для функціональних блоків

Application Software	programs
Operating Systems	device drivers
Architecture	instructions registers
Micro-architecture	datapaths controllers
Logic	adders memories
Digital Circuits	AND gates NOT gates
Analog Circuits	amplifiers filters
Devices	transistors diodes
Physics	electrons

Мікроархітектура

- Декілька апаратних реалізацій однієї і тієї ж архітектури:
 - **Однотактна реалізація:** кожна інструкція виконується за один такт
 - **Багатотактна реалізація:** кожна інструкція розбивається на декілька кроків і виконується за декілька кроків
 - **Конвеєрна реалізація:** кожна інструкція розбивається на декілька кроків і декілька інструкцій виконуються одночасно

Продуктивність процесора

- Час виконання програми

Execution Time = (#instructions)(cycles/instruction)(seconds/cycle)

Час виконання = (#інструкції)(такти/інструкція)(секунди/такт)

- Визначення:
 - CPI: Кількість тактів на виконання інструкції (Cycles/instruction)
 - Період тактової частоти: секунди/такт
 - IPC: Кількість інструкцій виконаних за такт (instructions/cycle - IPC=1/CPI)
- Необхідно забезпечити наступні обмеження:
 - Вартість
 - Площа на кристалі
 - Енергоспоживання
 - Продуктивність

MIPS процесор


- Розглядується наступна підмножина інструкцій MIPS:
 - Інструкції R-типу: `and`, `or`, `add`, `sub`, `slt`
 - Інструкції роботи з пам'яттю: `lw`, `sw`
 - Інструкції переходів: `beq`, `j`

Архітектурний стан

Визначається:

- Значенням лічильника команд (program counter, PC)
- Вмістом 32-х регістрів загального призначення
- Вмістом пам'яті

Елементи, які зберігають стан MIPS

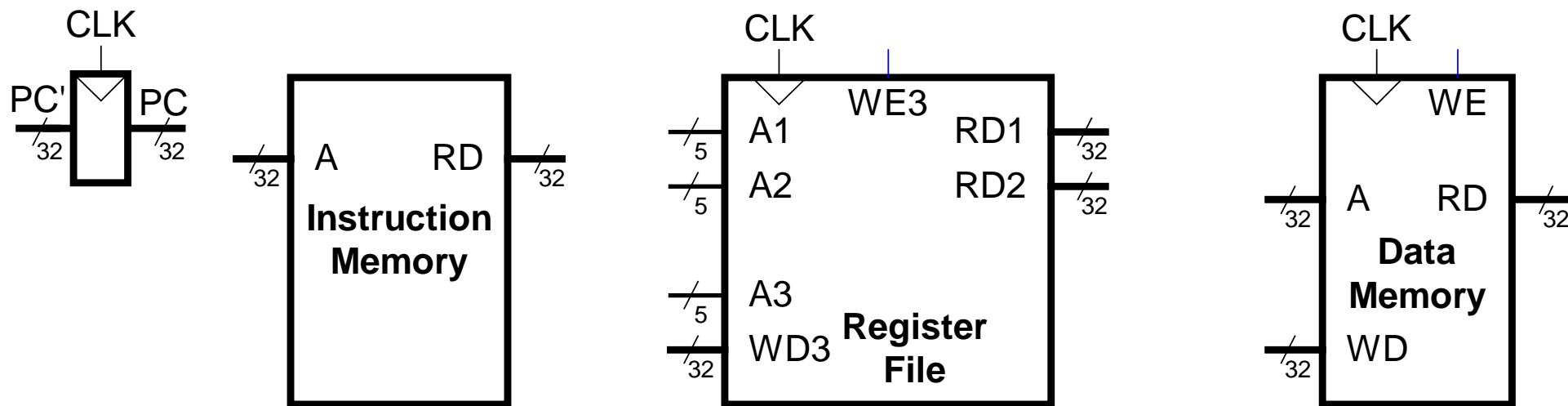


Однотактний MIPS процесор

- тракт даних
- пристрій керування


Однотактний тракт даних: вибірка lw

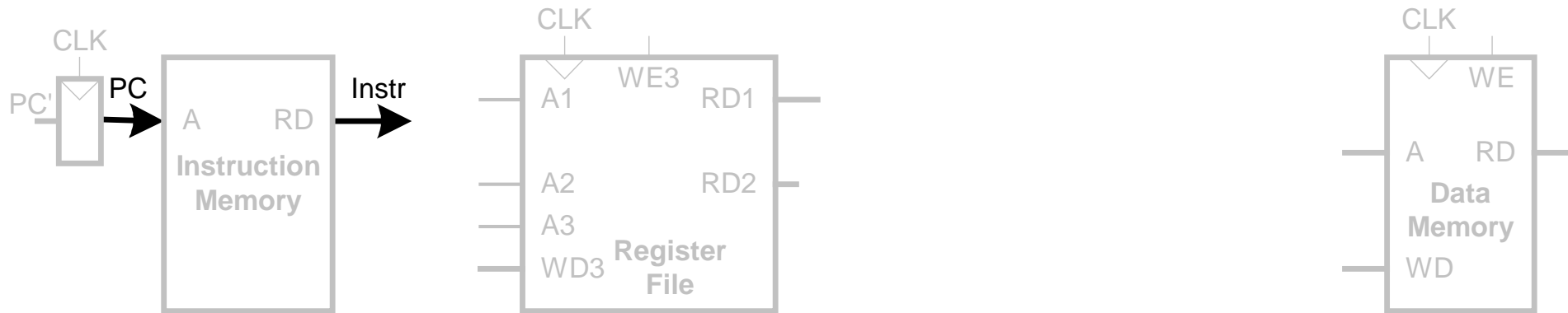Крок 1: Вибірка (зчитування) інструкції lw з пам'яті інструкцій



Однотактний тракт даних: читання регістрів

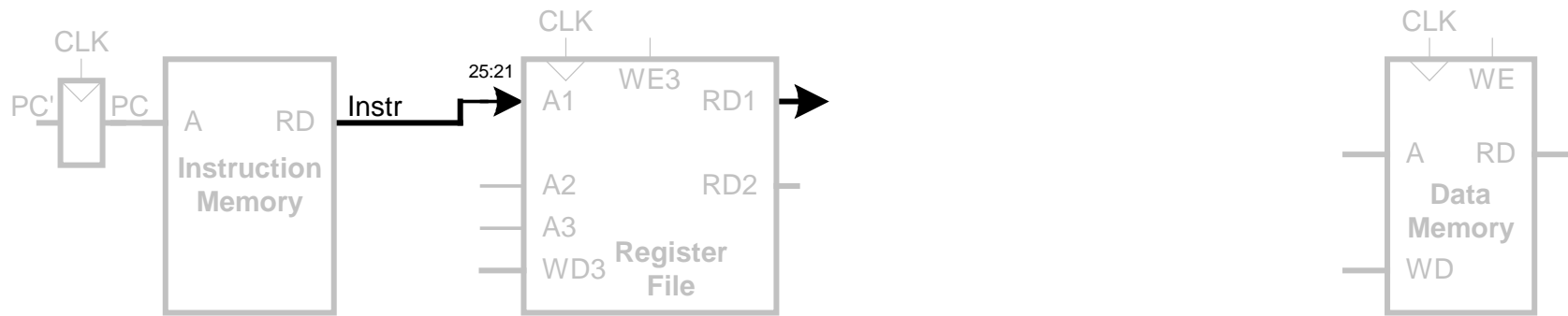Крок 2: для інструкції *lw* зчитування операндів-джерела з регістрового файлу




I-Type

`lw rt, imm(rs)`

op	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits


Однотактний тракт даних: розширення константи

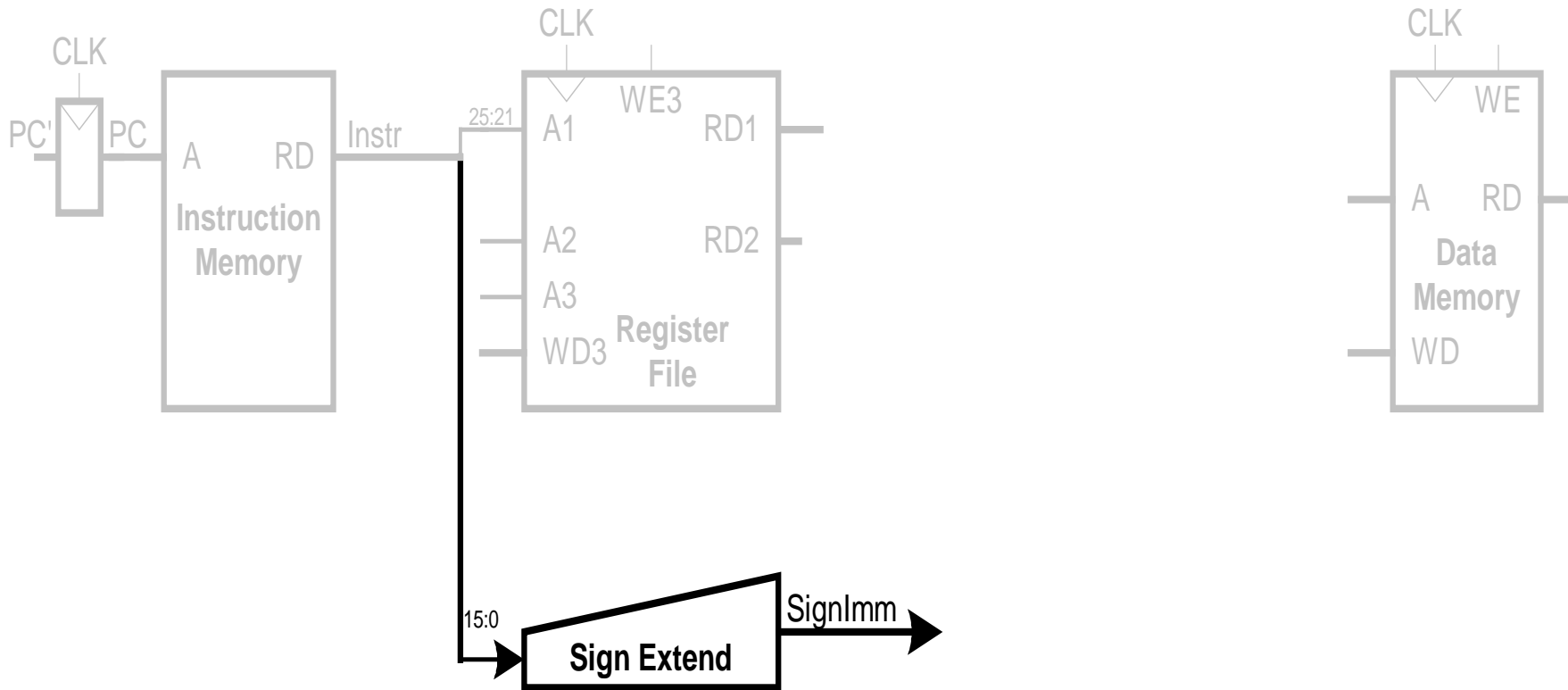Крок 3: розширення 16-бітової константи до 32-х розрядів бітом знаку




Однотактный тракт данных: обчислення адреси

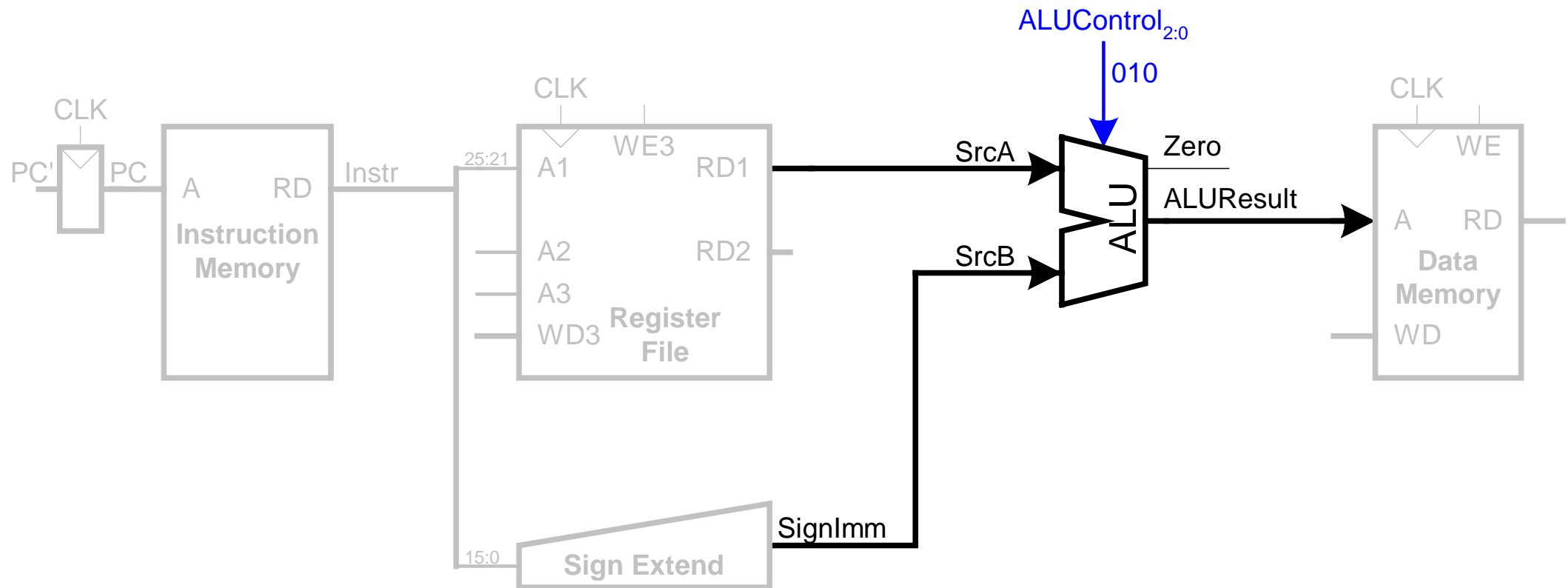Крок 4: Обчислення адреси комірки в пам'яті даних



Однотактний тракт даних: зчитування з пам'яті

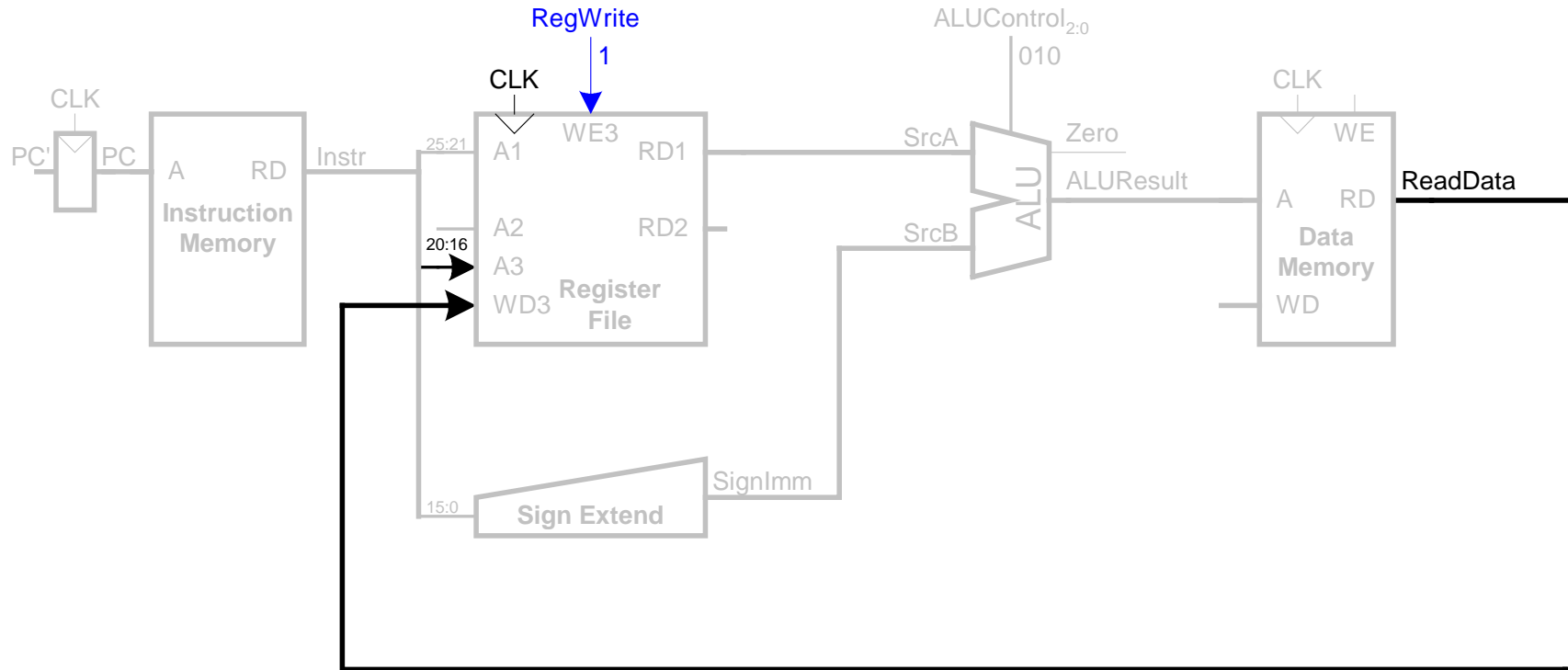- **Крок 5:** зчитування даних з пам'яті даних і записування їх в регістр, номер якого зберігається в коді інструкції




I-Type

lw rt, imm(rs)




Однотактний тракт даних: збільшення лічильника команд PC

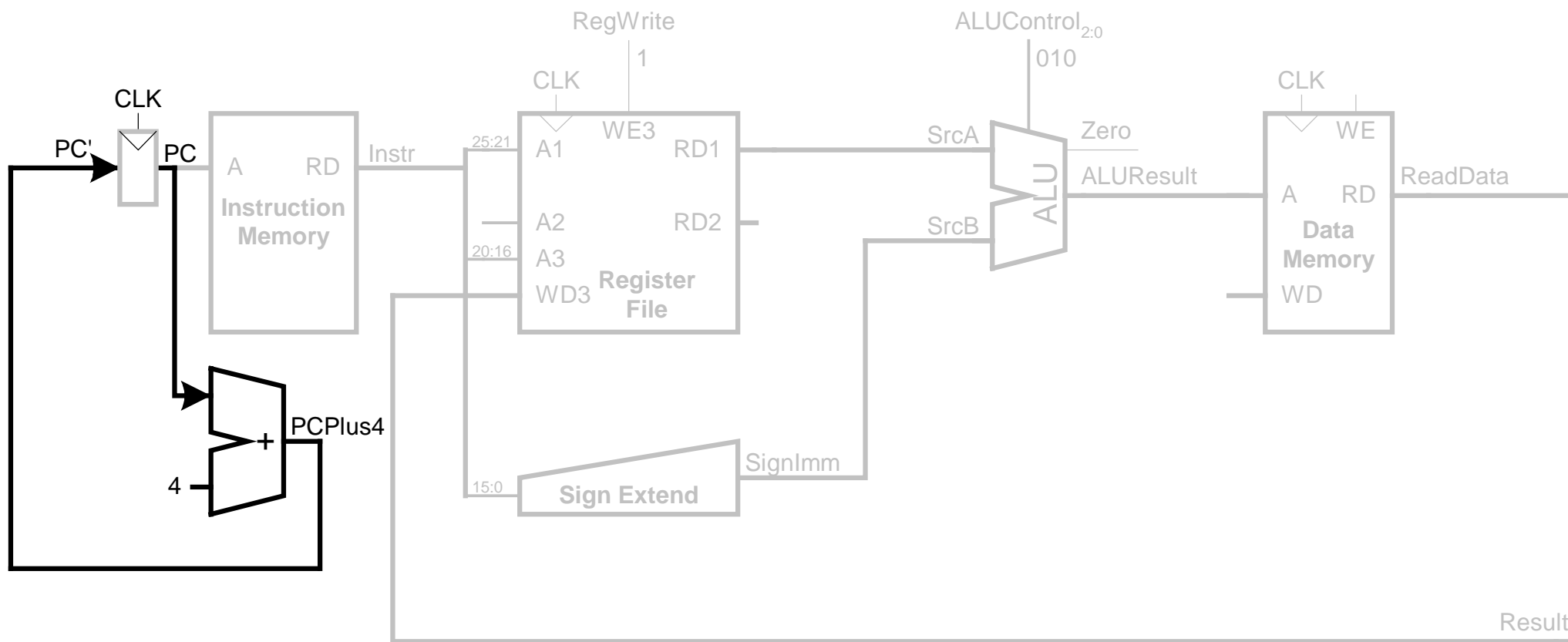Крок 6: Обчислення адреси наступної інструкції



Однотактний тракт даних: інструкція *sw*

Запис вмісту регістра *rt* в пам'ять

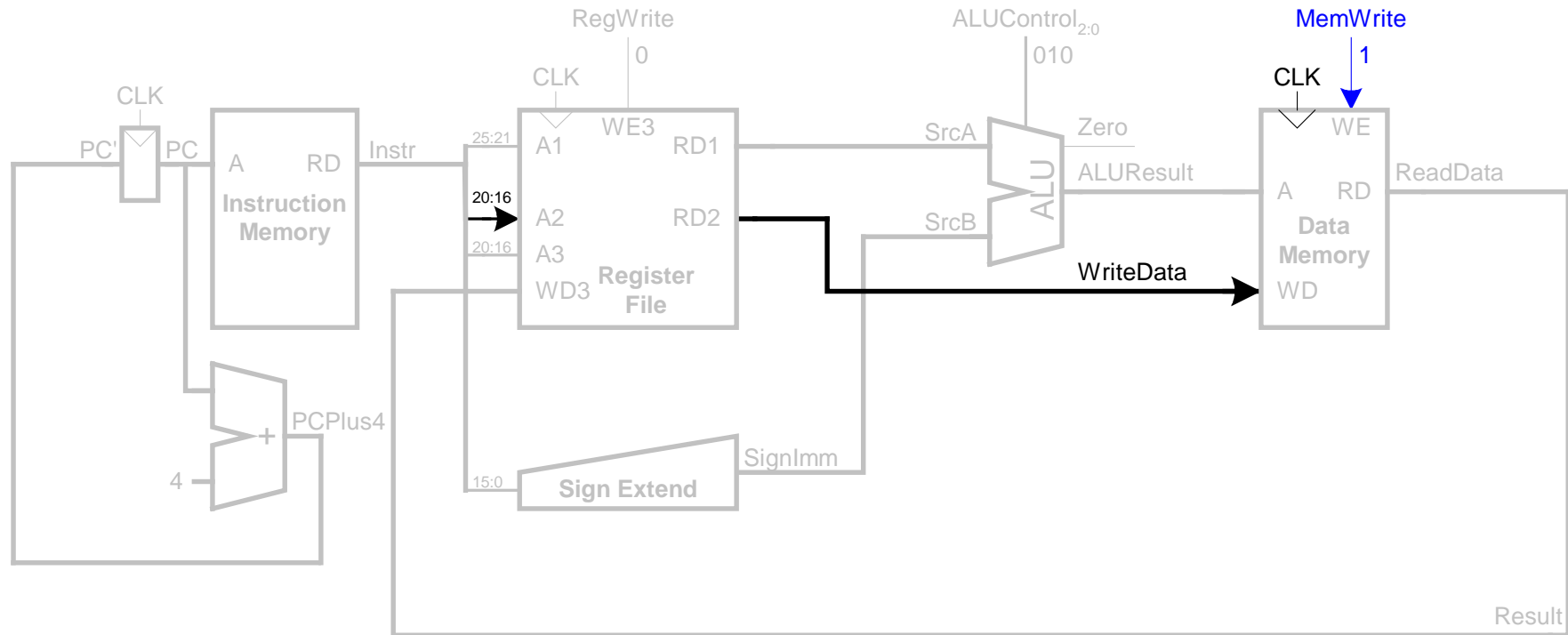


I-Type

`sw rt, imm(rs)`

op	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

Однотактний тракт даних: інструкції R-типу

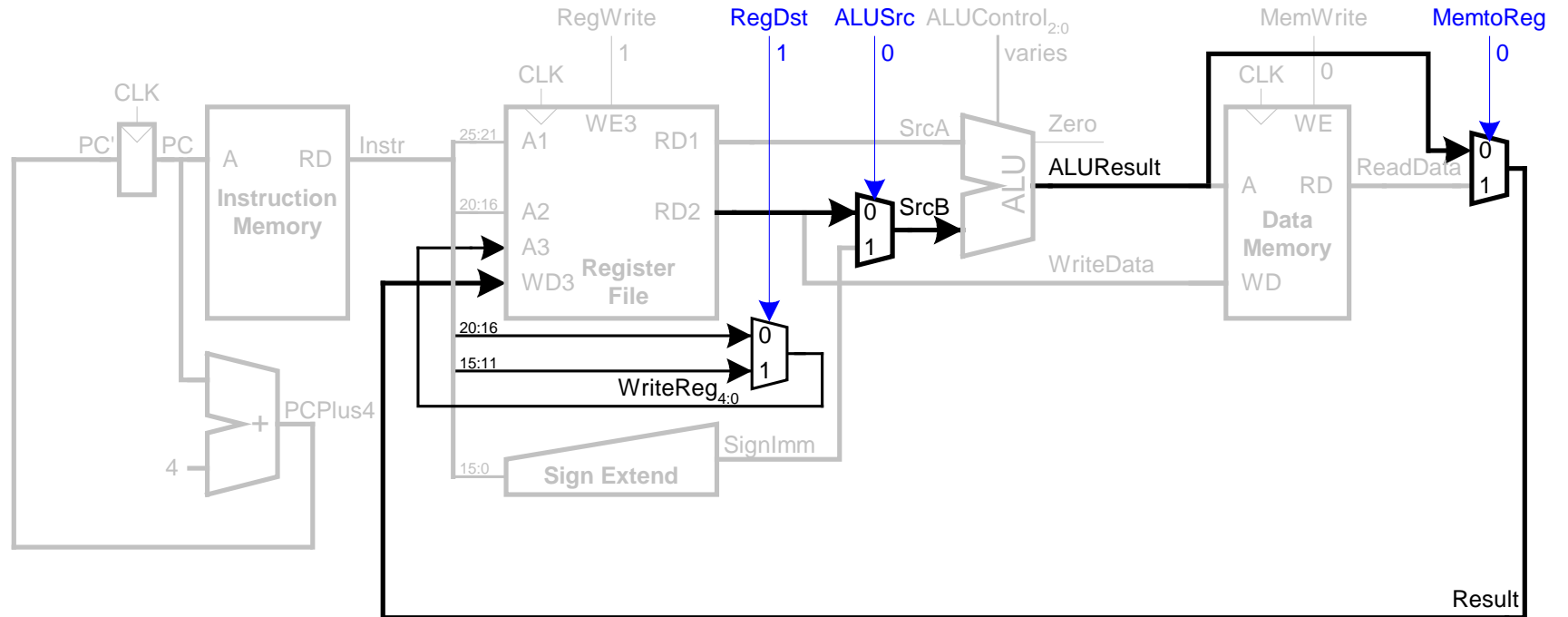- Зчитування операндів з регістрів *rs* і *rt*
- Записування *ALUResult* в регістр з номером з поля *rd* інструкції (для інструкцій I-типу результат записується в регістр з номером *rt*)




R-Type

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

Однотактний тракт даних: інструкція *beq*

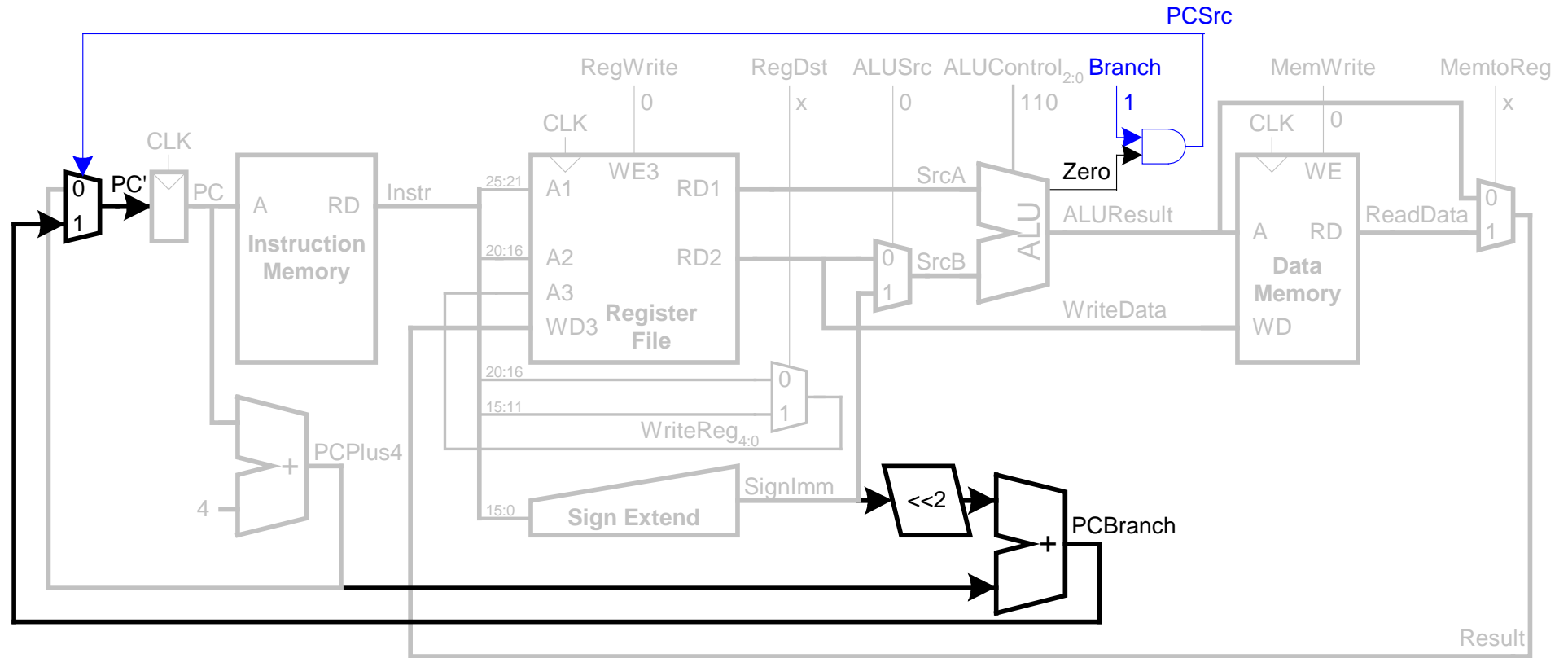- Перевірка на рівність регістрів *rs* і *rt*
- Розрахунок адреси для умовного переходу: $ВТА = (\text{sign-extended immediate} \ll 2) + (PC+4)$




Assembly Code

Field Values


`beq $t0, $0, else`
 (`beq $t0, $0, 3`)

op	rs	rt	imm
4	8	0	3
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits


Однотактный процессор

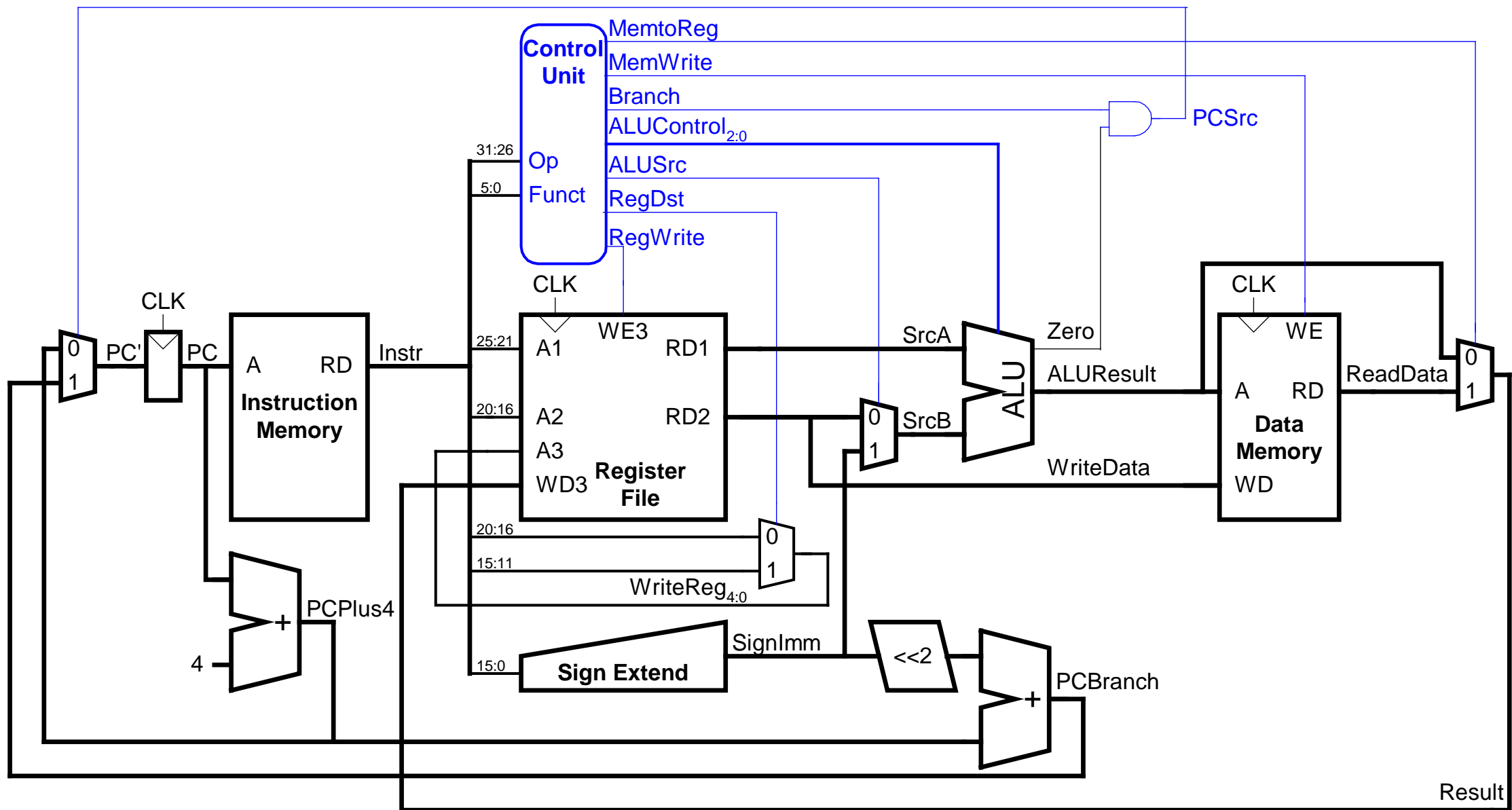


Керування однотоктним процесором

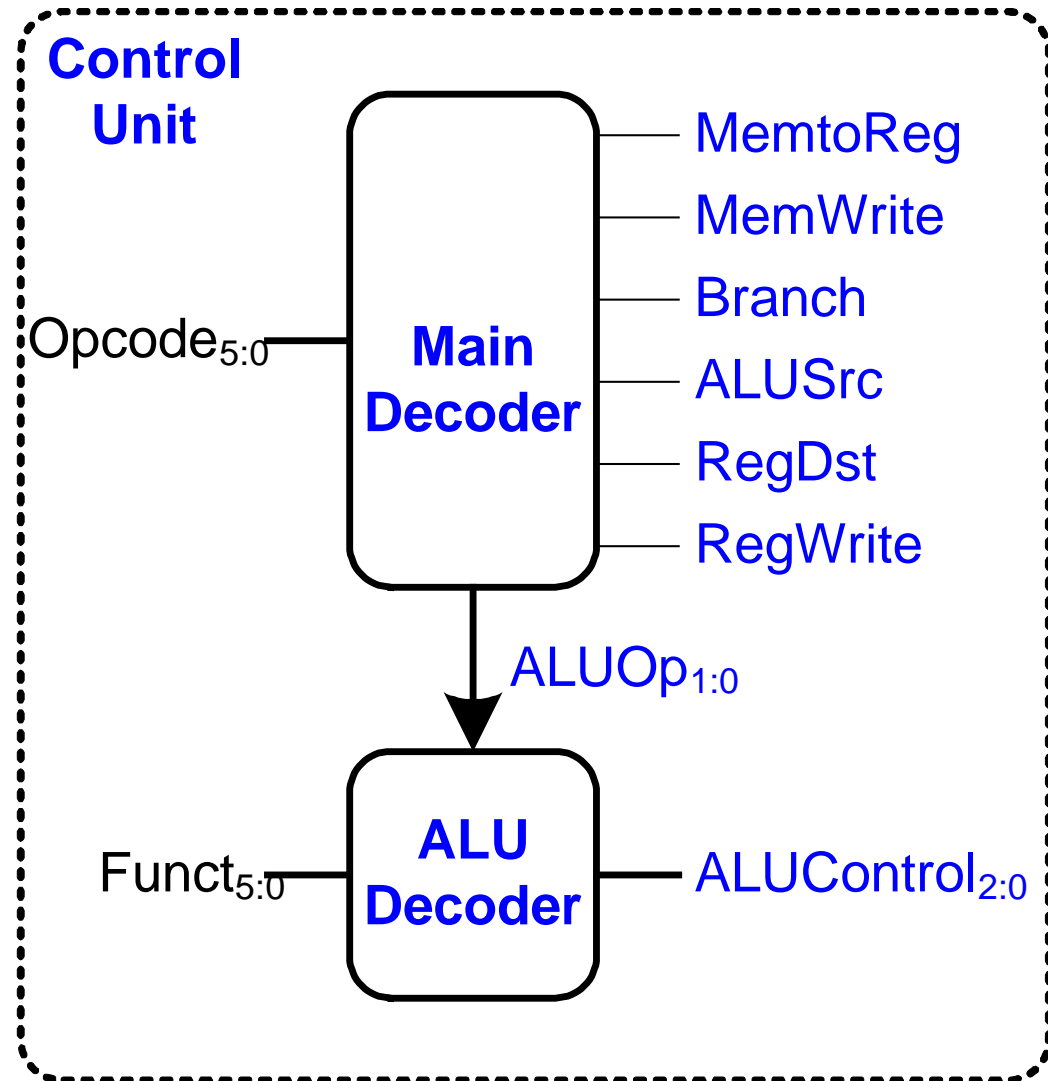

Принцип роботи АЛП

 

$F_{2:0}$	Функція
000	$A \& B$
001	$A B$
010	$A + B$
011	Не вик.
100	$A \& \sim B$
101	$A \sim B$
110	$A - B$
111	SLT

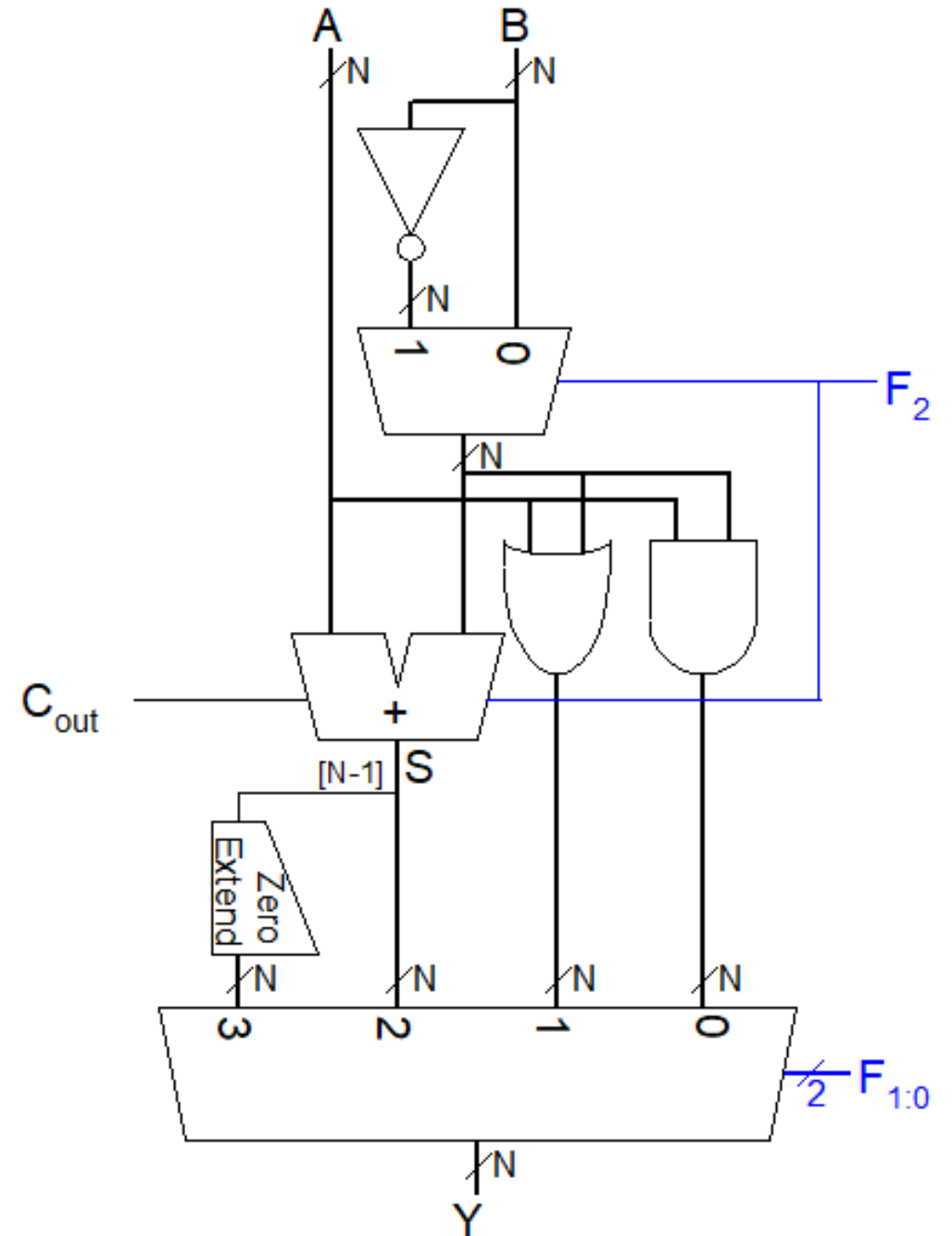


Керуючий пристрій: дешифратор АЛП

ALUOp_{1:0}	Дія
00	Додавання
01	Віднімання
10	Визначається полем Funct
11	Не використовується


ALUOp_{1:0}	Funct	ALUControl_{2:0}
00	X	010 (Додавання)
X1	X	110 (Віднімання)
1X	100000 (add)	010 (Додавання)
1X	100010 (sub)	110 (Віднімання)
1X	100100 (and)	000 (I)
1X	100101 (or)	001 (АБО)
1X	101010 (slt)	111 (SLT)

Instruction	Op _{5:0}	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	ALUOp _{1:0}
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	0	0	0	00
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01

Керуючий пристрій:
основний дешифратор

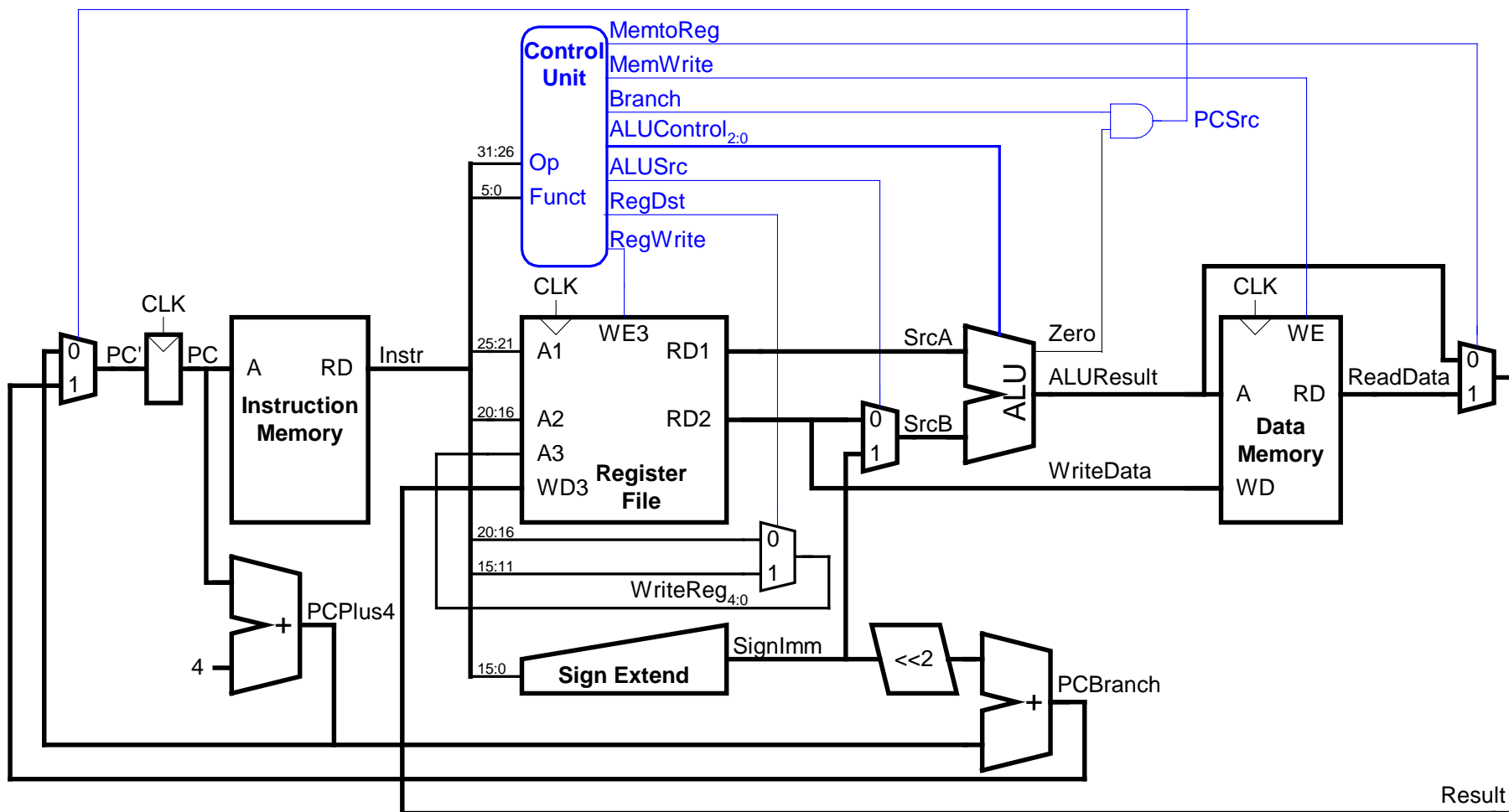


Однотактный тракт даних: *or*

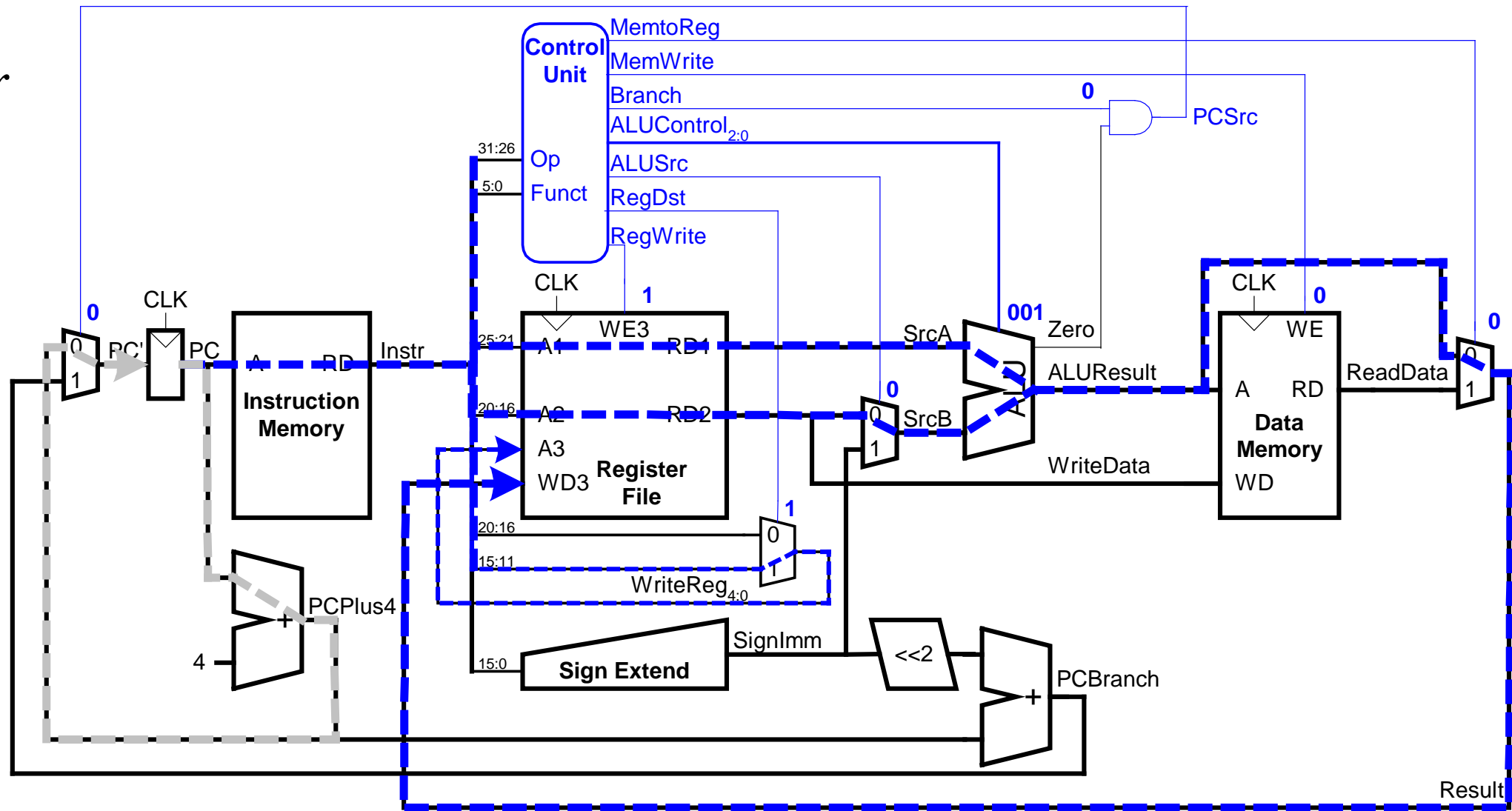

R-Type

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

Додавання інструкції *addi*

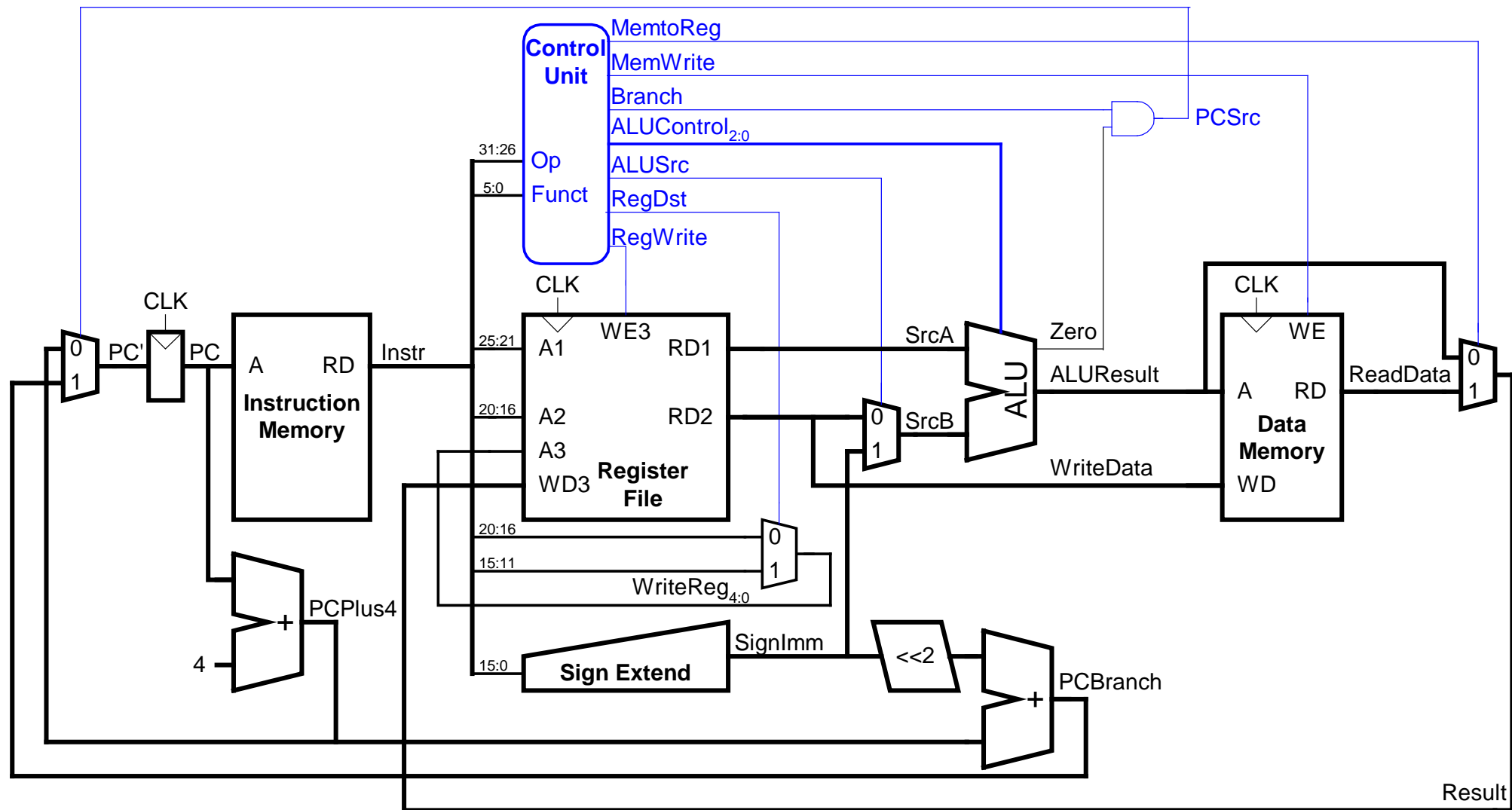


Необхідно сформувати керуючі сигнали, а тракт даних міняти не потрібно

Керуючий пристрій *addi*

Instruction	Op _{5:0}	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	ALUOp _{1:0}
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01
addi	001000	1	0	1	0	0	0	00


Добавлення функціоналу *j*

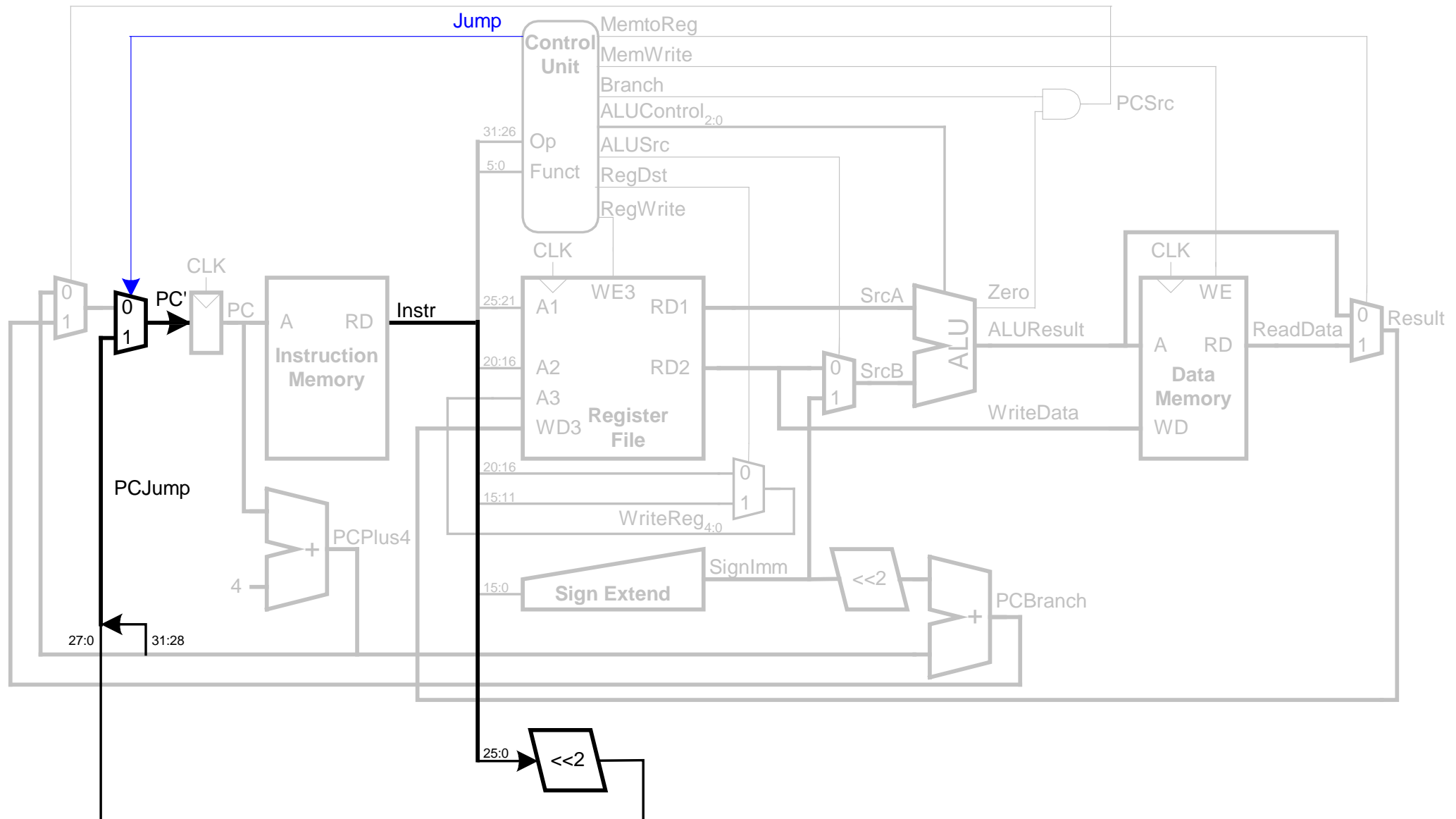

Керуючий пристрій j

Instruction	Op _{5:0}	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	ALUOp _{1:0}	Jump
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	10	0
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00	0
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00	0
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01	0
j	000100	0	X	X	X	0	X	XX	1

Продуктивність одноктакного процесора

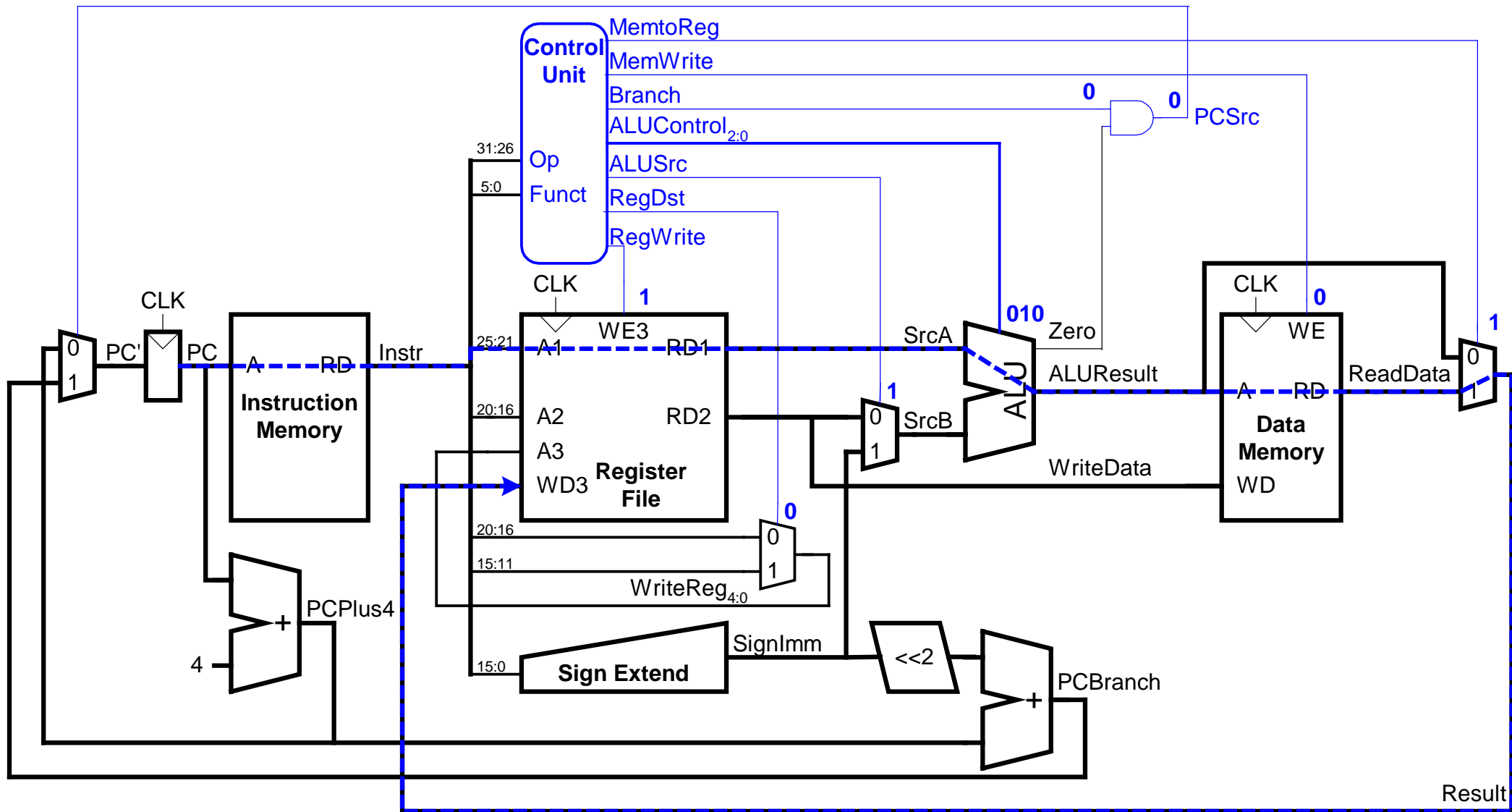

$CPI=1$. T_C визначається ланцюгом з найбільшою затримкою (lw)

Продуктивність однотактного процесора

- Затримка самого довгого ланцюга комбінаційної логіки:

$$T_c = t_{pcq_PC} + t_{mem} + \max(t_{RFread}, t_{sext} + t_{mux}) + t_{ALU} + t_{mem} + t_{mux} + t_{RFsetup}$$

- Звичайно на тривалість періоду більше всього впливають:

- пам'ять, АЛП, регістровий файл

- $T_c = t_{pcq_PC} + 2t_{mem} + t_{RFread} + t_{mux} + t_{ALU} + t_{RFsetup}$

Розрахунок продуктивності однотактного процесора

Параметр	Позначення	Затримка (пс)
Час запису у регістр	t_{pcq_PC}	30
Час передвстановлення регістру	t_{setup}	20
Затримка мультиплексору	t_{mux}	25
Затримка АЛП	t_{ALU}	200
Затримка зчитування з пам'яті	t_{mem}	250
Затримка зчитування з регістрового файлу	t_{RFread}	150
Час передвстановлення регістрового файлу	$t_{RFsetup}$	20

Максимальна затримка:

$$\begin{aligned}
 T_c &= t_{pcq_PC} + 2t_{mem} + t_{RFread} + t_{mux} + t_{ALU} + t_{RFsetup} \\
 &= [30 + 2(250) + 150 + 25 + 200 + 20] \text{ пс} \\
 &= 925 \text{ пс}
 \end{aligned}$$

Час виконання $N=100 \times 10^9$ інструкцій:

$$\begin{aligned}
 t &= N \times CPI \times T_c = (100 \times 10^9)(1)(925 \times 10^{-12}) \\
 &= \mathbf{92,5 \text{ сек}}
 \end{aligned}$$

Багатотактний MIPS процесор

- **Однотактний:**

- + Простий

- Період тактової частоти обмежений інструкцією із самим довгим ланцюгом комбінаційної логіки (lw)

- Декілька суматорів і дві окремі пам'яті

- **Багатотактний:**

- + Вища тактова частота

- + Прості інструкції виконуються швидше (за менше тактів)


- + Повторне використання апаратних ресурсів в різних тактах

- Значно ускладнюється пристрій керування

- **Етапи розроблення: тракт даних і пристрій керування**


Елементи, зберігаючі стан багатотактного процесора

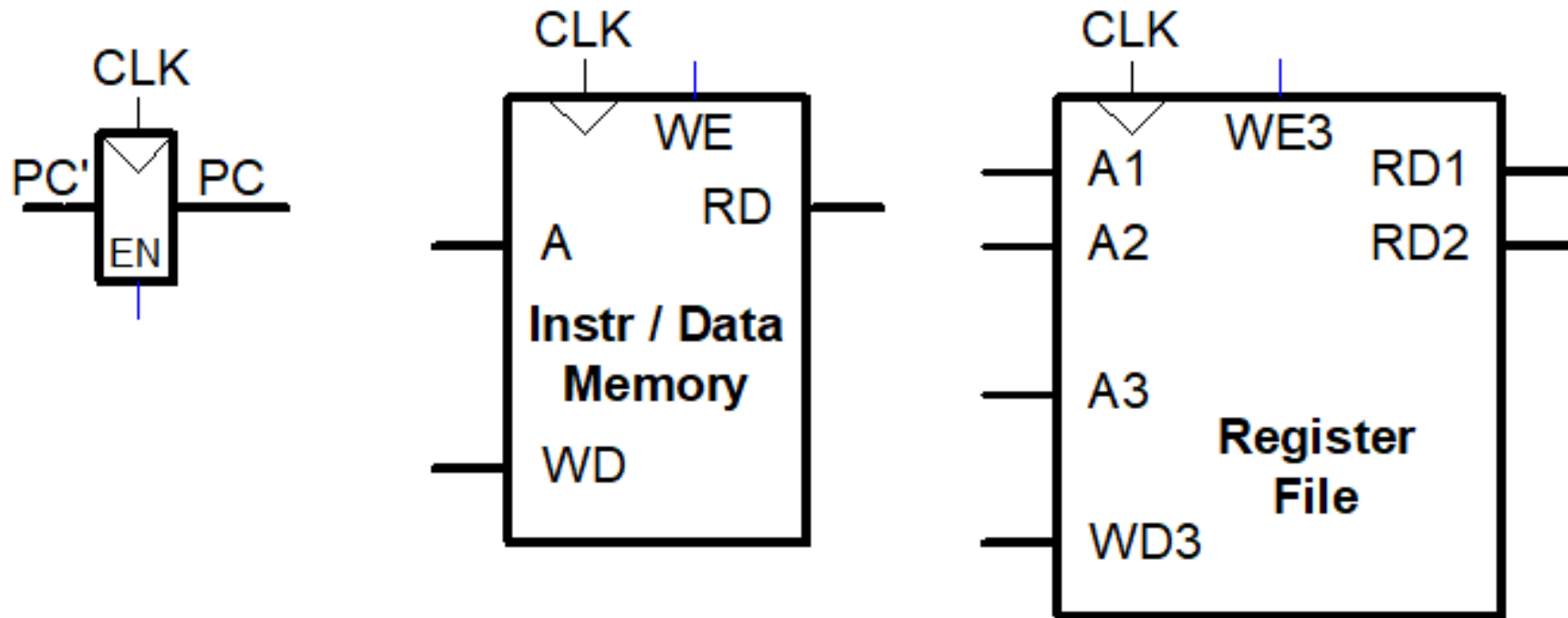- Замість окремої пам'яті для інструкцій і даних буде використовуватися одна загальна пам'ять




Багатотактний тракт даних: вибірка інструкції

Крок 1: Вибірка інструкції

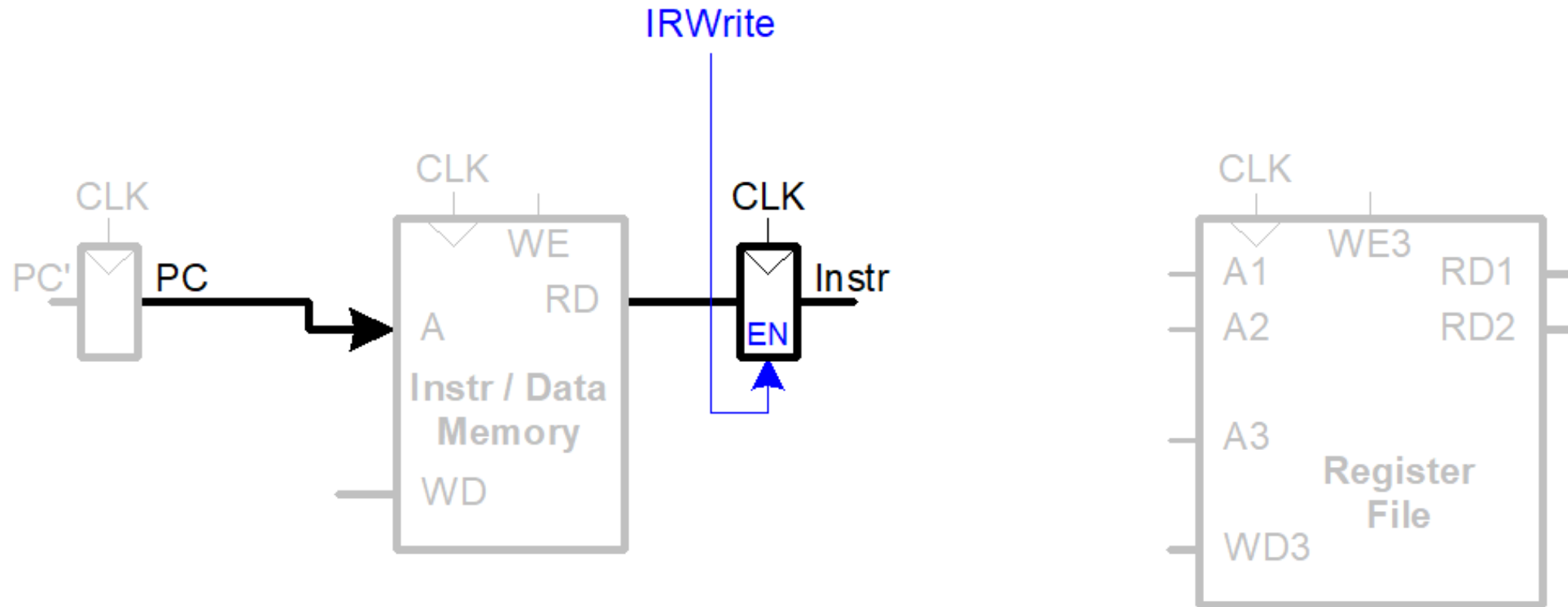

Багатотактний тракт даних: читання регістрів

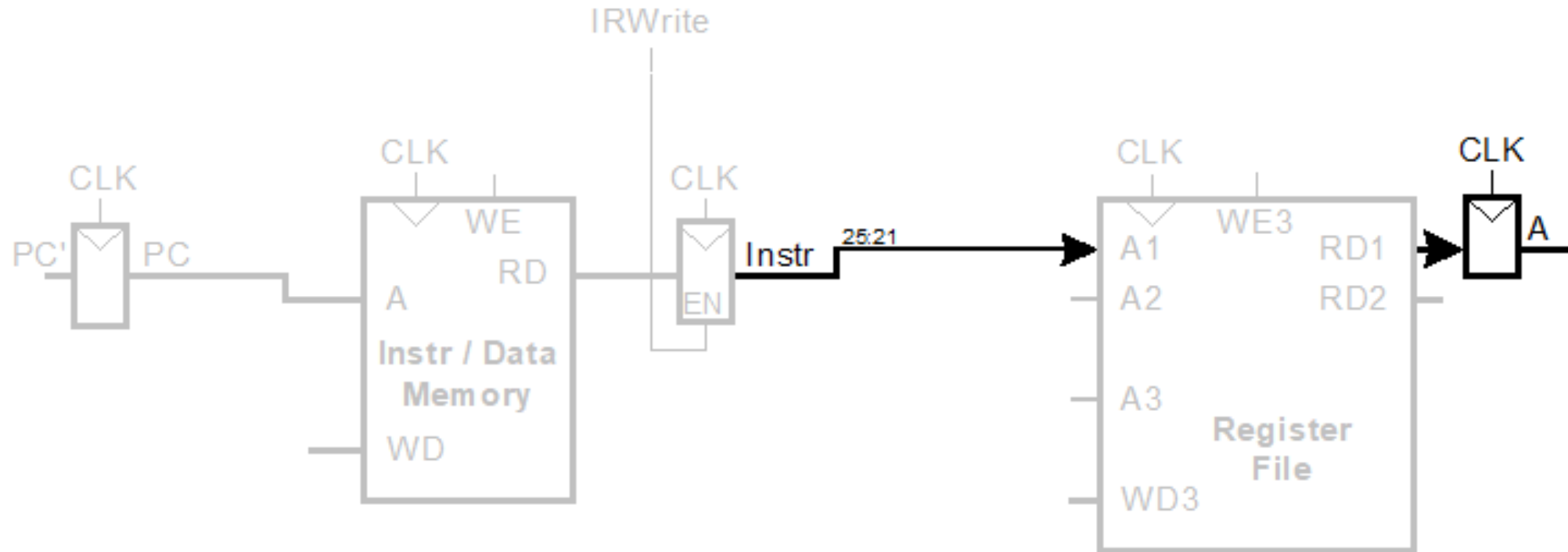Крок 2а: зчитування операндів-джерел із регістрового файлу (на прикладі інструкції *lw*)




I-Type

`lw rt,imm(rs)`

op	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits


Багатотактний тракт даних: розширення константи

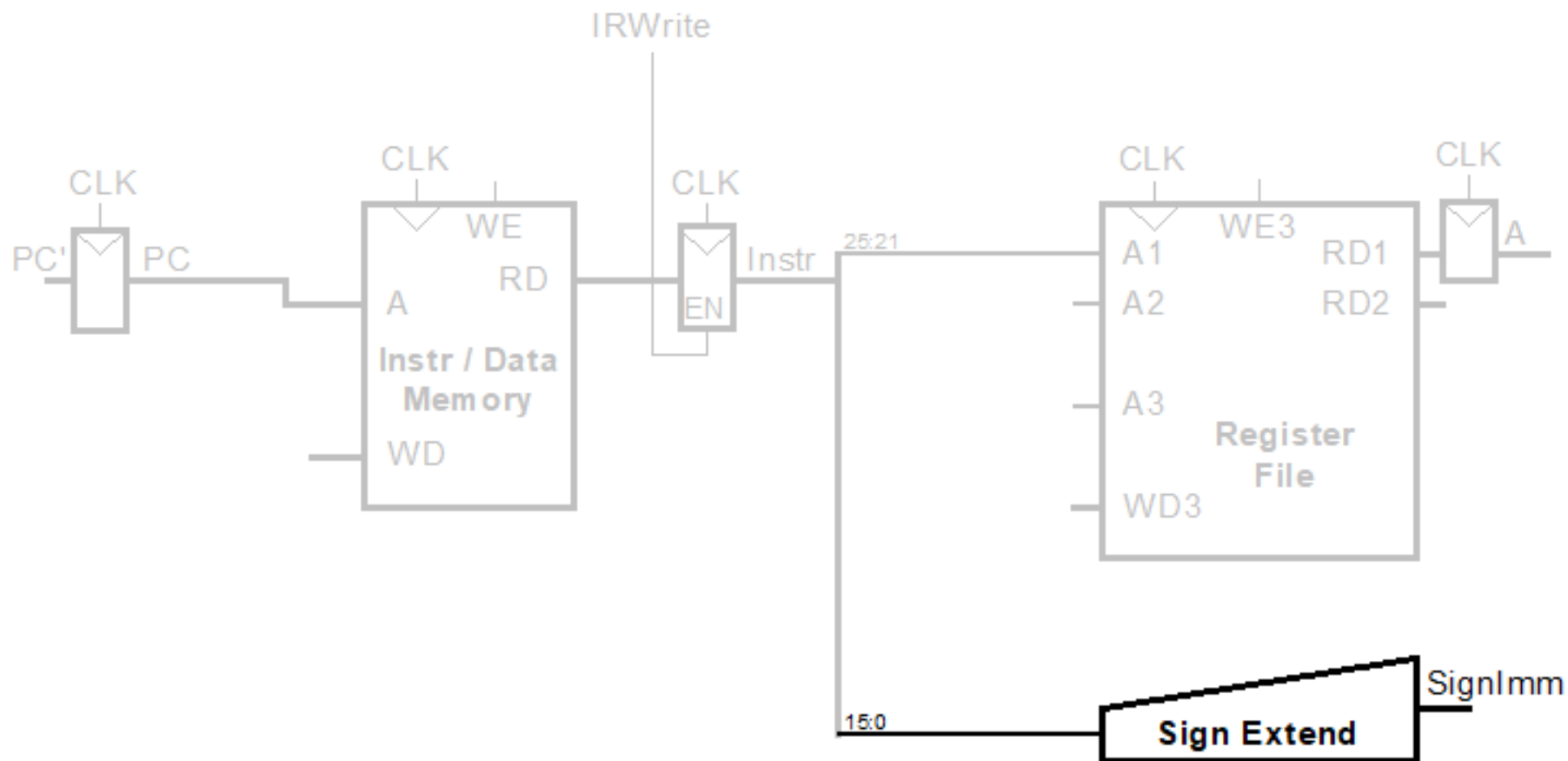Крок 2b: розширення 16-бітової константи до 32-х розрядів бітом знаку




Багатотактний тракт даних: обчислення адреси

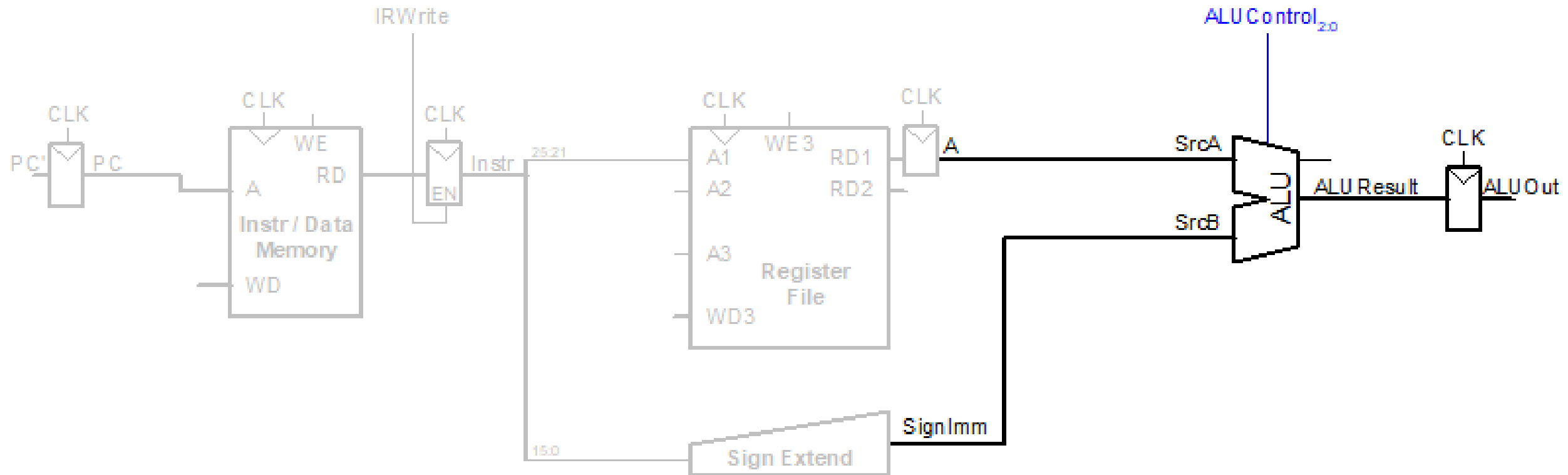Крок 3: Обчислення адреси комірки в пам'яті




Багатотактний тракт даних: зчитування з пам'яті

Крок 4: зчитування даних з пам'яті

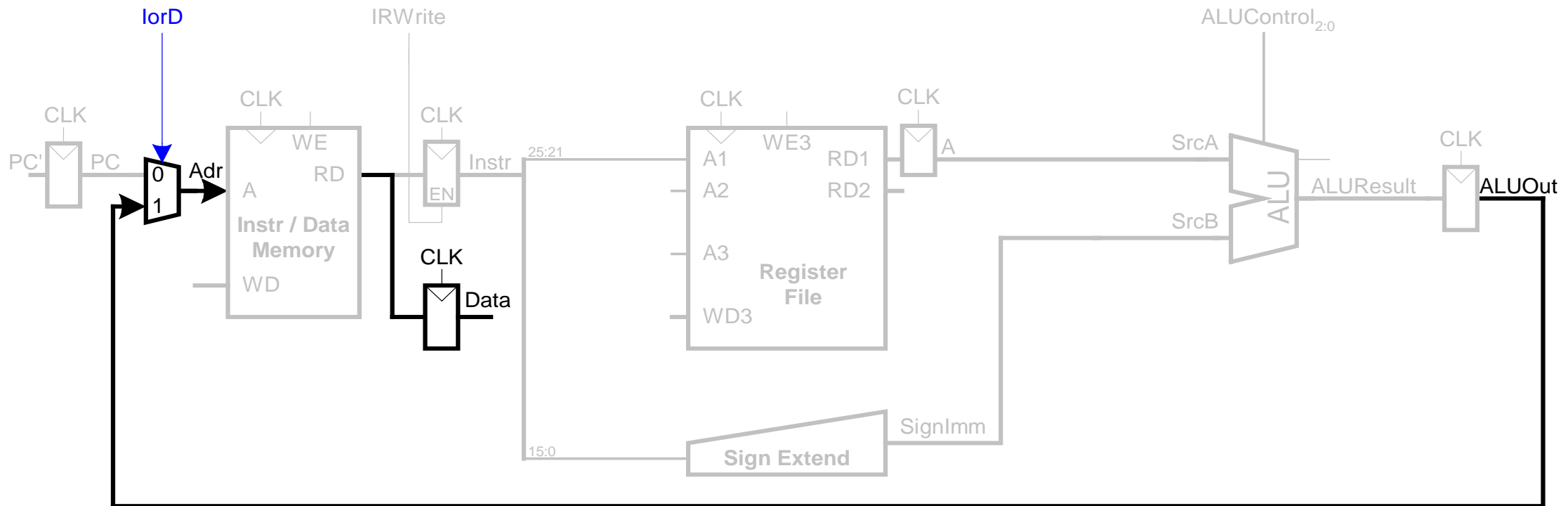

Багатотактний тракт даних: записування у регістр

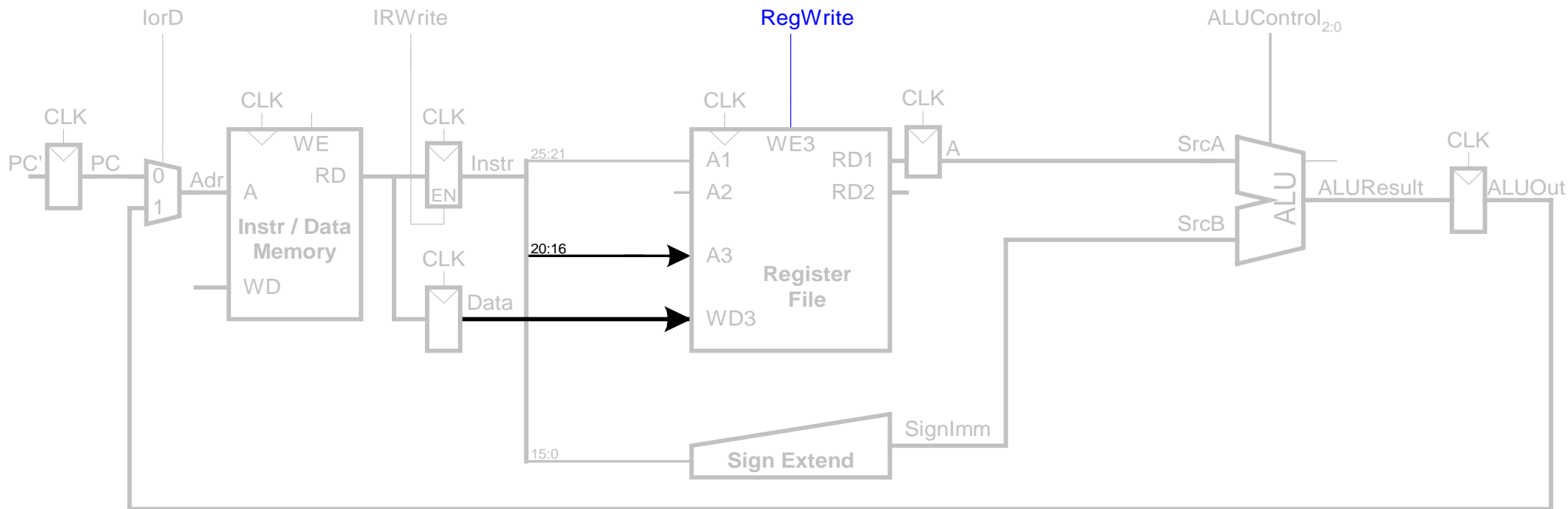Крок 5: записування зчитаного з пам'яті 32-бітового числа в регістр загального призначення, номер якого зберігається в полі *rt* інструкції




I-Type

`lw rt, imm(rs)`

op	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits


Багатотактний тракт даних: збільшення програмного лічильника РС

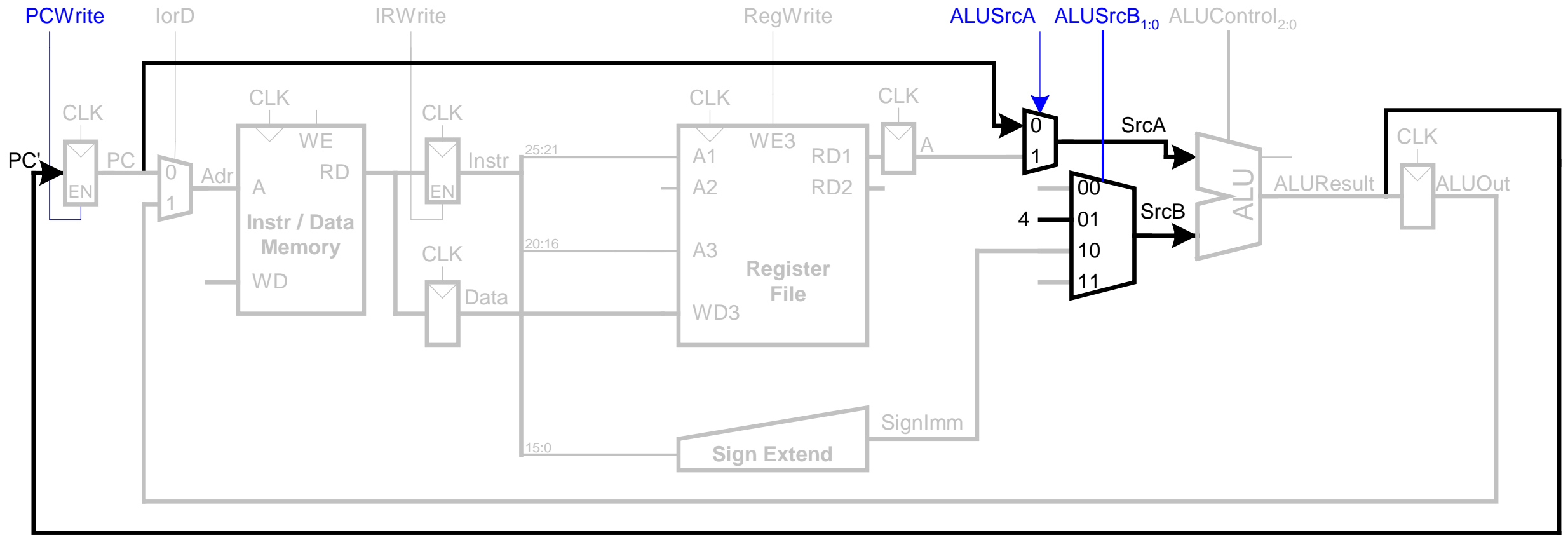Крок 6: обчислення адреси наступної інструкції і записування її в РС



Багатотактний тракт даних: інструкції R-типу

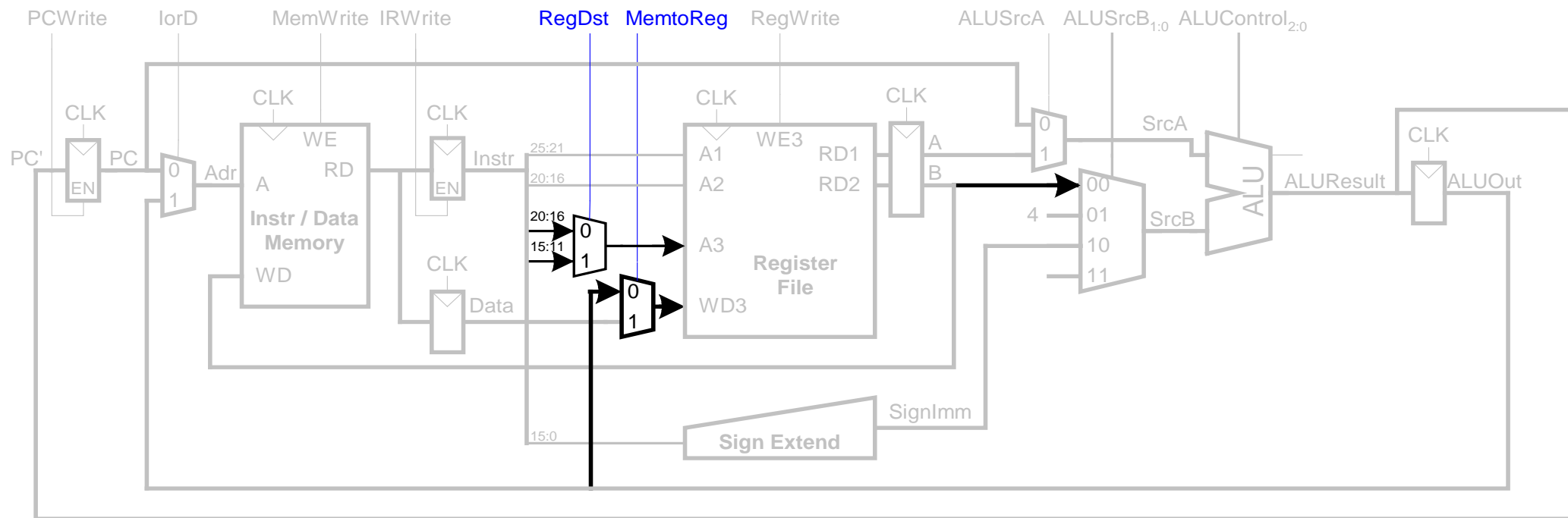- Зчитування операндів з регістрів *rs* і *rt*
- Записування *ALUResult* в регістр з номером із поля *rd* інструкції (для інструкцій I-типу результат записується в регістр з номером *rt*)




R-Type

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

Багатотактний тракт даних: інструкція *beq*

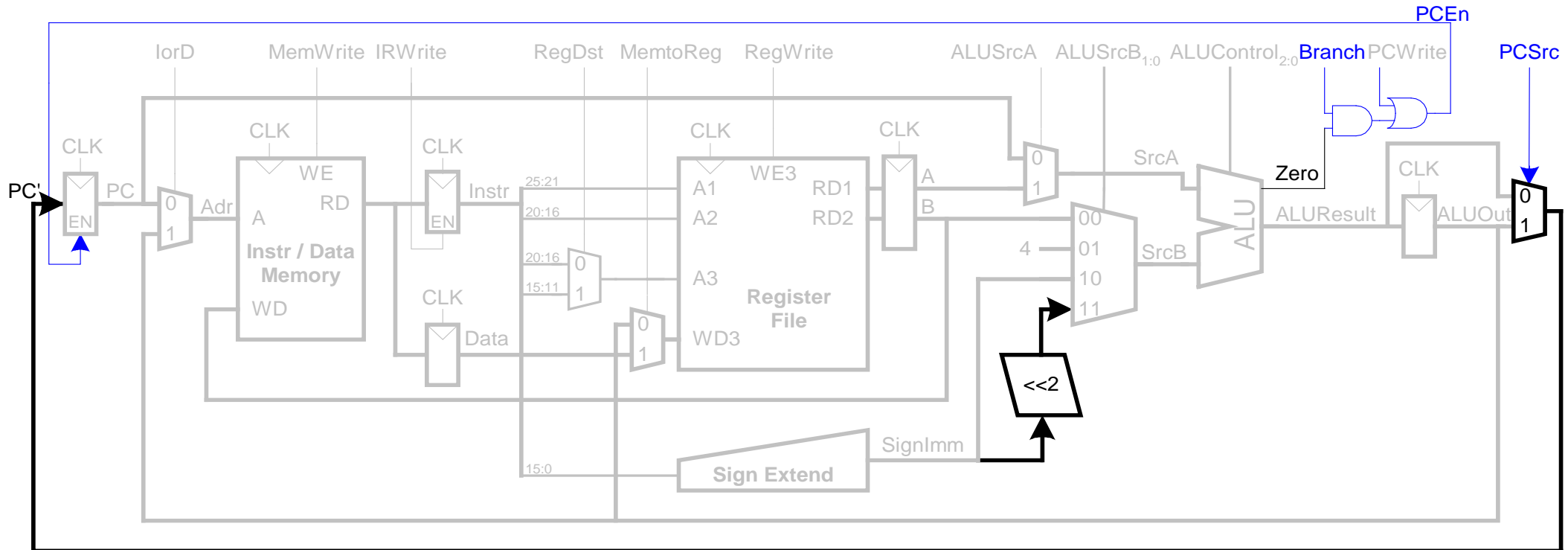- $rs == rt?$
- $BTA = (\text{sign-extended immediate} \ll 2) + (PC+4)$




Assembly Code

```
beq $t0, $0, else
(beq $t0, $0, 3)
```


Field Values

op	rs	rt	imm
4	8	0	3
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits

Багатотактний процесор

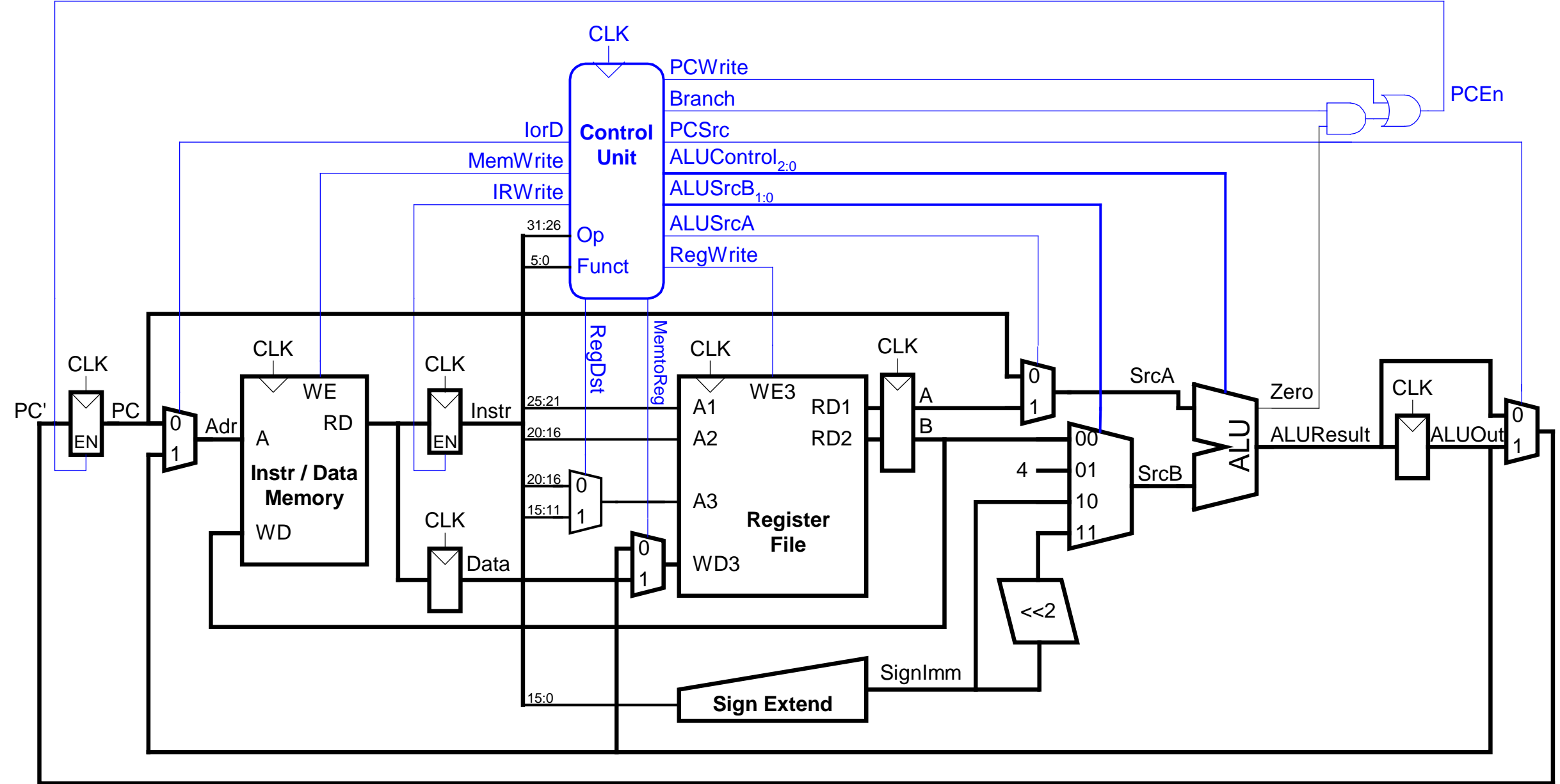


Багатотактний пристрій керування

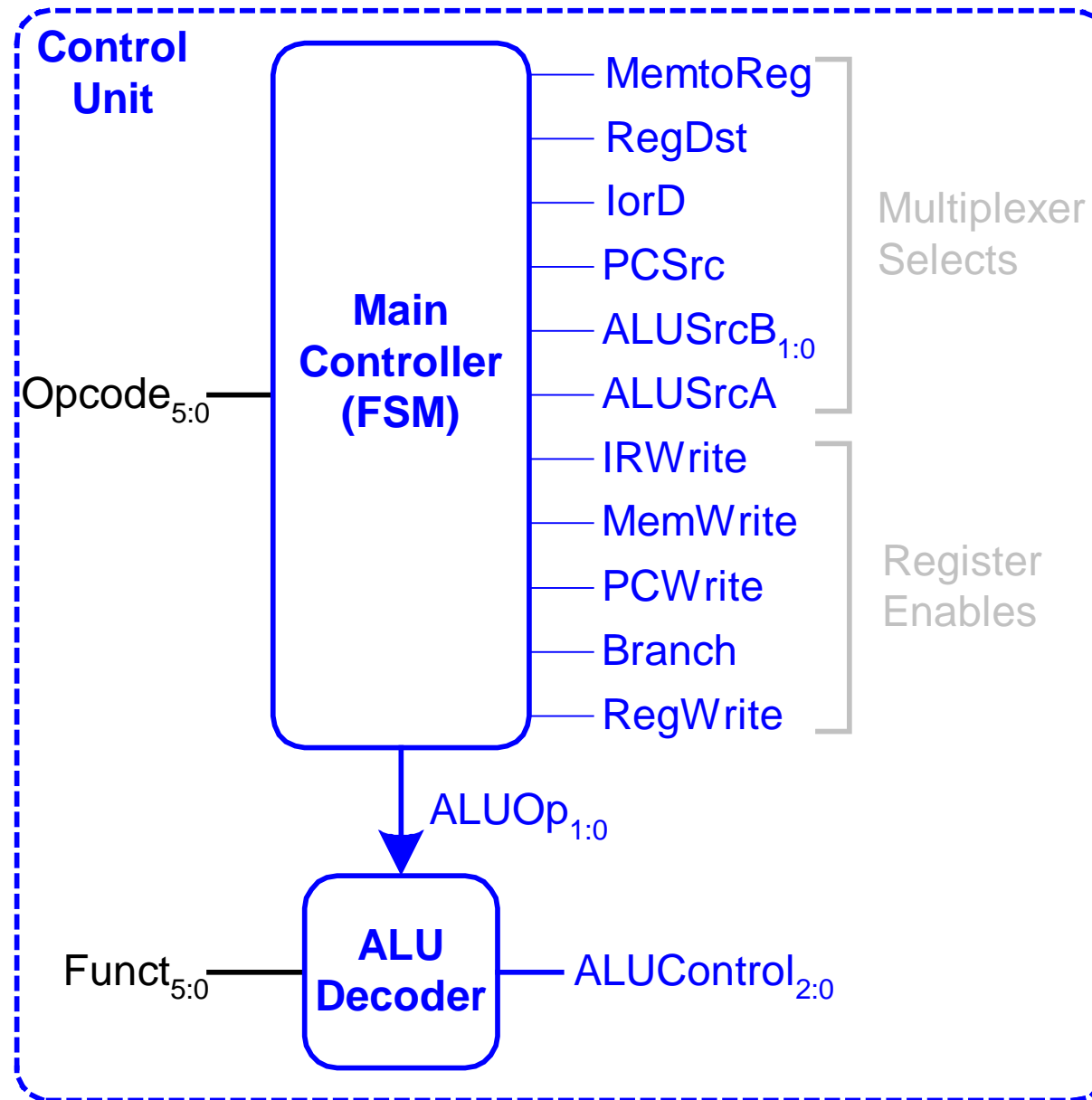


Основний керуючий автомат: вибірка

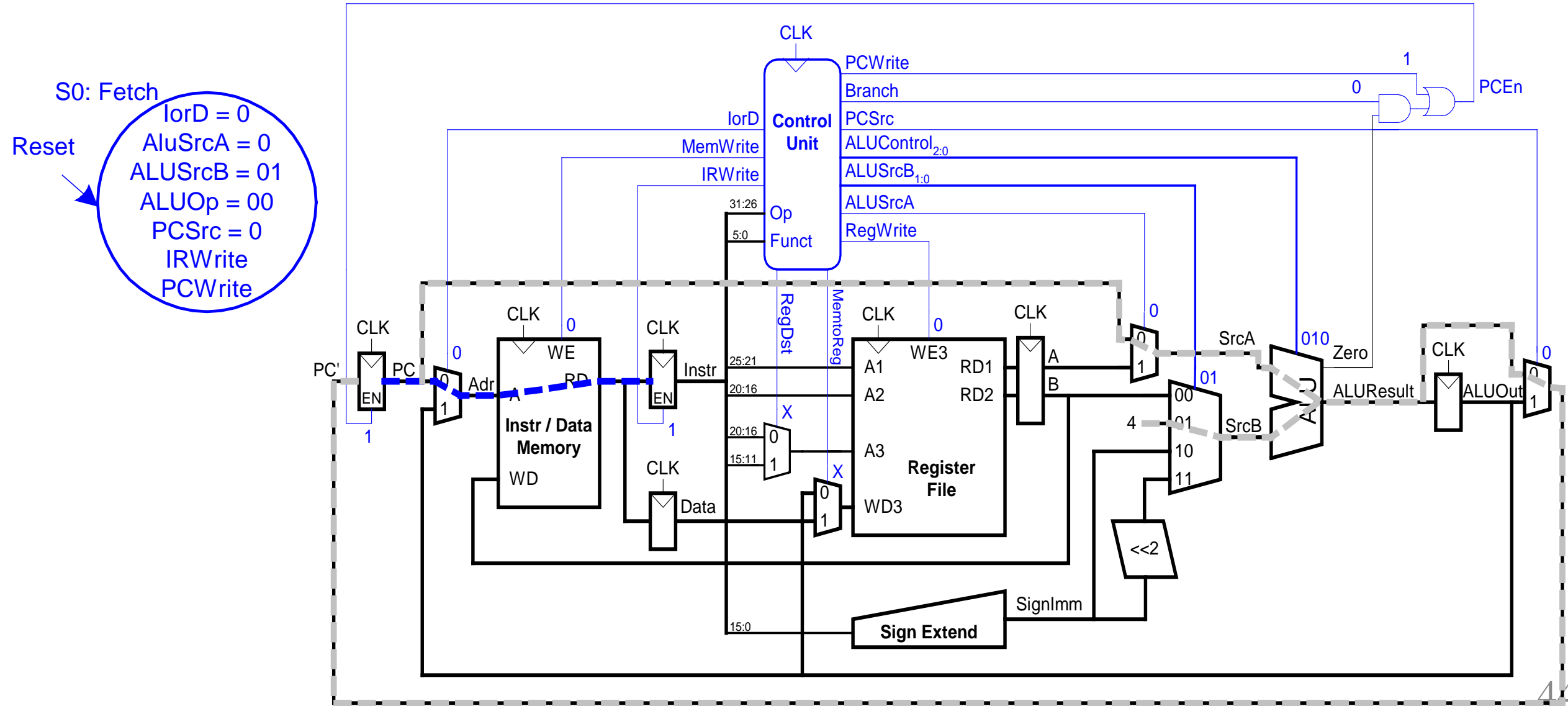
- Сигнали дозволу записування будуть показані тільки якщо вони не дорівнюють нулю
- Одночасно із зчитуванням інструкції за допомогою АЛП збільшується на 4 вміст РС




Основний керуючий автомат: декодування

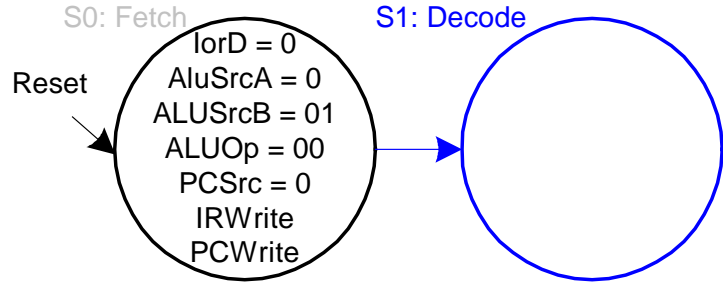

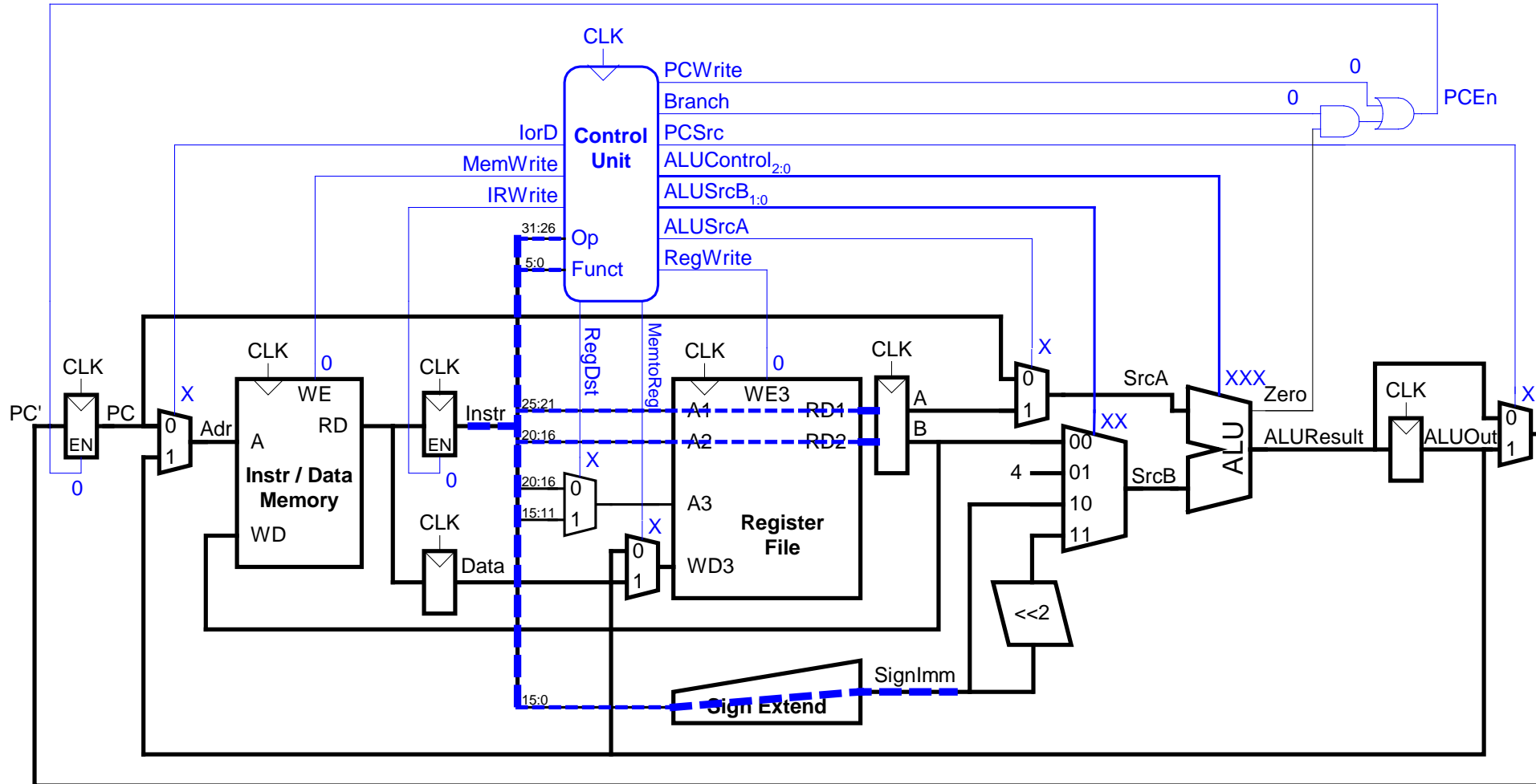
- Вказуються тільки ті керуючі сигнали, які мають зміст на конкретному етапі виконання команди
- На цьому етапі відбувається зчитування з реєстрового файлу, розширення константи і декодування операції




Основний керуючий автомат: адреса

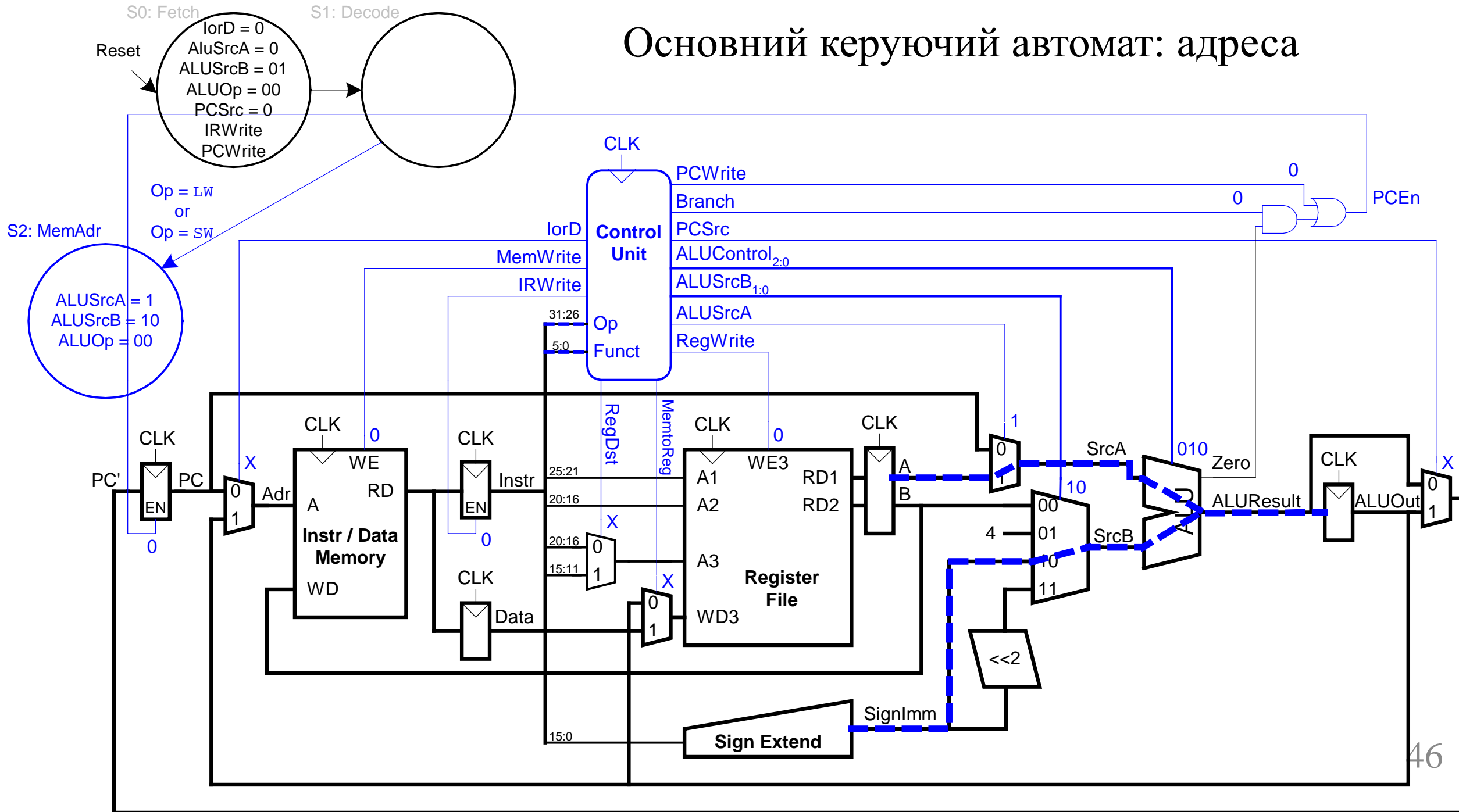


Основний керуючий автомат: *lw*

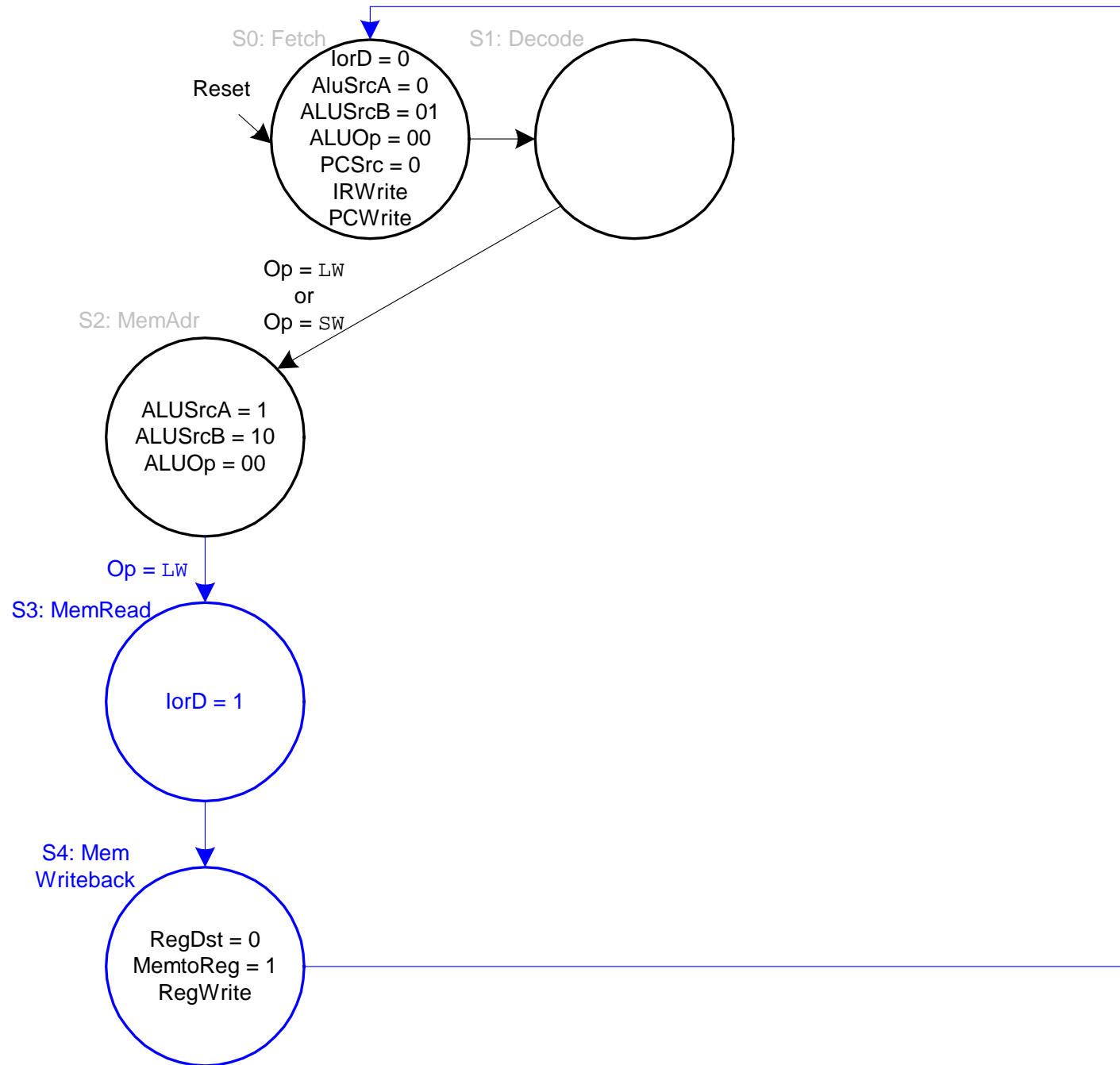


Основний керуючий автомат: *sw*

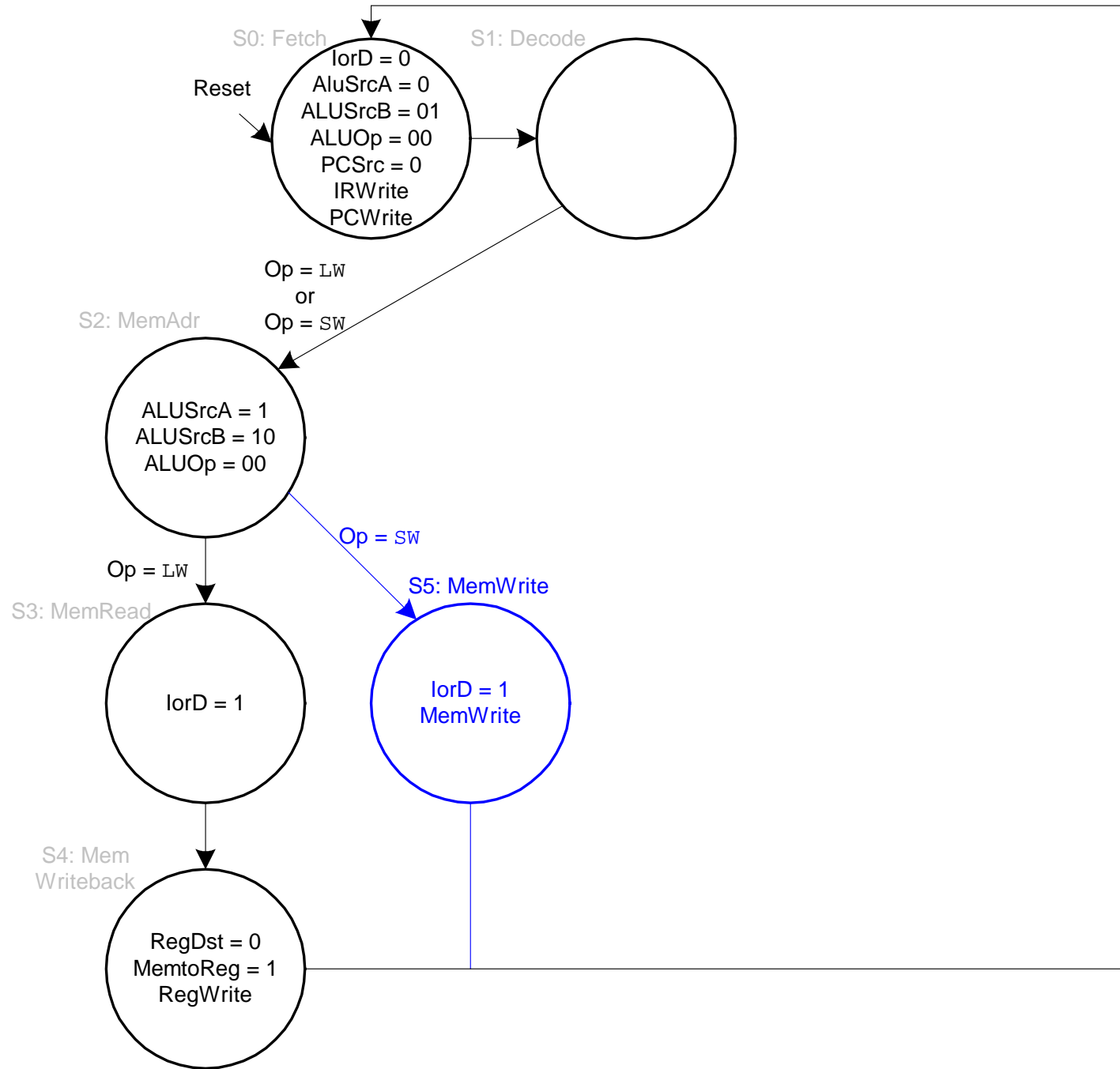


Основний керуючий автомат: R-тип

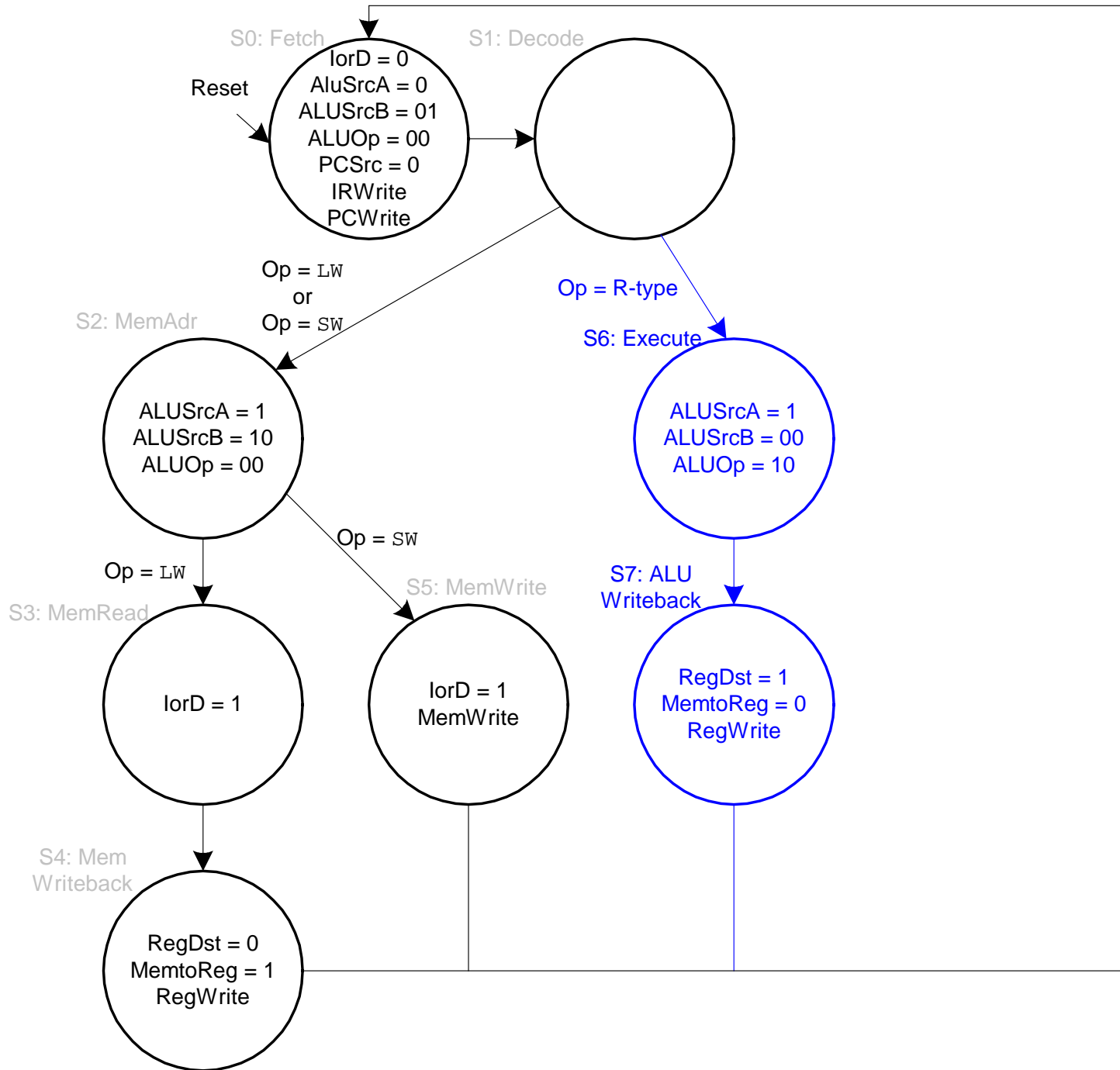


Основний керуючий автомат: *beq*

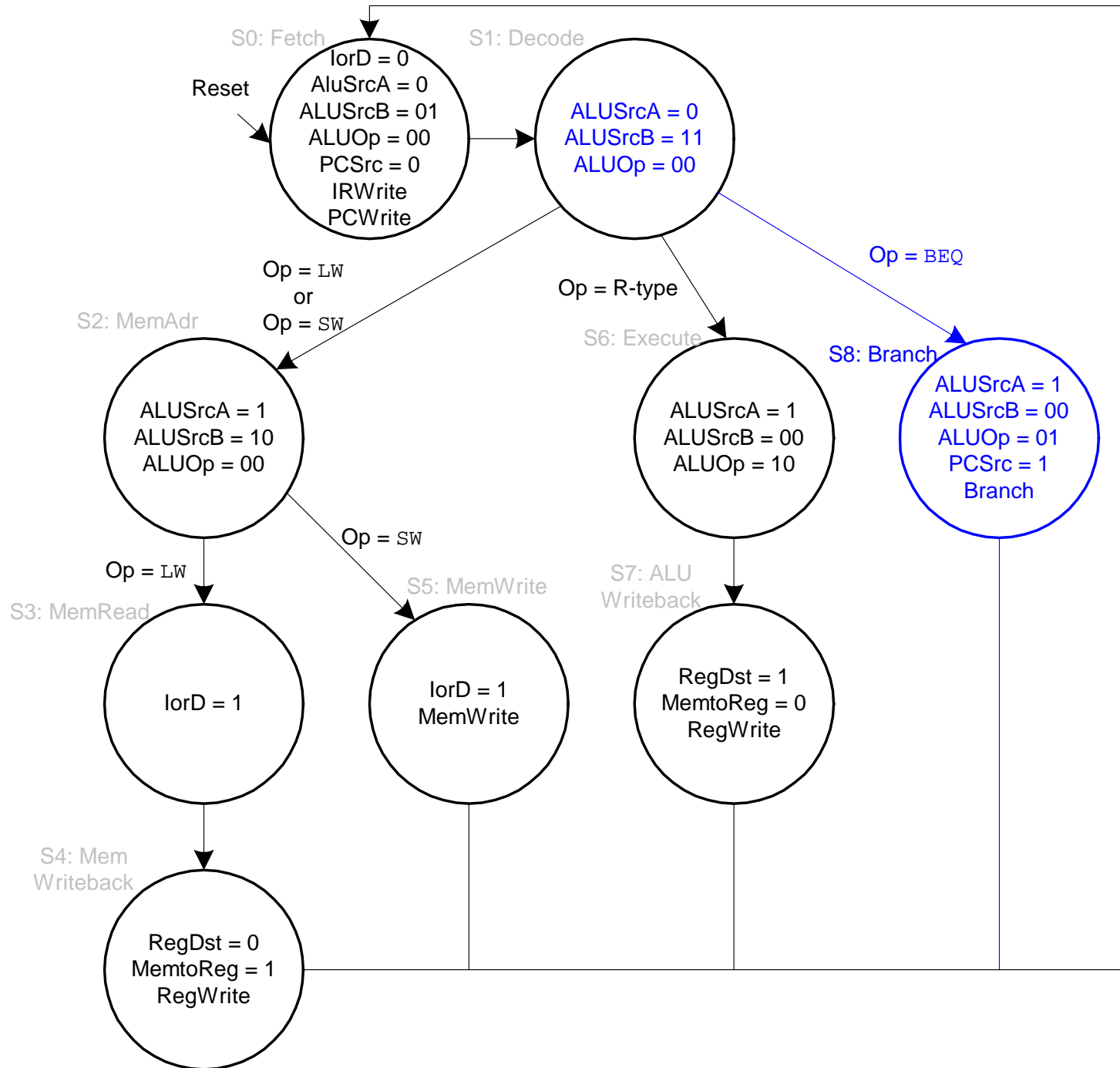


Основний керуючий автомат

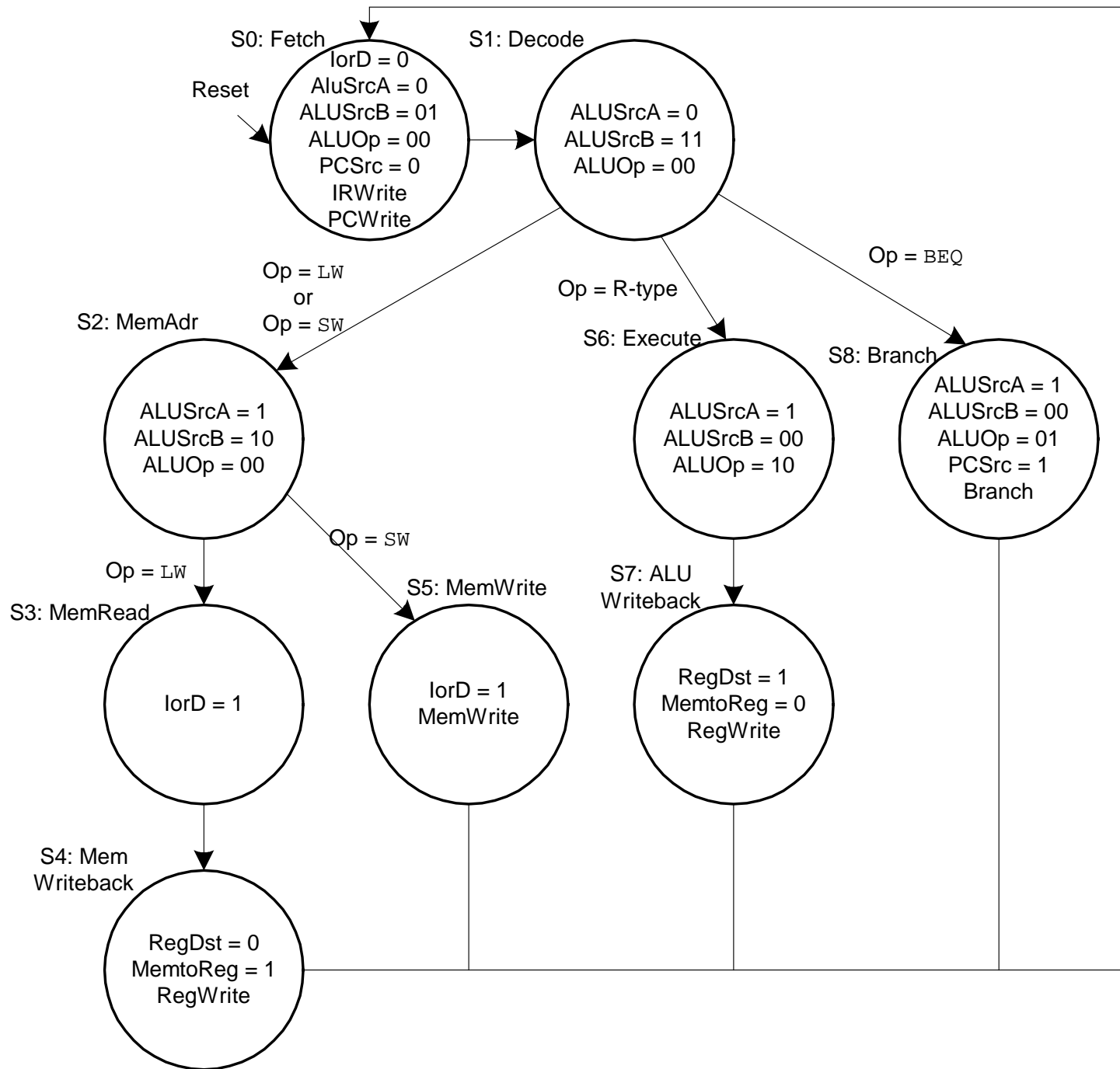

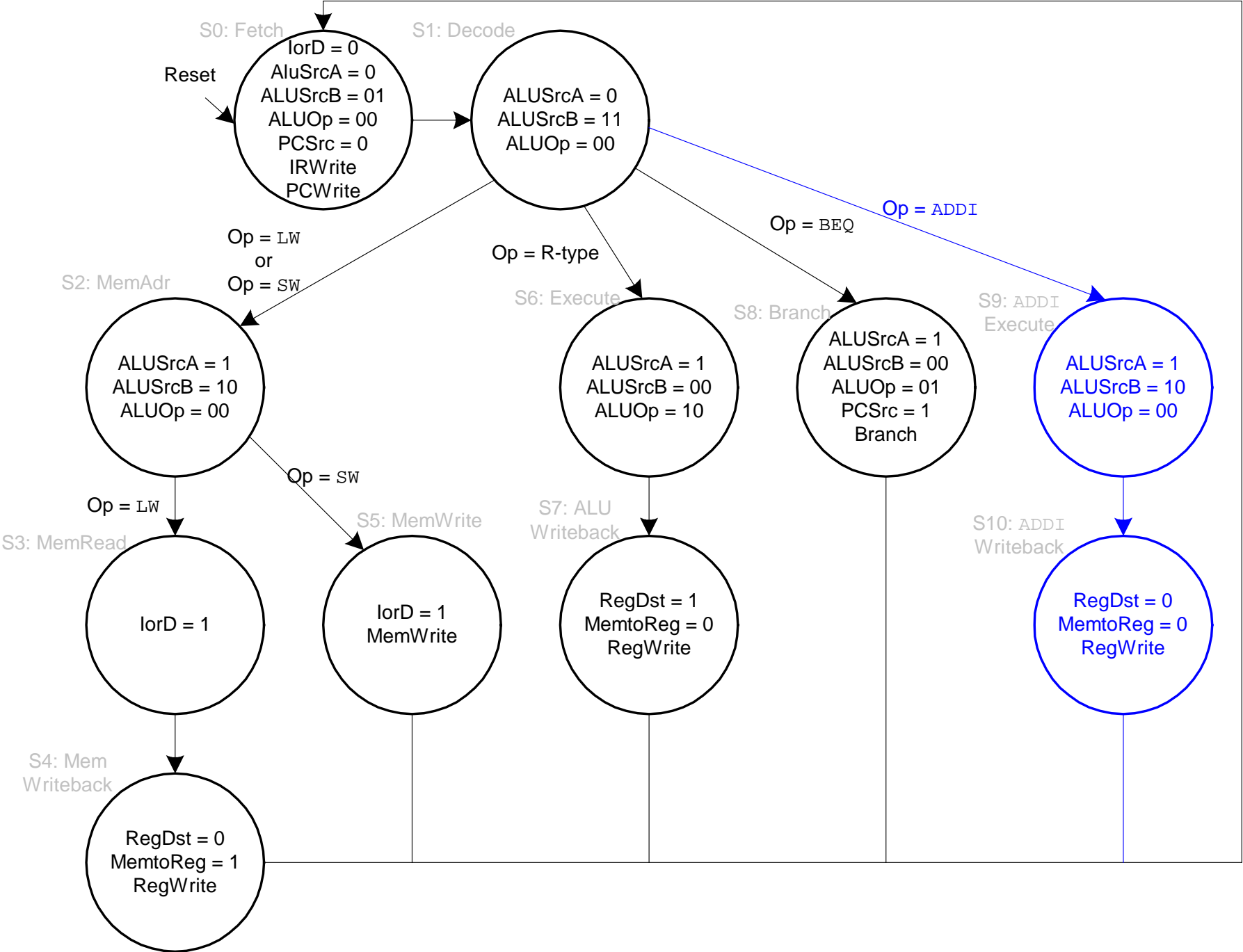
Основний керуючий автомат: додавання інструкції *addi*



Добавлення функціоналу j

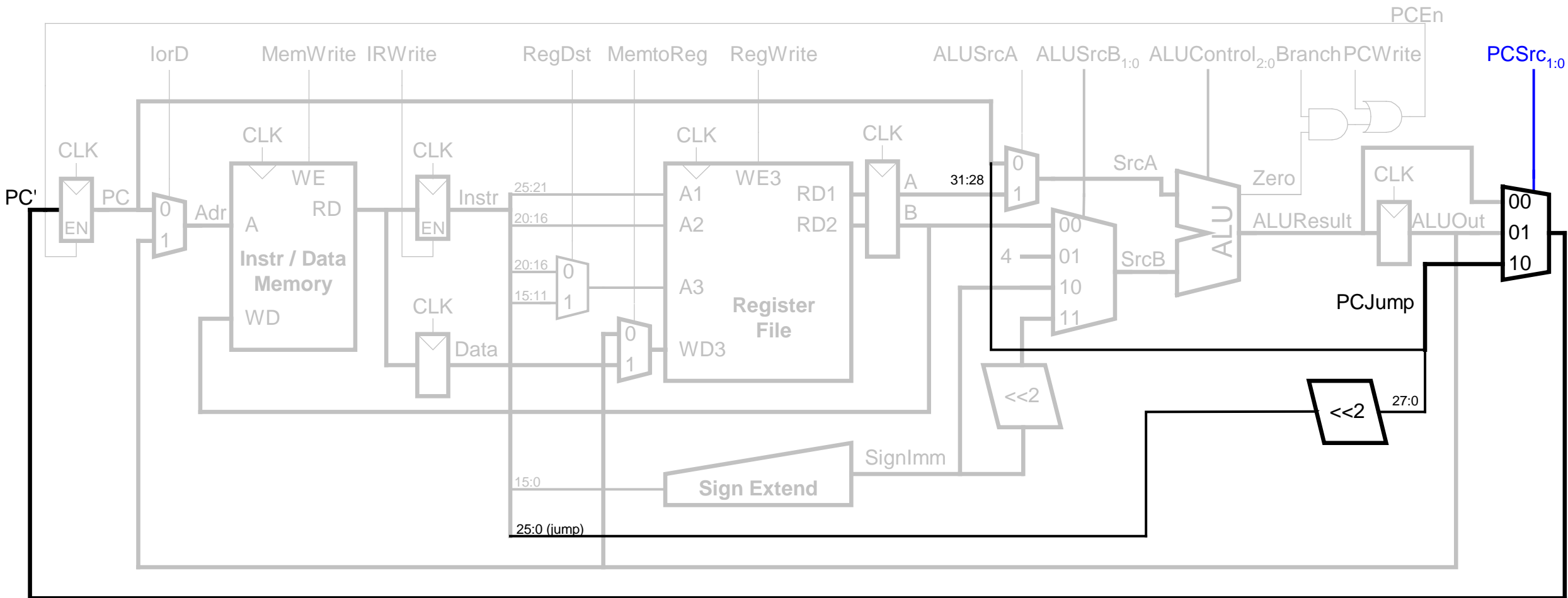

Основний керуючий автомат: j

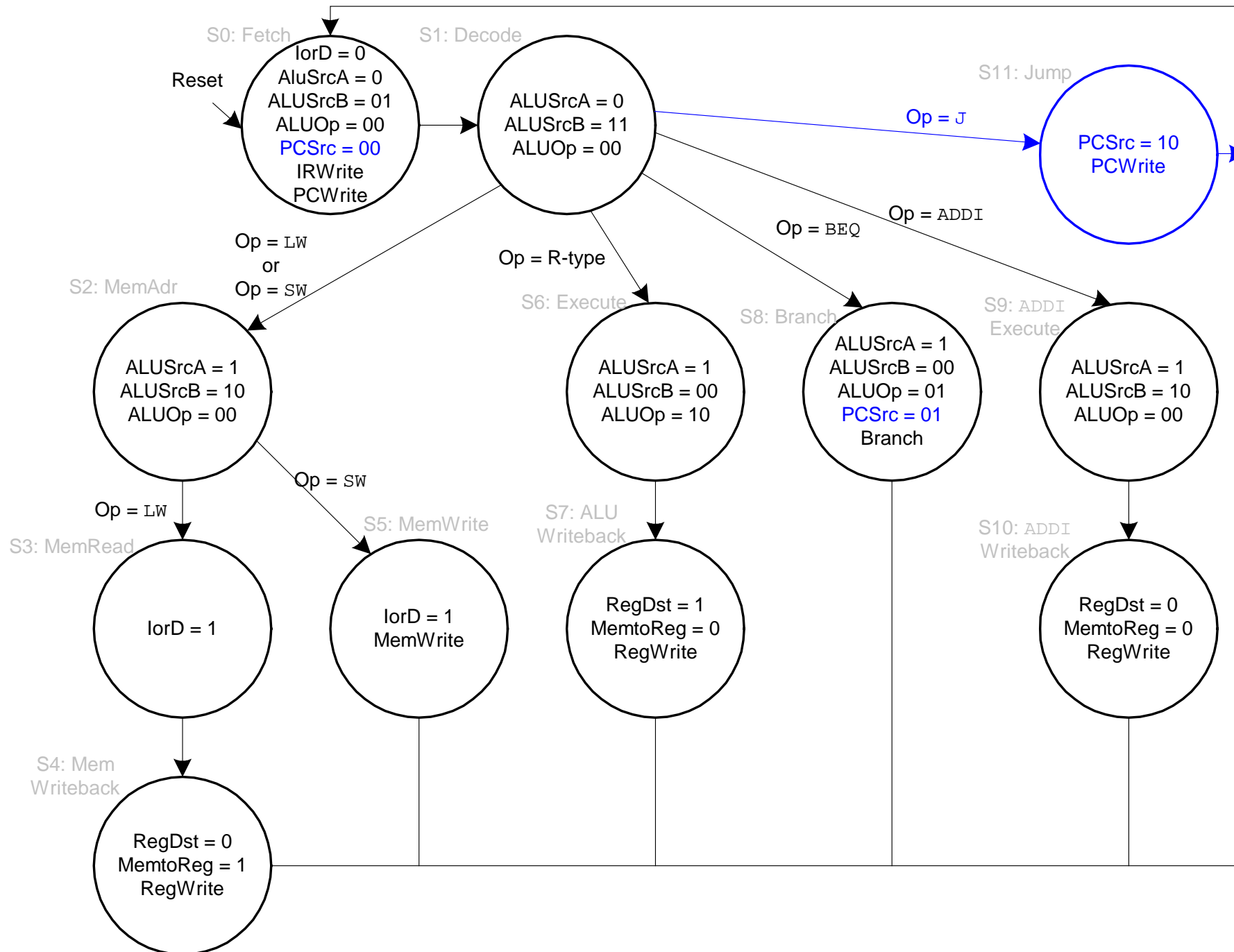

Продуктивність багатотактного процесора


- Інструкції виконуються за різну кількість тактів:
 - 3 такти: beq, j
 - 4 такти: R-тип, sw, addi
 - 5 тактів: lw
- CPI буде середнім значенням
- Тестовий набір SPECINT2000 містить:
 - 25% інструкцій lw
 - 10% інструкцій sw
 - 11% умовних переходів
 - 2% безумовних переходів
 - 52% інструкції R-типу

Середній CPI = $(0.11 + 0.2)(3) + (0.52 + 0.10)(4) + (0.25)(5) = 4.12$

Продуктивність багатотактного процесора

Затримка самого довгого ланцюга комбінаційної логіки багатотактного процесора:
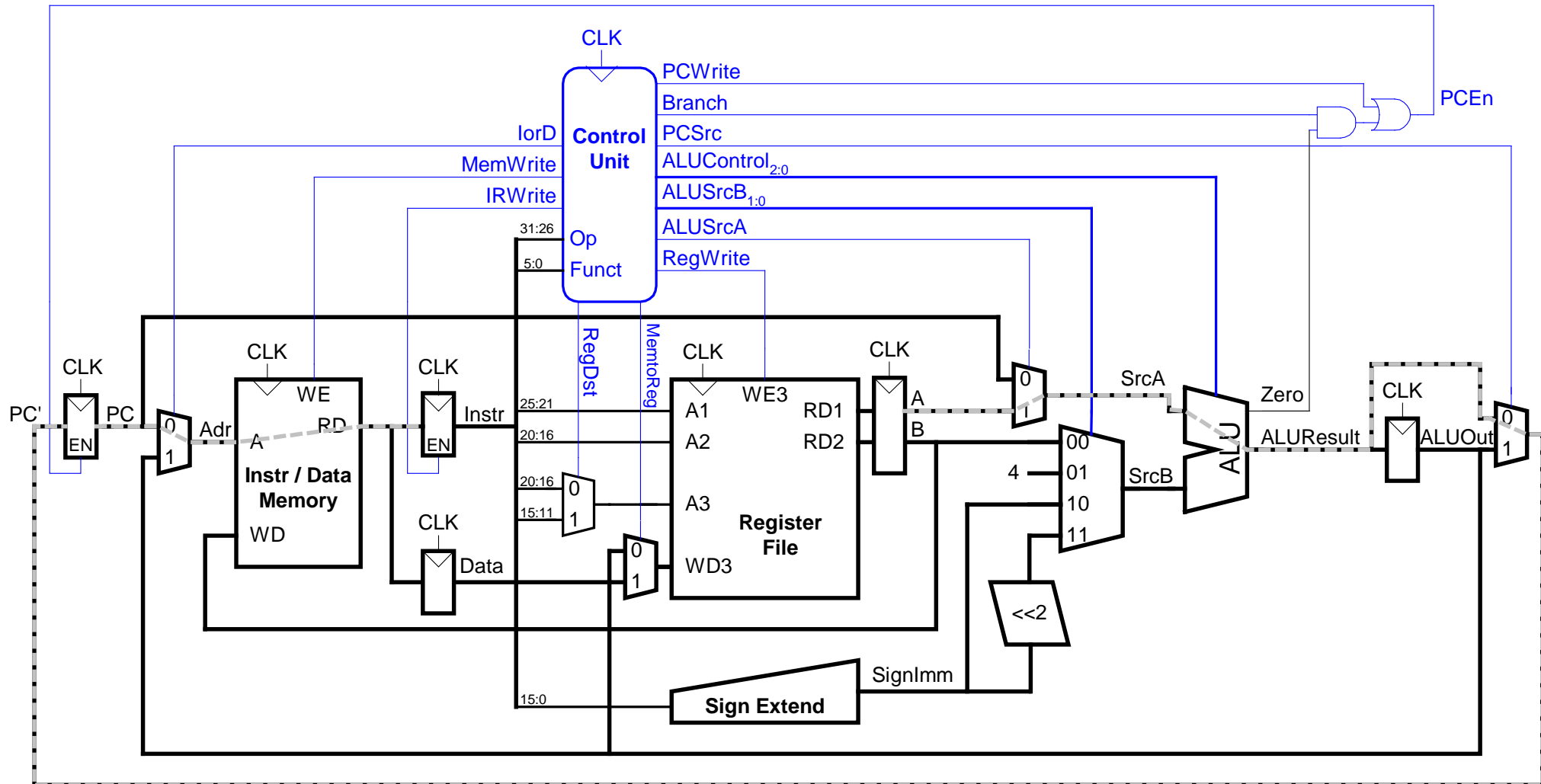
$$T_c = t_{pcq} + t_{mux} + \max(t_{ALU} + t_{mux}, t_{mem}) + t_{setup}$$



Розрахунок продуктивності багатотактного процесора

Параметр	Позначення	Затримка (пс)
Час запису у регістр	t_{pcq_PC}	30
Час передвстановлення регістру	t_{setup}	20
Затримка мультиплексору	t_{mux}	25
Затримка АЛП	t_{ALU}	200
Затримка зчитування з пам'яті	t_{mem}	250
Затримка зчитування з регістрового файлу	t_{RFread}	150
Час передвстановлення регістрового файлу	$t_{RFsetup}$	20

$$CPI=4.12$$

$$\begin{aligned}
 T_c &= t_{pcq_PC} + t_{mux} + \max(t_{ALU} + t_{mux}, t_{mem}) + t_{setup} \\
 &= t_{pcq_PC} + t_{mux} + t_{mem} + t_{setup} \\
 &= [30 + 25 + 250 + 20] \text{ пс} = \mathbf{325 \text{ пс}}
 \end{aligned}$$

Час виконання $N=100 \times 10^9$ інструкцій

$$\begin{aligned}
 t &= N \times CPI \times T_c = (100 \times 10^9)(4.12)(325 \times 10^{-12}) \\
 &= \mathbf{133.9 \text{ сек}}
 \end{aligned}$$

Це більше як для однотактного процесора (92.5 сек). Причини:


- у різних команд різна тривалість виконання;
- додаткові затримки на кожному кроці ($t_{pcq} + t_{setup} = 50 \text{ пс}$)

Конвеєрний MIPS процесор


- Часовий паралелізм
- Давайте розділимо однотактний процесор на 5 стадій:
 - Вибірка
 - Декодування
 - Виконання
 - Доступ до пам'яті
 - Записування результатів
- Давайте добавимо регістри між стадіями конвеєра

Однотактный/конвейерный процессор


Single-Cycle

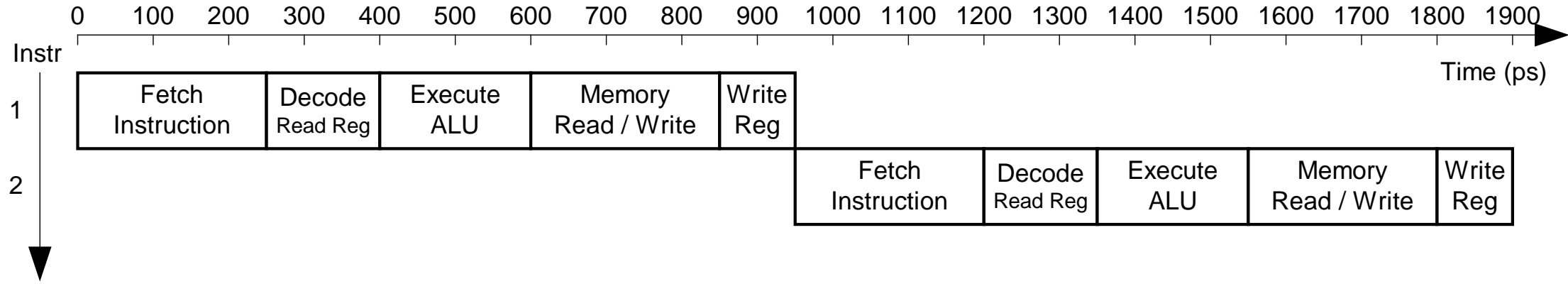



Pipelined

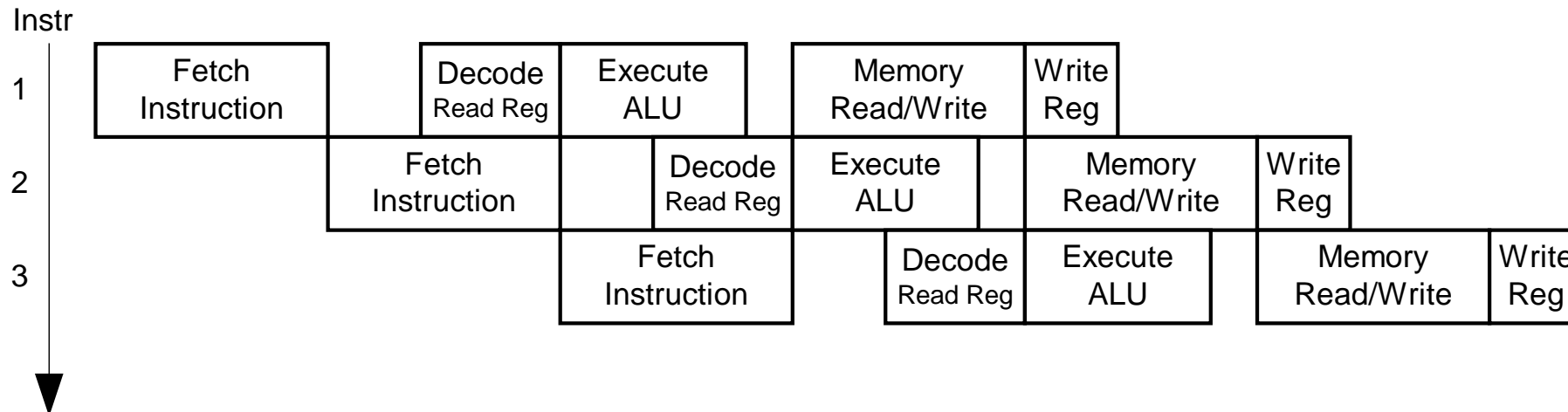


Абстрактне подання конвеєра

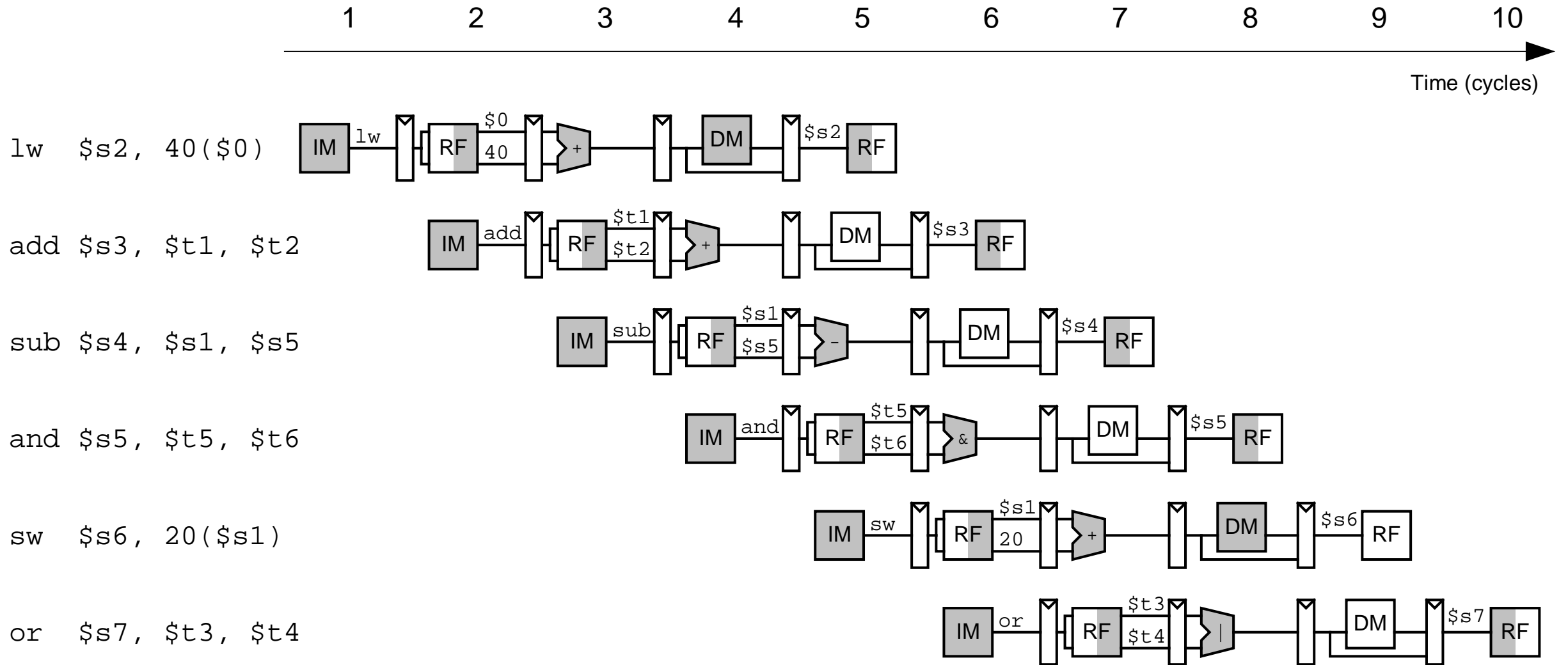

Однотактний і конвеєрний тракт даних

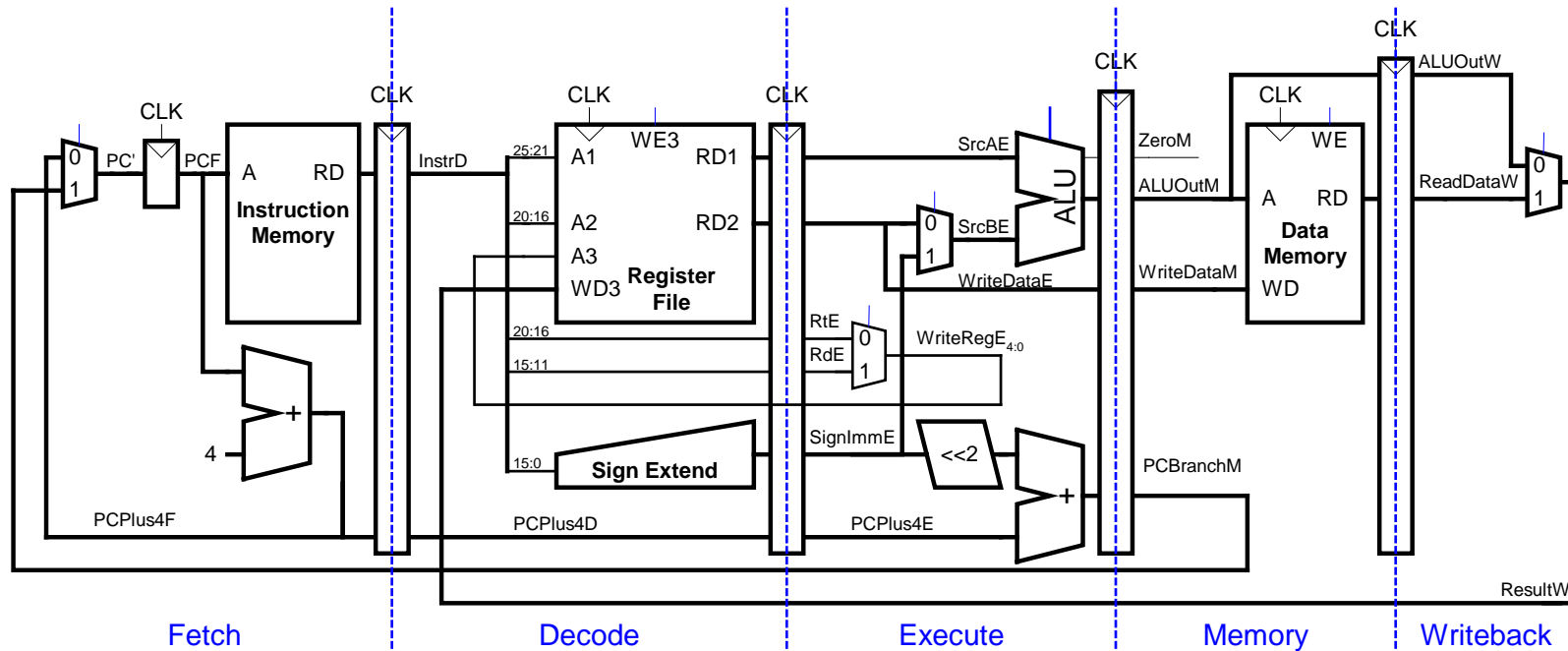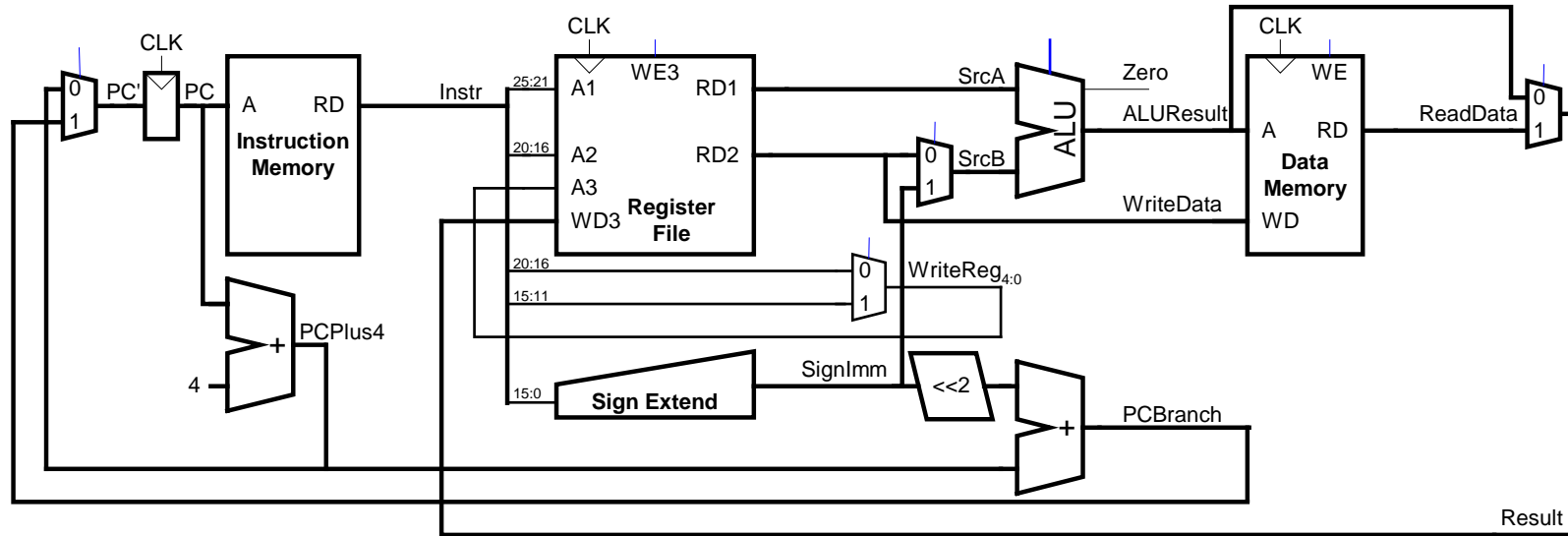


Виправлений конвеєрний тракт даних

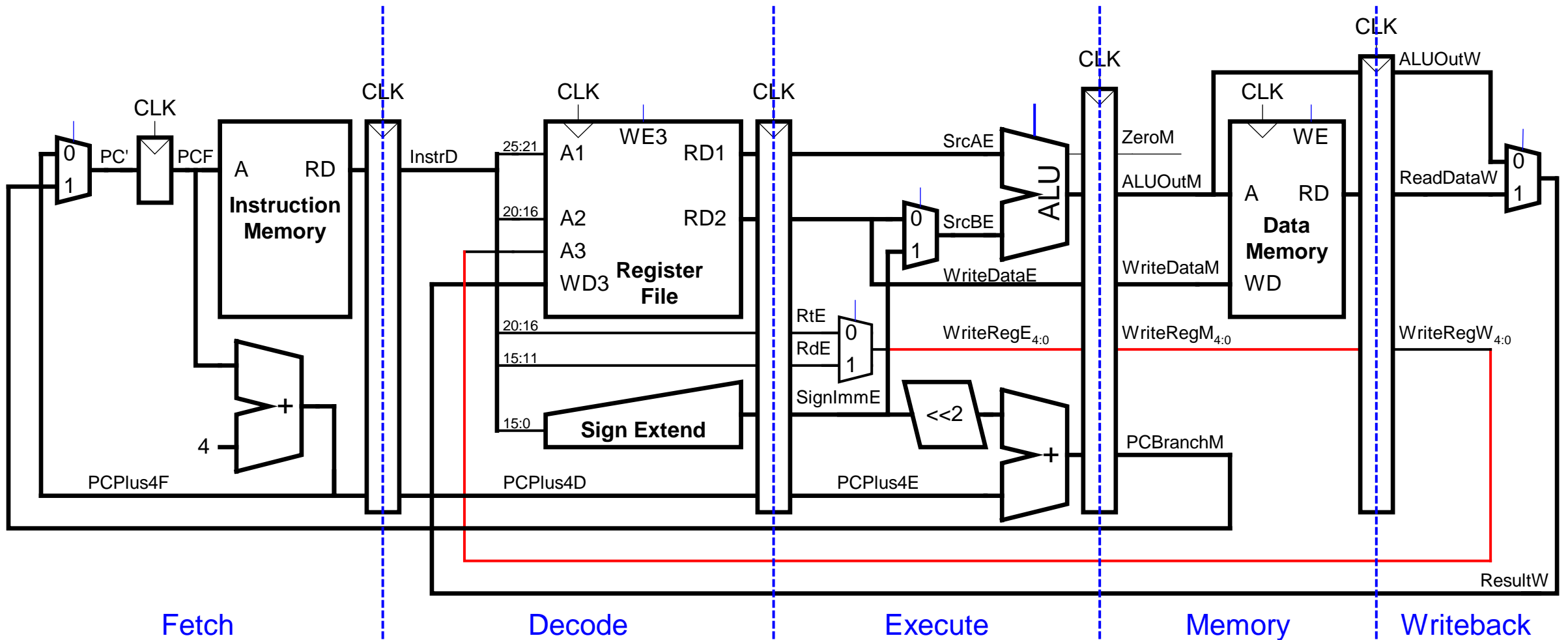

Тепер *WriteRegW* і *ResultW* подаються на входи реєстрового файлу в стадії Writeback одночасно.

Керування конвеєрним процесором

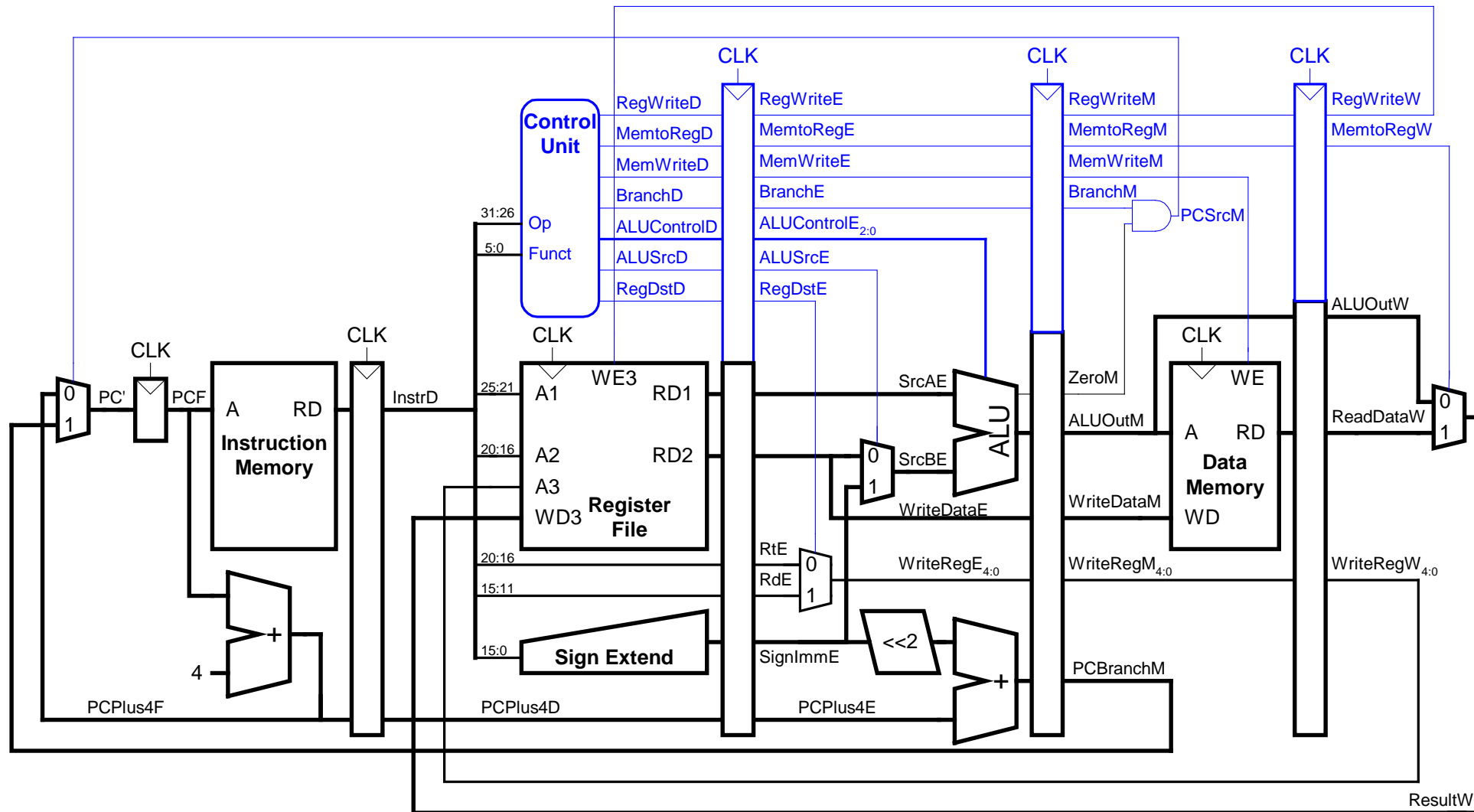


- Той же пристрій керування, що і в одноктактному процесорі
- Сигнали керування доходять до відповідної стадії із затримкою (сигнали керування також конвеєризуються)

Конфлікти конвеєра

- В конвеєрі виконується декілька інструкцій одночасно
- Конфлікти виникають коли одна інструкція залежить від результату іншої, ще не завершеної інструкції
- Типи конфліктів:
 - **Конфлікти даних:** результат інструкції ще не записаний в регістр, а наступна інструкція уже пробує зчитати цей регістр
 - **Конфлікти керування:** процесор вибирає з пам'яті наступну інструкцію до того, як стало ясно, яку саме інструкцію потрібно вибрати (виникають через умовні переходи)

Конфлікт даних

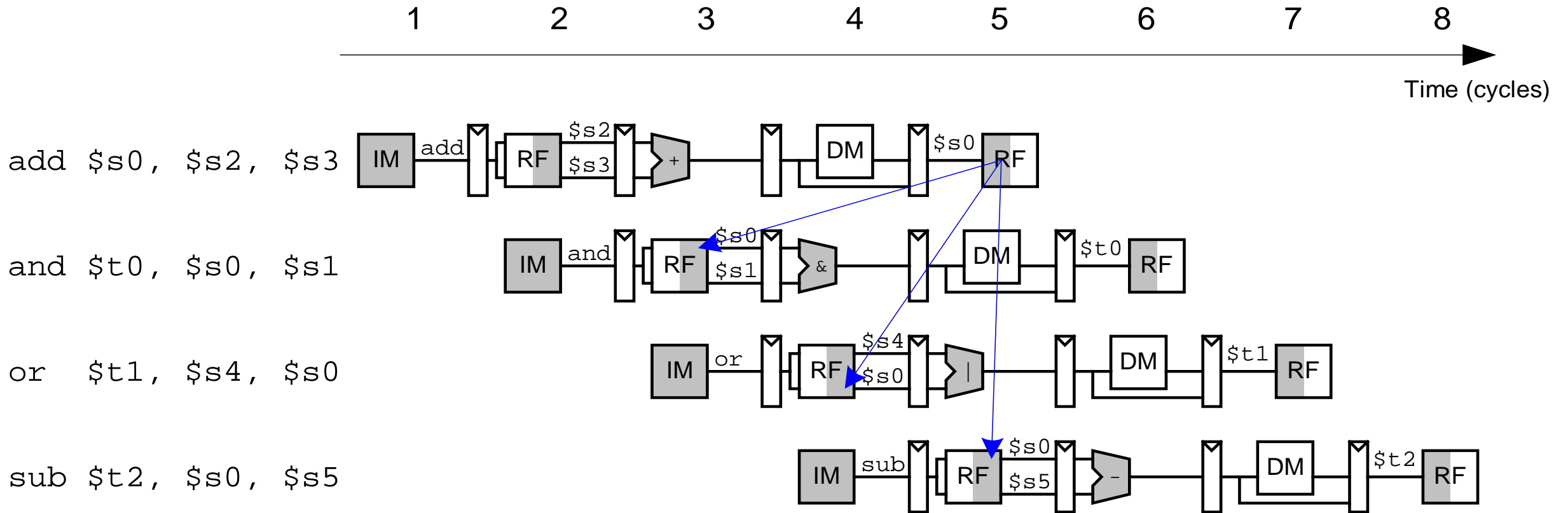


Розв'язування конфлікту даних


- Можна вставляти порожні інструкції (nop) в код програми перед компіляцією або під час компіляції
- Під час виконання програми реалізувати апаратну передачу даних з одного етапу конвеєра на інший не очікуючи завершення інструкції
- Під час виконання програми зупиняти (stall) деякі етапи конвеєра до того часу, поки проблемна інструкція не запише в регістровий файл результат, від якого залежать інструкції на зупинених етапах

Усунення конфліктів на рівні компілятора

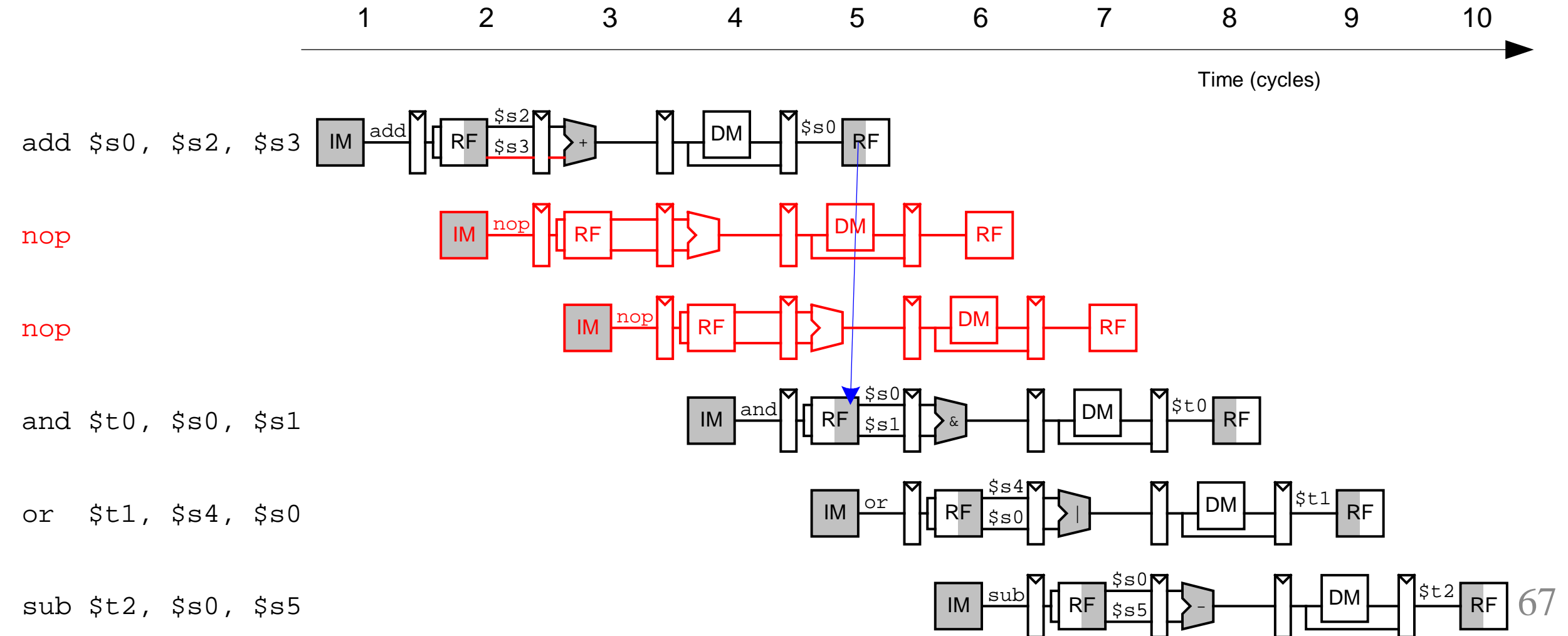Вставити в код достатньо порожніх інструкцій (nop), якими будуть заповнюватися стадії конвеєра, поки необхідний результат не буде записаний у регістр



 Передача даних між стадіями (Forwarding, Bypass)




Передача даних між стадіями (Forwarding, Bypass)

- Можна передавати необхідні дані на етапі Виконання з етапів:
 - Доступу до пам'яті або
 - Запису результатів в регістровий файл
- Керуюча логіка для *ForwardAE*:


```
if ((rsE != 0) AND (rsE == WriteRegM) AND RegWriteM)  
    then ForwardAE = 10  
else if ((rsE != 0) AND (rsE == WriteRegW) AND RegWriteW)  
    then ForwardAE = 01  
else ForwardAE = 00
```

Керуюча логіка для *ForwardBE* подібна, але потрібно замінити *rsE* на *rtE*

Зупинка конвеєра

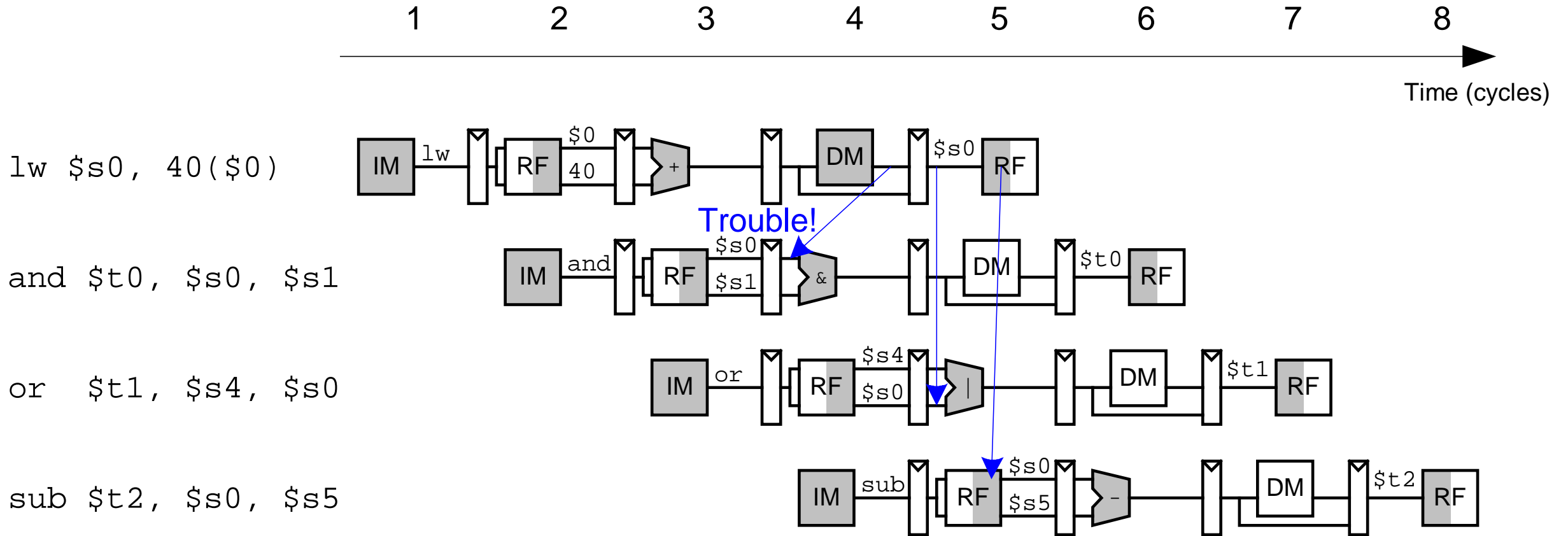

Зупинка конвеєра

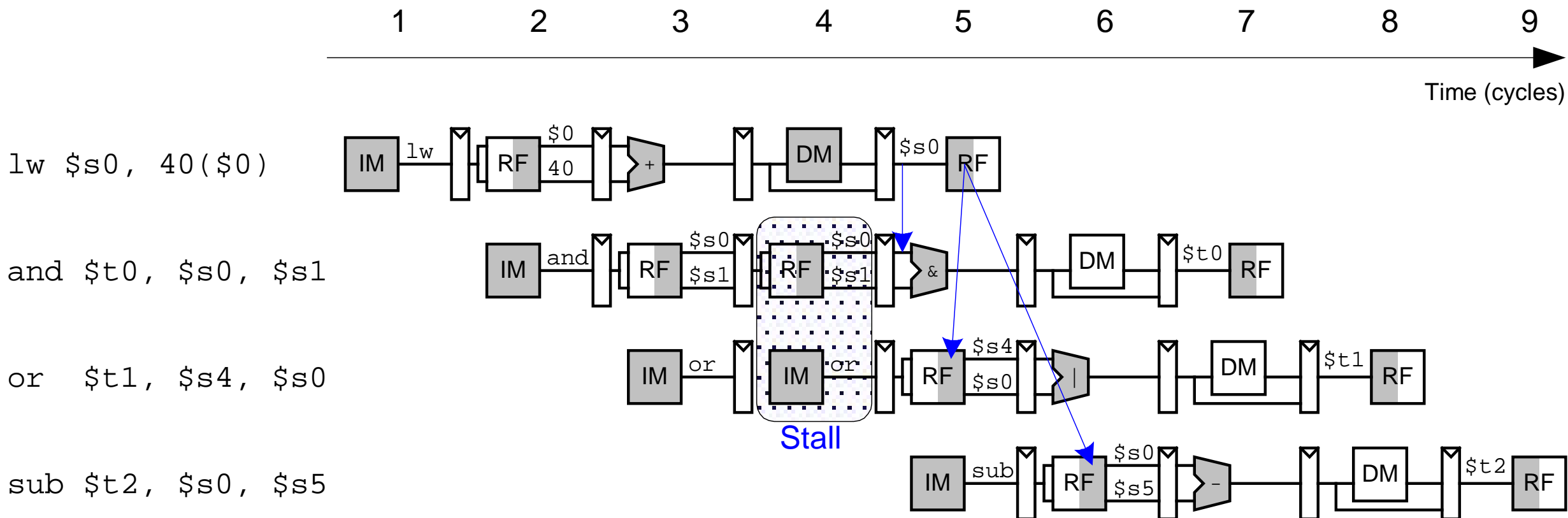


Логіка керування зупинкою (для інструкції *lw*)

$lwstall = ((rsD == rtE) \text{ OR } (rtD == rtE)) \text{ AND } MemtoRegE$

$StallF = StallD = FlushE = lwstall$


Зупинка конвеєра

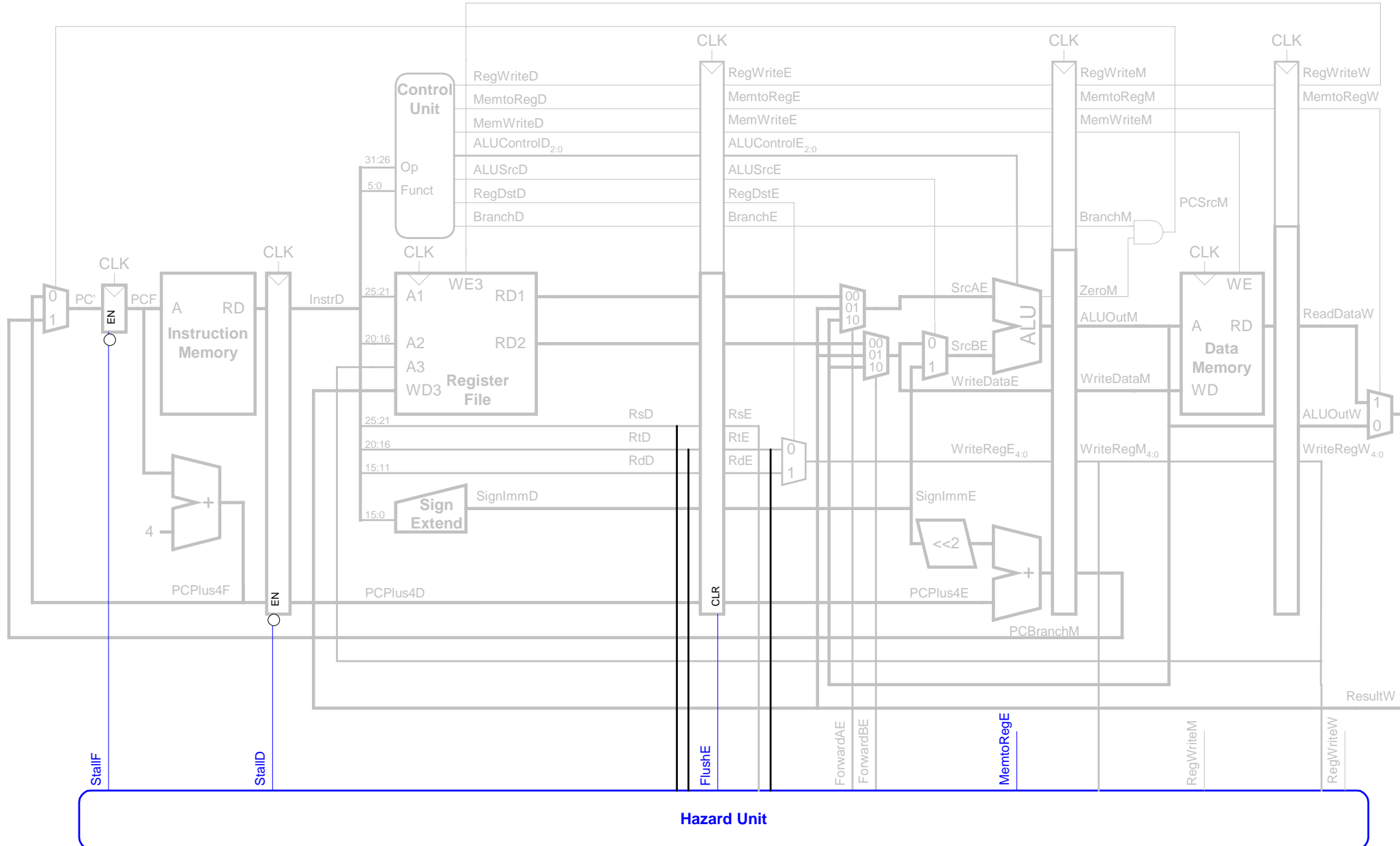


Конфлікти керування

- **beq:**
 - Буде виконаний умовний перехід або ні, стане відомо тільки на 4-й стадії конвеєра
 - Поки це не стане відомо, інструкції слідує за інструкцією умовного переходу продовжують попадати в конвеєр
 - У випадку необхідності умовного переходу ці інструкції (які йдуть після *beq*) не повинні бути виконані і їх потрібно вилучити з конвеєра
- **Ціна неправильного передбачення результату умовного переходу**
 - Кількість інструкцій, які необхідно вилучити з конвейера, якщо перехід все таки відбудеться
 - Цю кількість можна зменшити, перевіряючи умову переходу на більш ранніх стадіях конвеєра

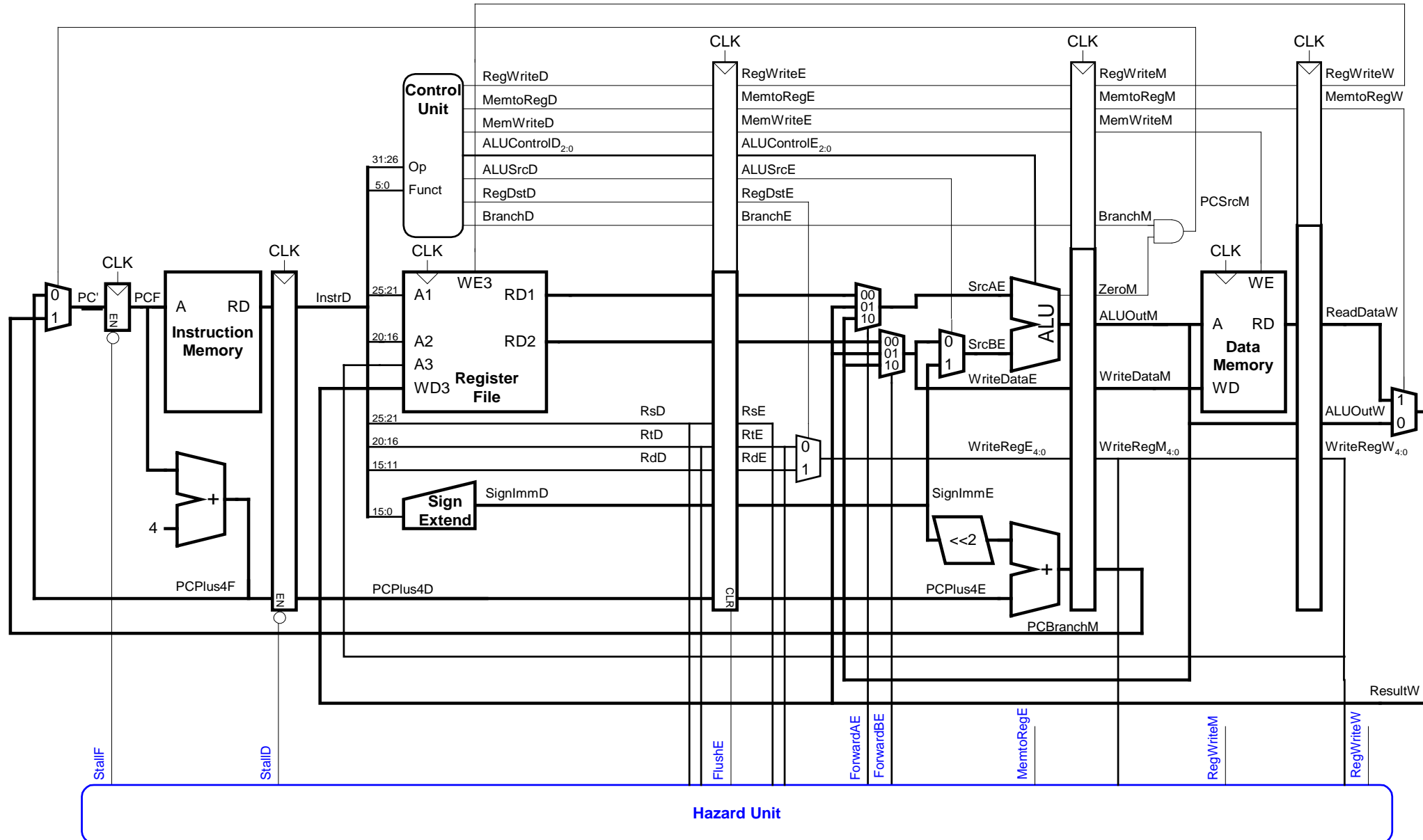
Конвеєр для розв'язування конфліктів керування



Конфлікти керування

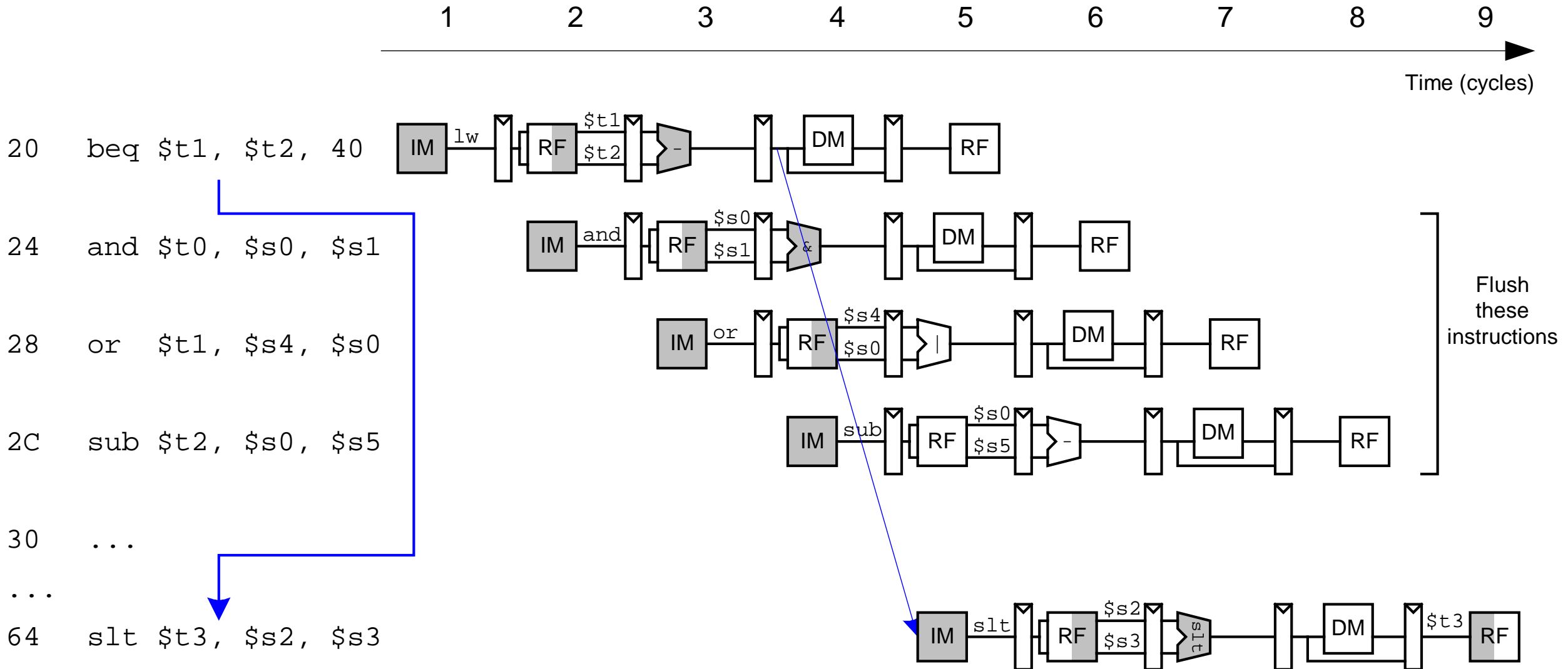


Рання перевірка умови переходу

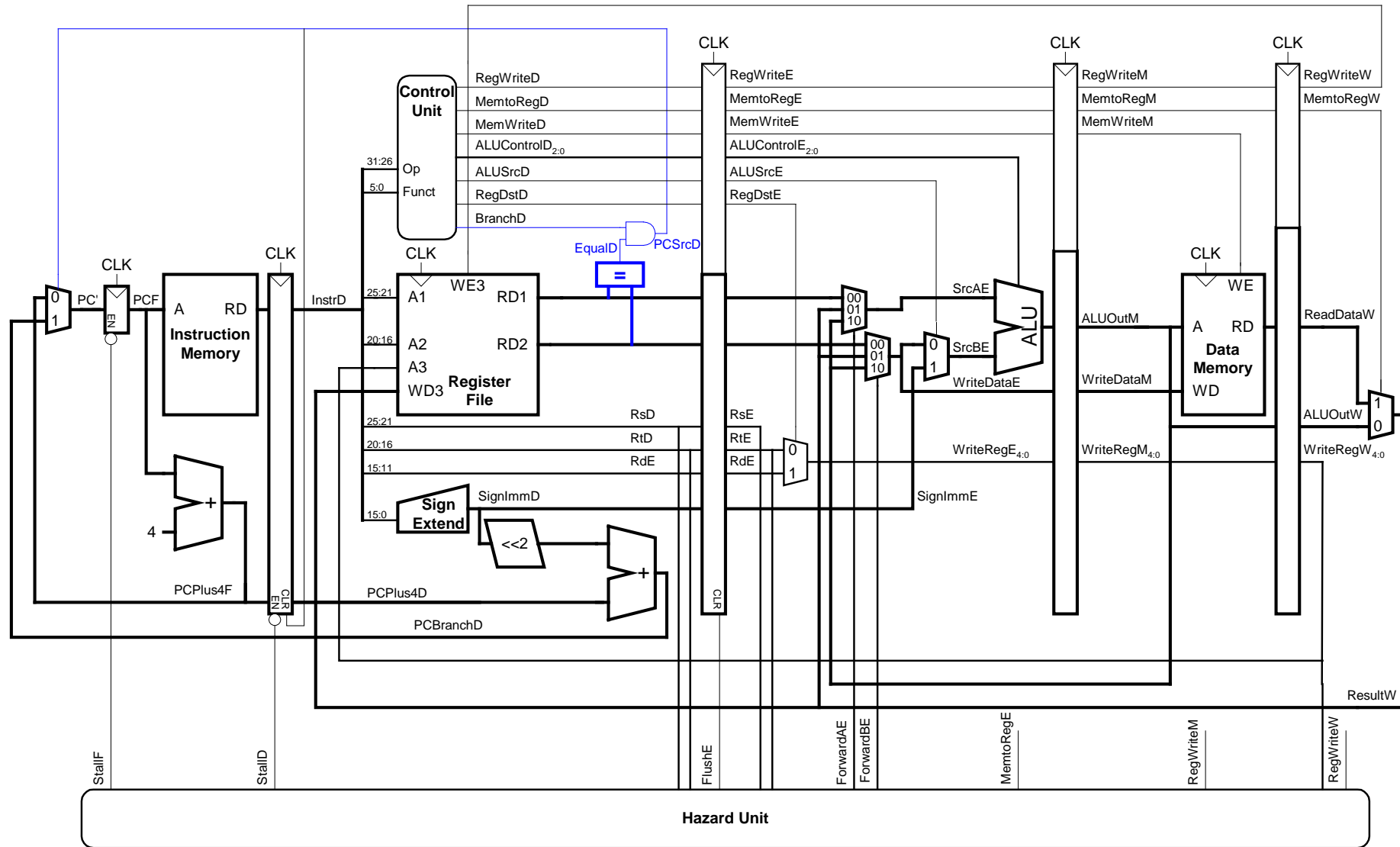


Спричиняє новий конфлікт даних на стадії Декодування

Рання перевірка умови переходу

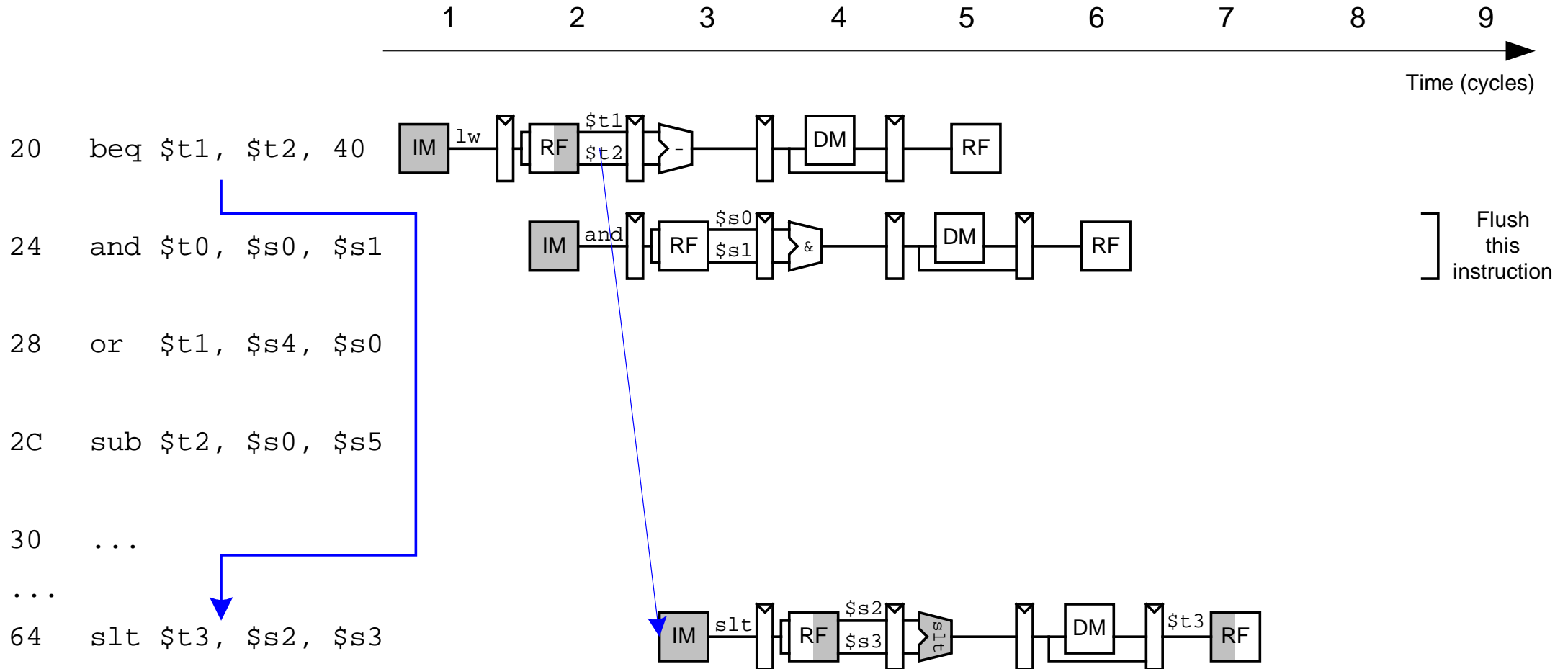

Інструкцію завантажену в конвеєр після *beq* не обов'язково вилучати у випадку виконання переходу. Можна ввести умову, що інструкція слідує за переходом (умовним або безумовним) виконається завжди. Таке припущення називається **branch delay slot**.

Усунення конфліктів керування і даних

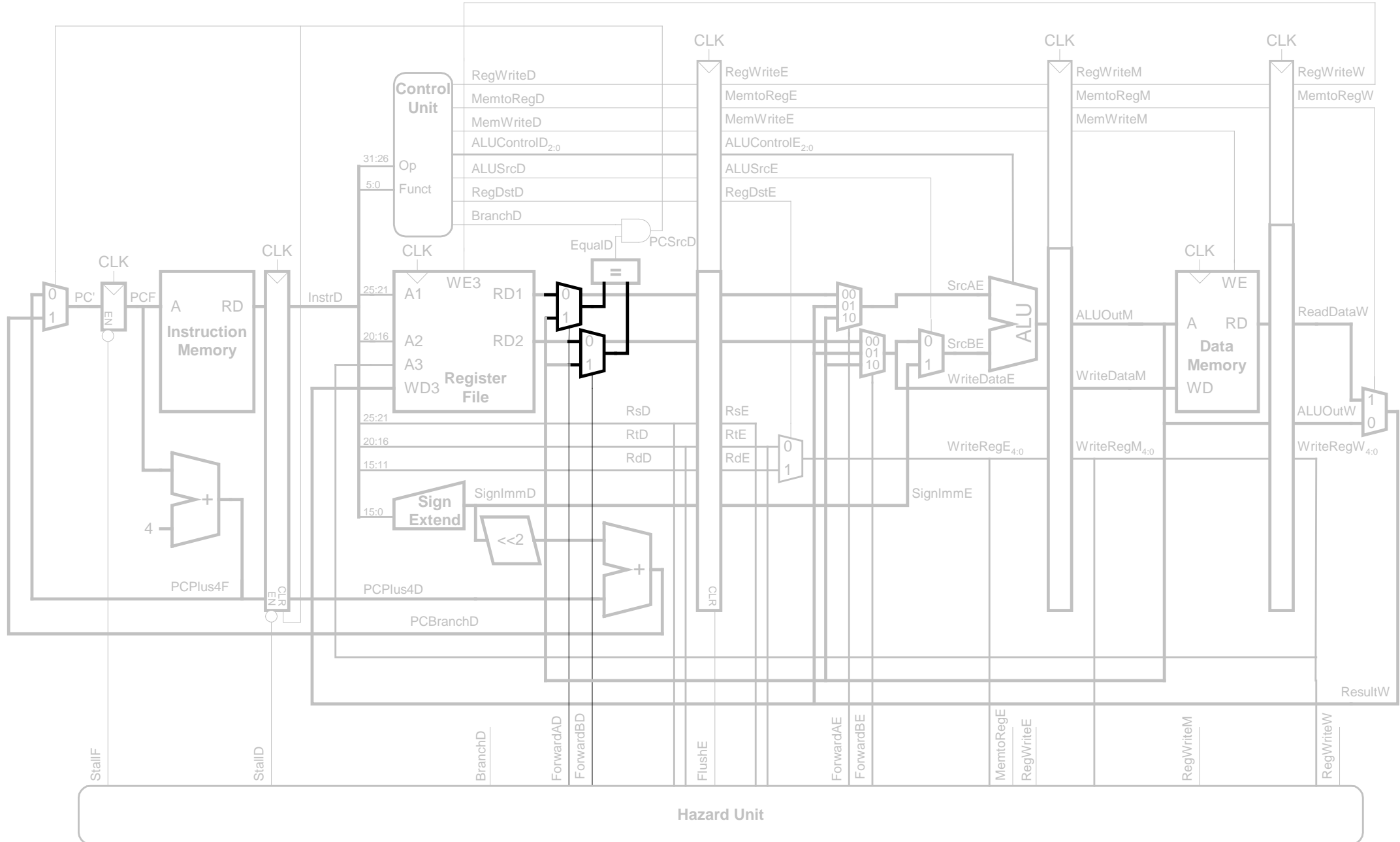

Логіка усунення конфліктів

- Логіка керування передачею даних між стадіями конвеєра (Forwarding logic):

$ForwardAD = (rsD \neq 0) \text{ AND } (rsD == WriteRegM) \text{ AND } RegWriteM$

$ForwardBD = (rtD \neq 0) \text{ AND } (rtD == WriteRegM) \text{ AND } RegWriteM$

- Логіка зупинки конвеєра (Stalling logic):

$branchstall = BranchD \text{ AND } RegWriteE \text{ AND}$

$(WriteRegE == rsD \text{ OR } WriteRegE == rtD)$

OR

$BranchD \text{ AND } MemtoRegM \text{ AND}$

$(WriteRegM == rsD \text{ OR } WriteRegM == rtD)$

$StallF = StallD = FlushE = lwstall \text{ OR } branchstall$

Передбачення переходів

- Можна поспробувати оцінити на скільки ймовірно виконання умовного переходу і використати найбільш ймовірний результат
 - Наприклад, в циклах найбільш ймовірно виконання умовних переходів назад (переходи на початок ітерації циклу більш всього виконуються, ніж не виконуються)
 - Для покращення передбачення переходів можна використати результати попередніх передбачень (наприклад, якщо три попередніх рази був перехід назад, то швидше всього це цикл і в наступний раз умовний перехід назад також відбудеться)
- Добре передбачення зменшує кількість скидань стадій конвеєра

Оцінка продуктивності конвеєрного процесора

- Тестовий набір SPECINT2000 містить :
 - 25% інструкцій lw
 - 10% інструкцій sw
 - 11% умовних переходів
 - 2% безумовних переходів
 - 52% інструкцій R-типу
- Припустимо:
 - 40% зчитувань із пам'яті використовується наступною інструкцією
 - 25% переходів передбачаються невірно
 - Всі переходи вилучають наступну інструкцію з конвеєра
- **Який середній CPI?**
 - Для lw/beq $CPI = 1$ якщо не має зупинку, $CPI = 2$ у випадку зупинки
 - $CPI_{lw} = 1(0.6) + 2(0.4) = 1.4$
 - $CPI_{beq} = 1(0.75) + 2(0.25) = 1.25$

$$\text{Середній CPI} = (0.25)(1.4) + (0.1)(1) + (0.11)(1.25) + (0.02)(2) + (0.52)(1) = \mathbf{1.15}$$

Оцінка продуктивності конвеєрного процесора

- Затримка самого довгого ланцюга комбінаційної логіки конвеєрного процесора:

$$T_c = \max \{$$
$$t_{pcq} + t_{mem} + t_{setup}$$
$$2(t_{RFread} + t_{mux} + t_{eq} + t_{AND} + t_{mux} + t_{setup})$$
$$t_{pcq} + t_{mux} + t_{mux} + t_{ALU} + t_{setup}$$
$$t_{pcq} + t_{memwrite} + t_{setup}$$
$$2(t_{pcq} + t_{mux} + t_{RFwrite}) \}$$

Оцінка продуктивності конвеєрного процесора

Параметр	Позначення	Затримка (пс)
Час запису у регістр	t_{pcq_PC}	30
Час передвстановлення регістру	t_{setup}	20
Затримка мультиплексору	t_{mux}	25
Затримка АЛП	t_{ALU}	200
Затримка зчитування з пам'яті	t_{mem}	250
Затримка зчитування з регістрового файлу	t_{RFread}	150
Час передвстановлення регістрового файлу	$t_{RFsetup}$	20
Затримка компаратору	t_{eq}	40
Затримка елемента І	t_{AND}	15
Затримка записування у пам'ять	$T_{memwrite}$	220
Затримка записування у регістровий файл	$t_{RFwrite}$	100 ps

$$T_c = 2(t_{RFread} + t_{mux} + t_{eq} + t_{AND} + t_{mux} + t_{setup}) = 2[150 + 25 + 40 + 15 + 25 + 20] \text{ ps} = \mathbf{550 \text{ пс}}$$

$$t = N \times CPI \times T_c = (100 \times 10^9)(1.15)(550 \times 10^{-12}) = \mathbf{63 \text{ сек}}$$


Порівняння продуктивності

Мікроархітектура	Час виконання (секунди)	Приріст продуктивності
Однотактна	92.5	1
Багатотактна	133	0.70
Конвеєрна	63	1.47


Додаток до оброблення винятків у MIPS процесор (останніх двох типів)

Винятки	Код причини
Апаратне переривання	0x00000000
Системний виклик	0x00000020
Точка зупинки / Ділення на 0	0x00000024
Невідома інструкція	0x00000028
Арифметичне переповнення	0x00000030


Апаратура винятків: EPC і Cause

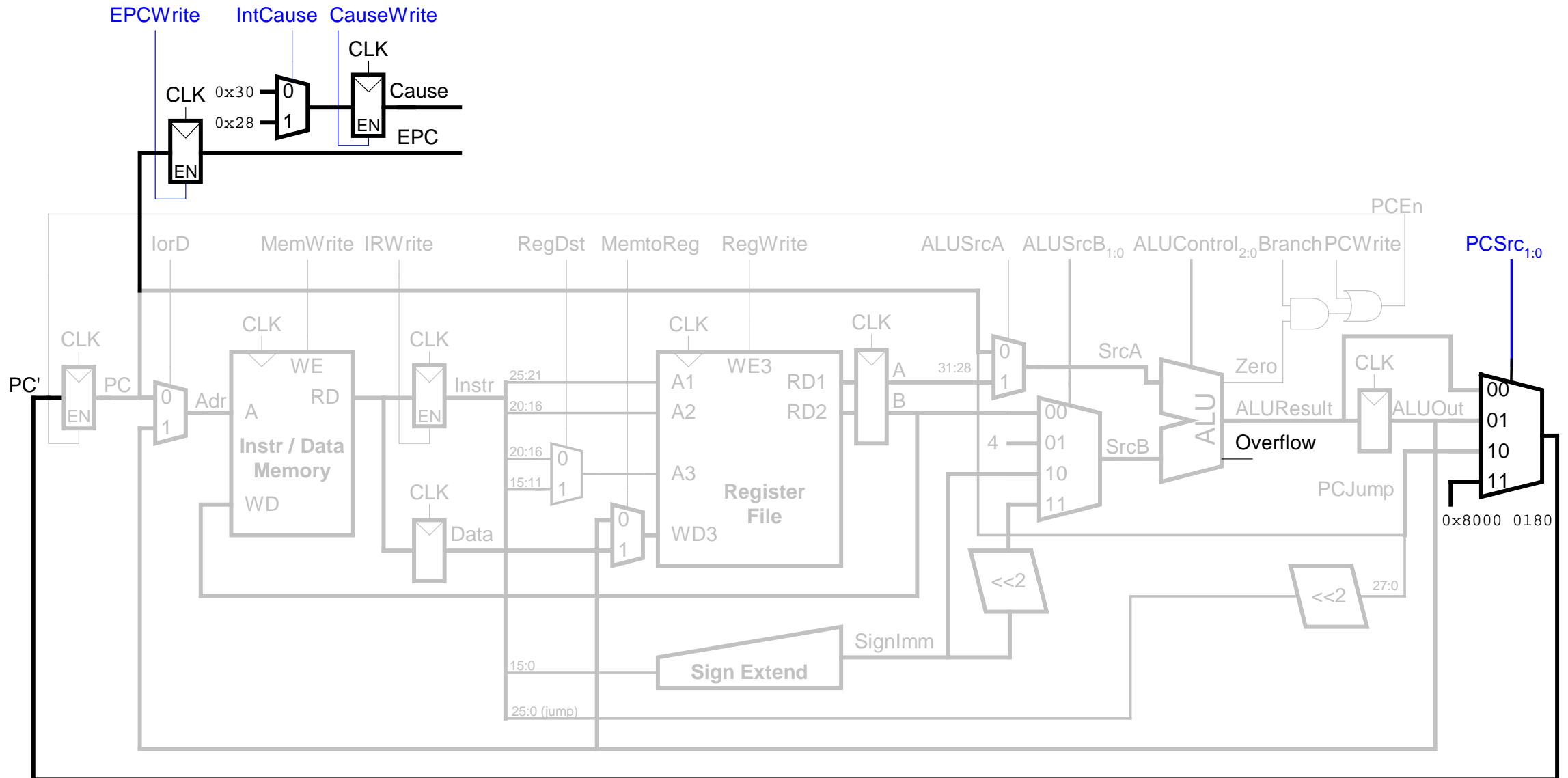

Винятки у керуючому автоматі

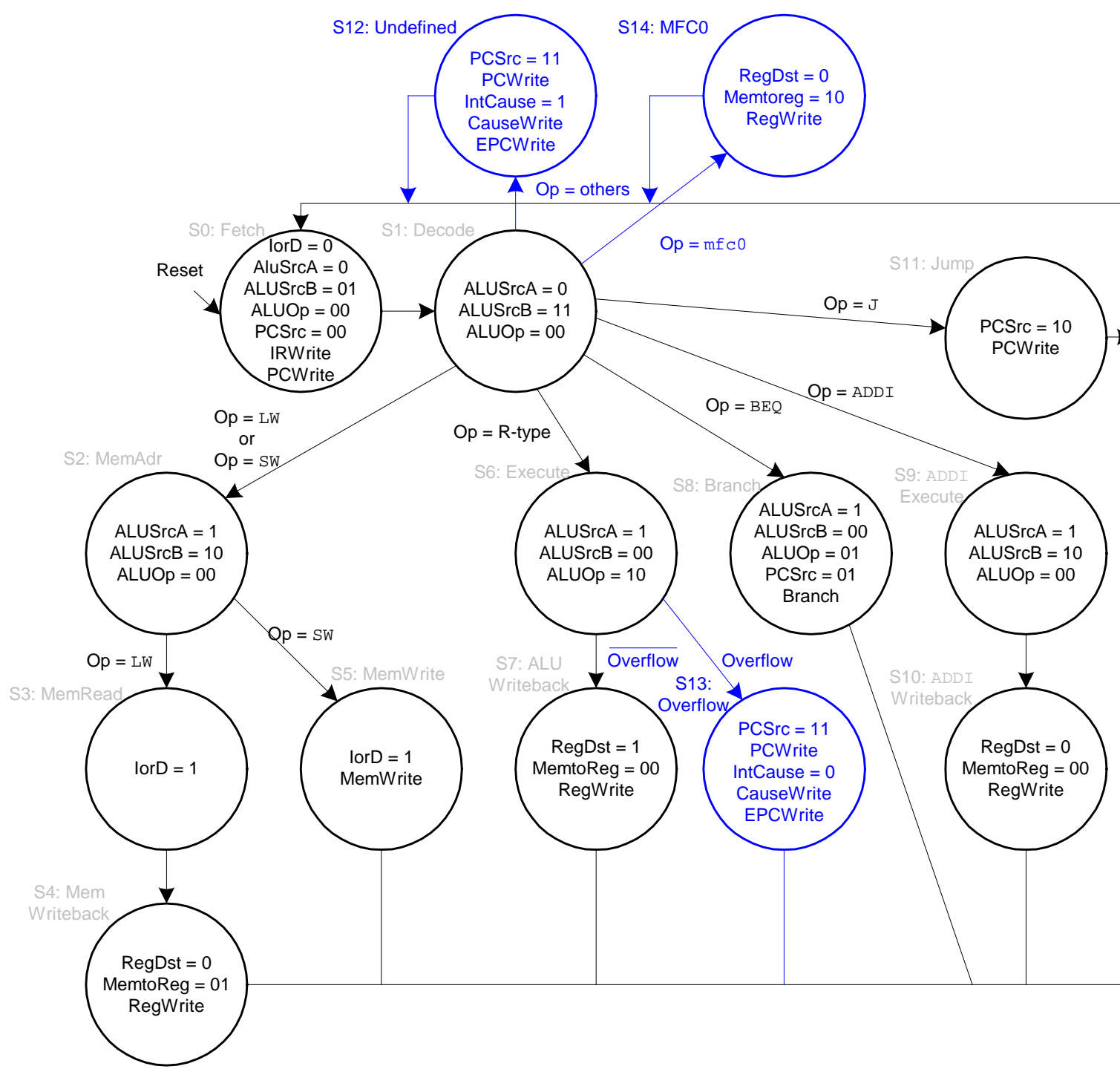

Апаратура винятків: *mfc0*

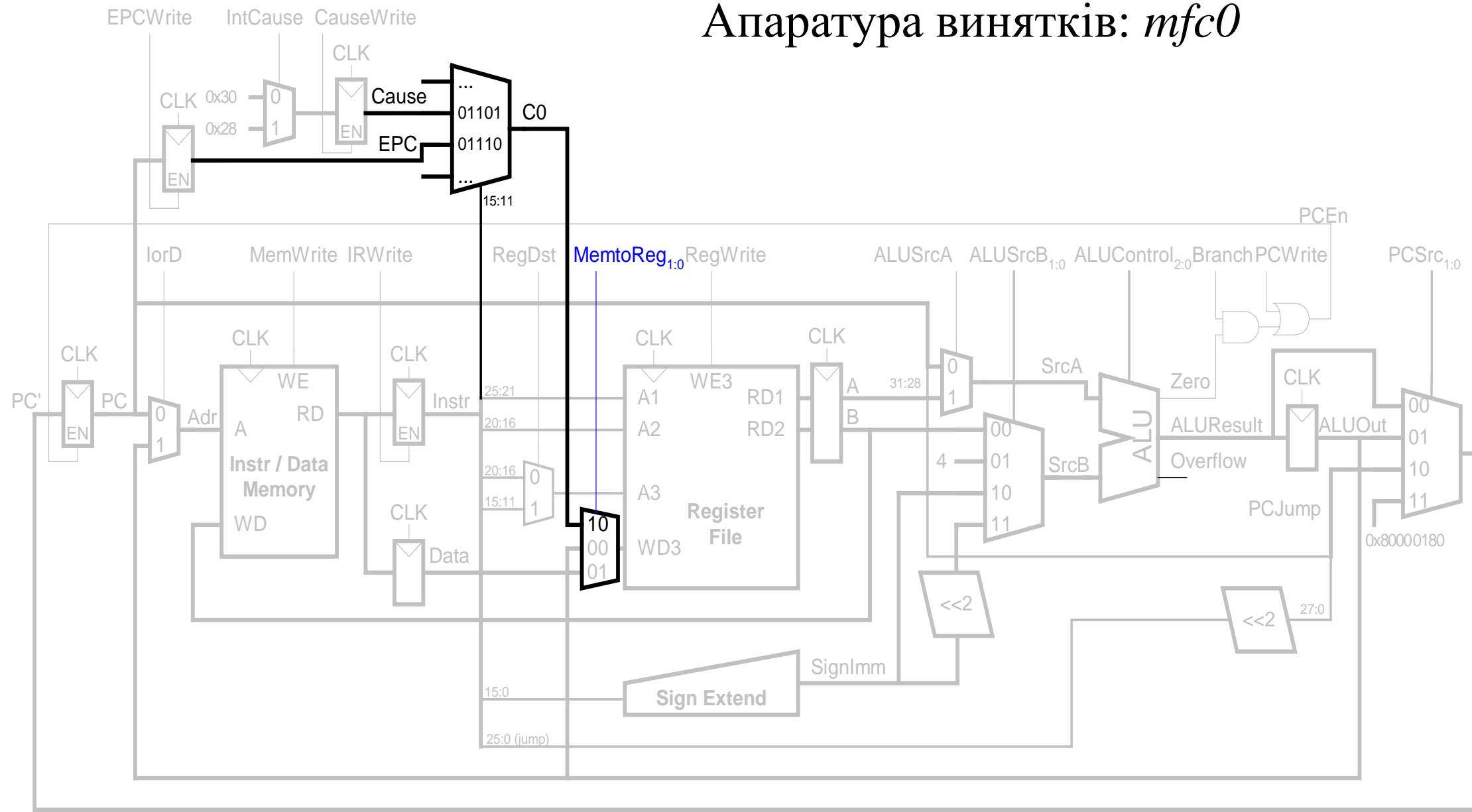

Покращення мікроархітектури

- Довгі конвеєри (10-20 стадій)

Кількість стадій обмежується:

- конфліктами конвеєра
 - енергоспоживанням
 - вартістю
 - збільшенням затримки тактового сигналу
- Динамічне передбачення переходів
 - Суперскалярні процесори
 - Процесори з позачерговим виконанням інструкцій
 - Перейменування регістрів
 - SIMD
 - Багатопоточність
 - Багатопроцесорність

Передбачення переходів

- У ідеального конвеєрного процесора: $CPI = 1$
- Неправильне передбачення переходів збільшує CPI
- **Статичне передбачення переходів:**
 - Перевіряється напрямок переходу (вперед або назад)
 - Якщо перехід назад, вважається, що він буде виконаний
 - Інакше, вважається, що перехід не буде виконаний
- **Динамічне передбачення переходів:**
 - Процесор містить таблицю з останніми декількома сотнями (або тисячами) інструкцій умовного переходу. Цю таблицю ще називають буфером цільових адрес галужень (branch target buffer). Вона містить адреси переходів і інформацію про те, чи був виконаний перехід.


Приклад передбачення переходів

```
add    $s1, $0, $0        # sum = 0
add    $s0, $0, $0        # i    = 0
addi   $t0, $0, 10        # $t0 = 10
for:
    beq  $s0, $t0, done    # if i == 10, branch
    add  $s1, $s1, $s0     # sum = sum + i
    addi $s0, $s0, 1       # increment i
    j    for
done:
```

Однобітовий динамічний передбачувач переходів


- Запам'ятовує, чи був перехід виконаний в попередній раз, і передбачає, що в наступний раз відбудеться те ж саме
- Помиляється двічі: для першого і останнього умовних переходів циклу (на першій і останній ітерації)

 Двобітовий динамічний передбачувач переходів



Дає невірне передбачення тільки для останнього умовного переходу циклу (на останній ітерації)

Суперскалярний процесор

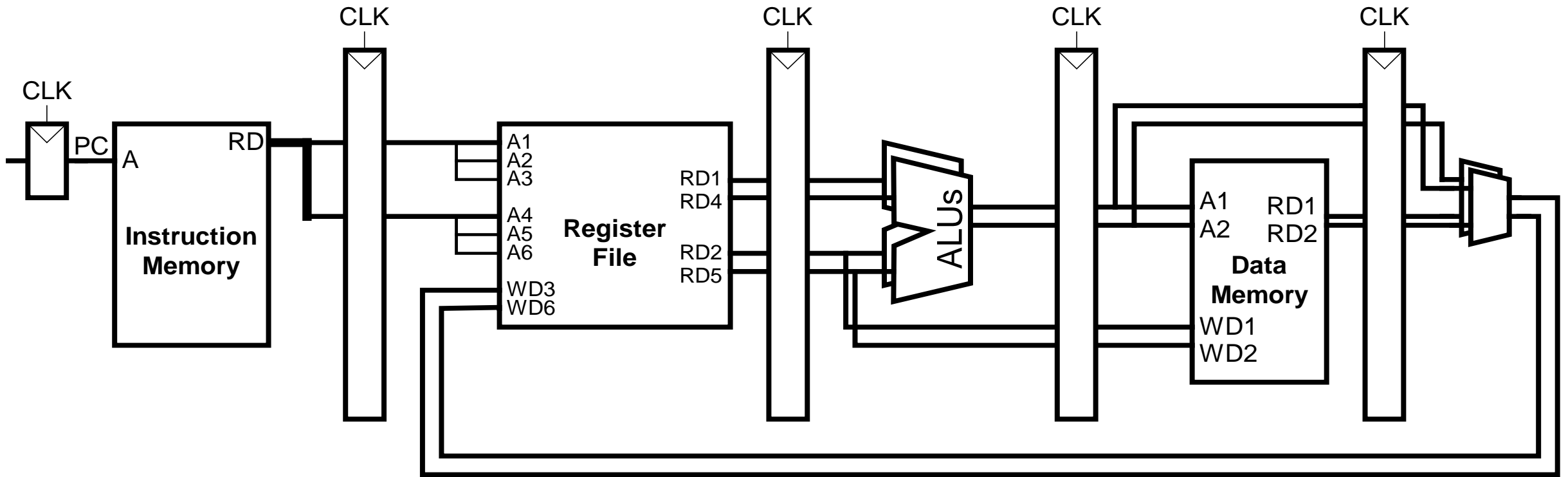

- Дозволяє одночасно зчитувати і виконувати декілька інструкцій за рахунок дублювання функціональних блоків
- Так ніби в процесорі одночасно функціонує декілька конвеєрів
- Залежності між інструкціями значно ускладнює їх одночасне виконання

Приклад суперскалярності

lw \$t0, 40(\$s0)


add \$t1, \$t0, \$s1

sub \$t0, \$s2, \$s3 **Ідеальний IPC: 2**

and \$t2, \$s4, \$t0 **Реальний IPC: 2**

or \$t3, \$s5, \$s6

sw \$s7, 80(\$t3)

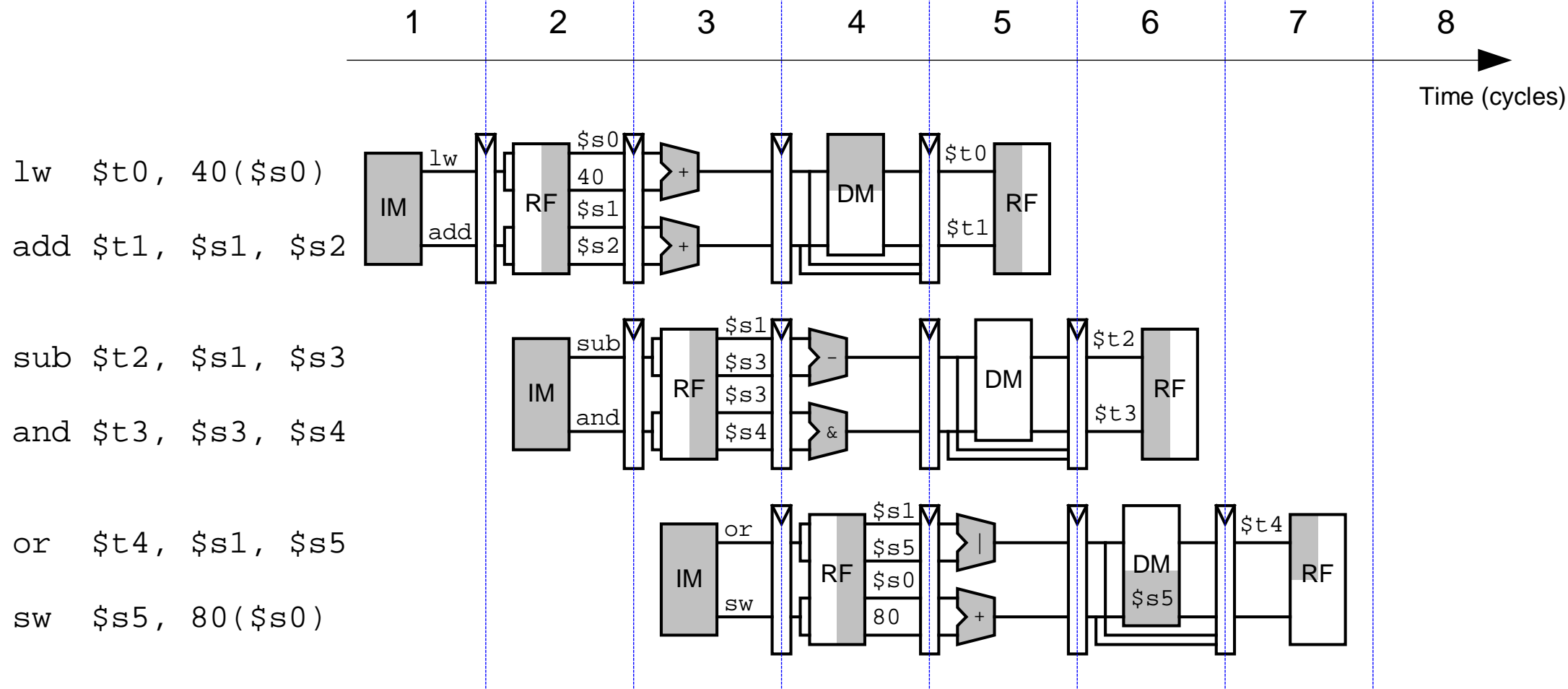

Суперскалярність із залежностями

lw \$t0, 40(\$s0)

add \$t1, \$t0, \$s1

sub \$t0, \$s2, \$s3


Ідеальний IPC: 2

and \$t2, \$s4, \$t0

Реальний IPC: $6/5 = 1.17$

or \$t3, \$s5, \$s6

sw \$s7, 80(\$t3)

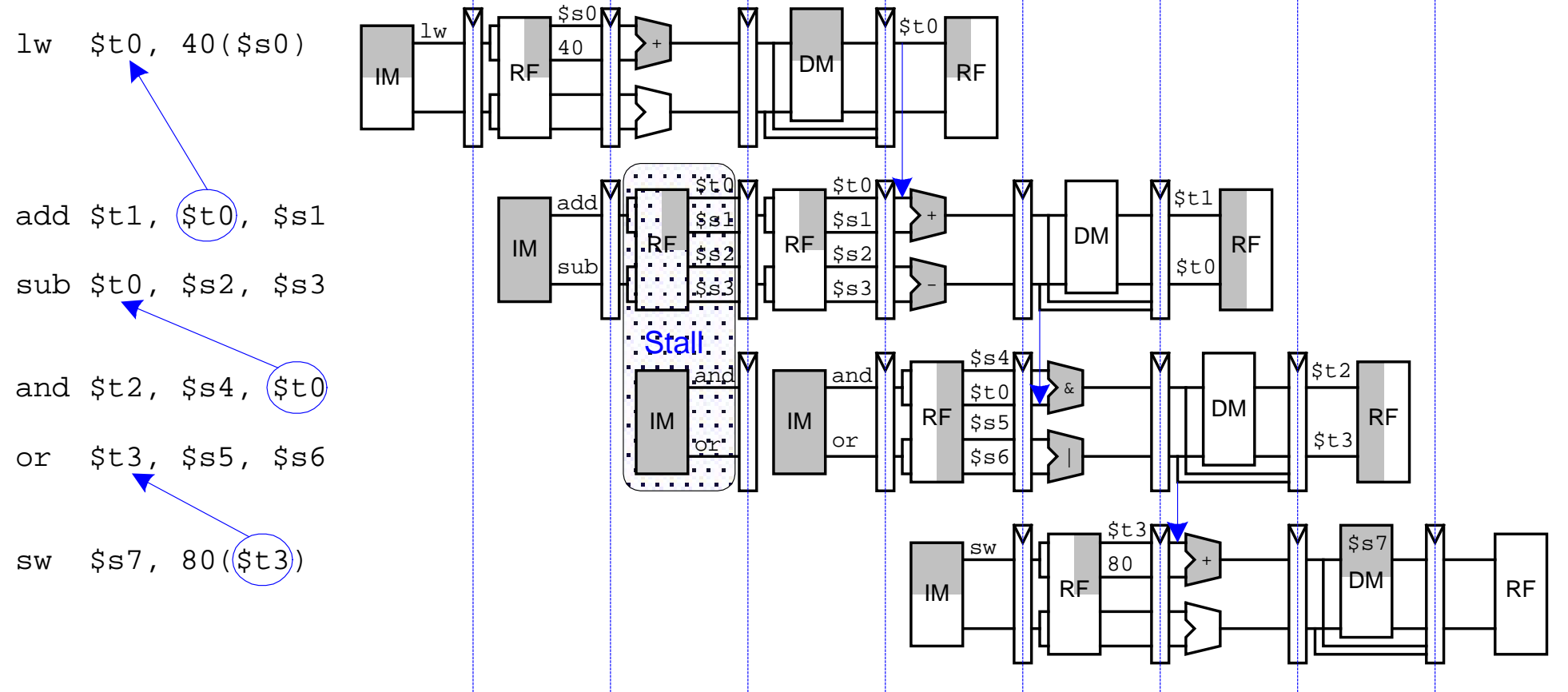

Позачергове виконання інструкцій

- Процесор заздалегідь передивляється наперед велику кількість інструкцій, знаходить незалежні одна від одної інструкції і запускає їх на одночасне виконання
- Інструкції можуть виконуватися не за тим порядком, в якому вони розміщені у програмі
- Процесор слідкує за тим, щоб позачергове виконання не порушало алгоритм роботи програми
- **Залежності:**
 - **RAW** (read after write, читання після запису): попередня інструкція записує, наступна зчитує регістр
 - **WAR** (write after read, запис після читання): попередня інструкція зчитує регістр, наступна інструкція записує в цей регістр
 - **WAW** (write after write, запис після запису): інструкція пробує писати в регістр після того, як у нього вже записала наступна по ходу програми інструкція

Позачергове виконання інструкцій

- **Паралелізм на рівні інструкцій (Instruction level parallelism, ILP):** число інструкцій, які можуть виконуватися одночасно (звичайно < 3)
- **Таблиця готовності (Scoreboard):** таблиця, яка зберігає інформацію про:
 - інструкції, очікуючі виконання
 - доступні функціональні блоки (АЛП, порти пам'яті і т.д.)
 - залежності між інструкціями

Приклад позачергового виконання

```
lw $t0, 40($s0)
```

```
add $t1, $t0, $s1
```

```
sub $t0, $s2, $s3
```


Ідеальний IPC: 2

```
and $t2, $s4, $t0
```

Реальний IPC: 6/4 = 1.5

```
or $t3, $s5, $s6
```

```
sw $s7, 80($t3)
```

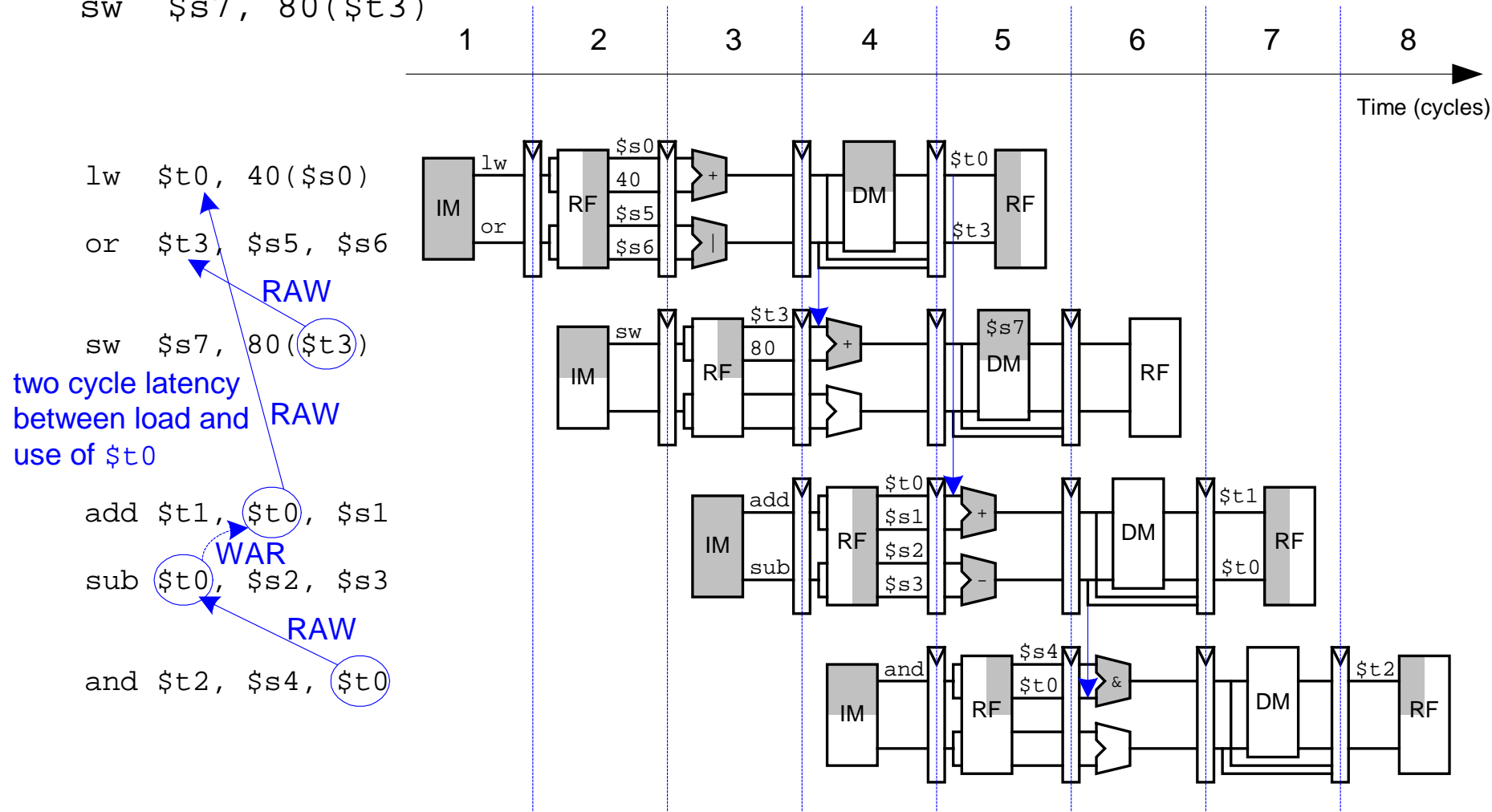

Перейменування регістрів

```
lw $t0, 40($s0)
```

```
add $t1, $t0, $s1
```

```
sub $t0, $s2, $s3
```

Ідеальний IPC: 2

```
and $t2, $s4, $t0
```

Реальний IPC: $6/3 = 2$

```
or $t3, $s5, $s6
```

```
sw $s7, 80($t3)
```

2-cycle RAW

RAW

RAW

```
lw $t0, 40($s0)
```


```
sub $r0, $s2, $s3
```

```
and $t2, $s4, $r0
```

```
or $t3, $s5, $s6
```

```
add $t1, $t0, $s1
```


```
sw $s7, 80($t3)
```

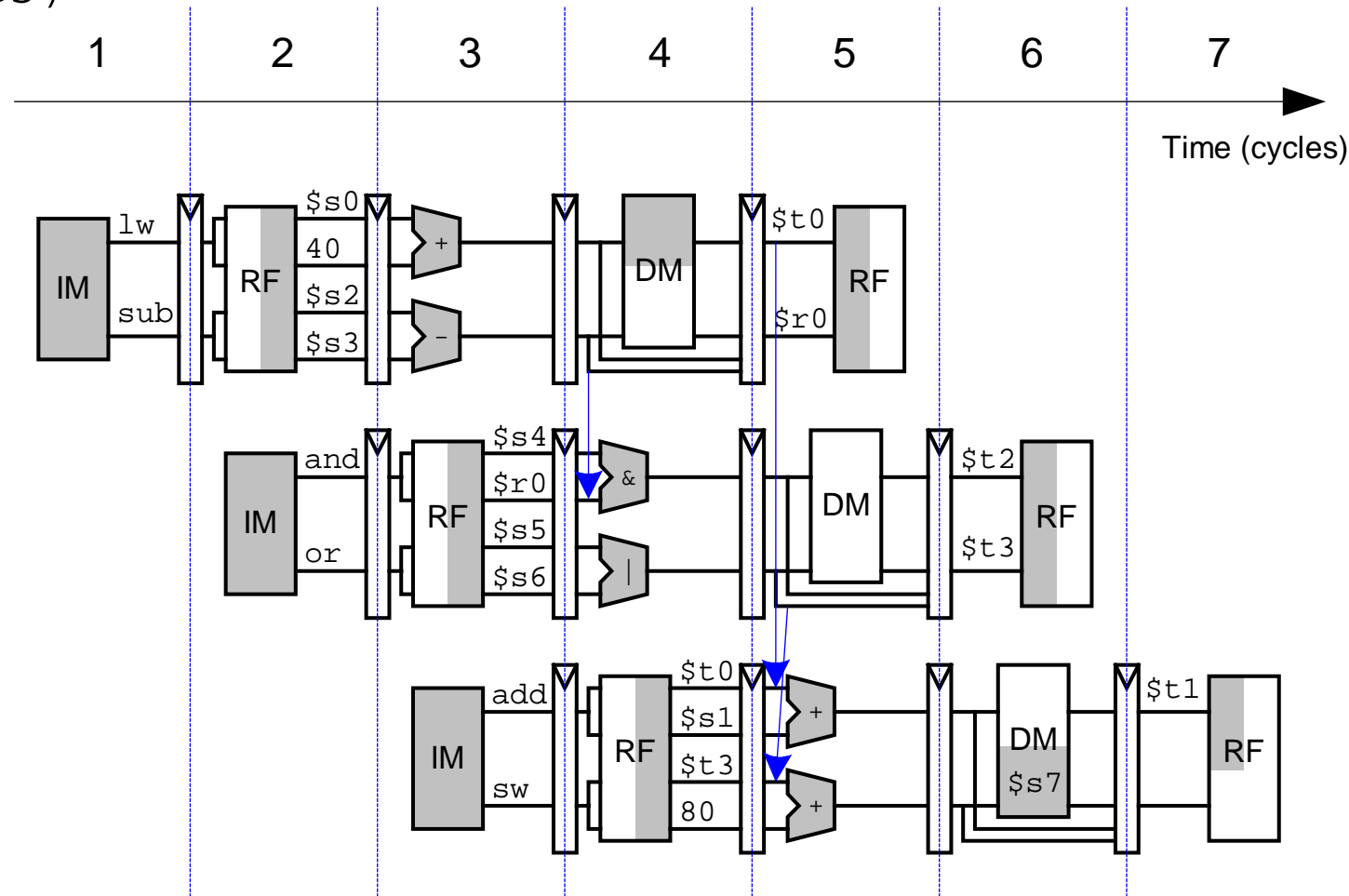

SIMD

- Одиночний потік команд, множинний потік даних (Single Instruction Multiple Data, SIMD)
 - Одна інструкція обробляє множину блоків даних одночасно (наприклад, паралельно додає декілька пар чисел)
 - Часто використовується у комп'ютерній графіці
 - Виконується арифметична операція над декількома невеликими незалежними блоками даних (запакована арифметика)
- Наприклад, в 32-розрядному суматорі можна одночасно додавати 4-ри пари 8-бітових операндів

`padd8 $s2, $s0, $s1`

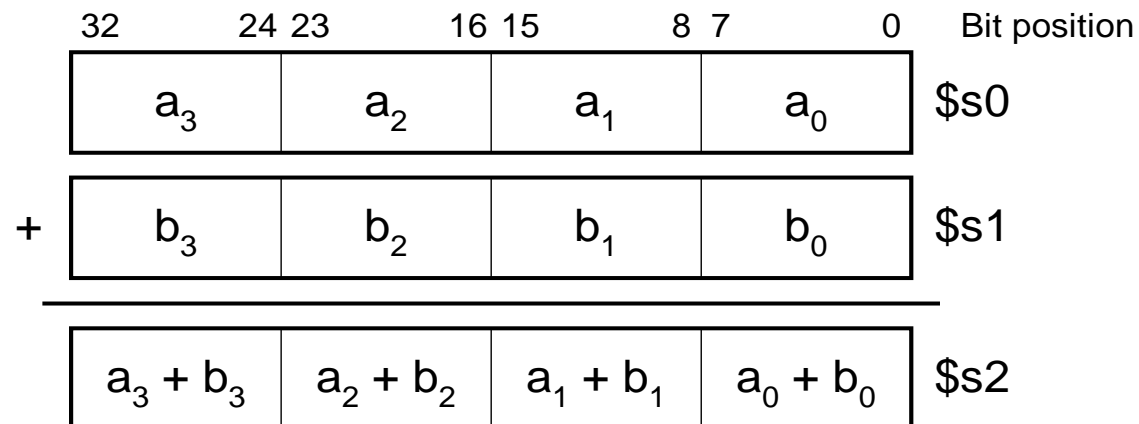

Багатопоточність і мультипроцесорність

- **Багатопоточність**

- Наприклад, в текстовому редакторі один потік може відповідати за обробку введення з клавіатури символів і набирання тексту, інший потік “одночасно” виконувати перевірку правопису, третій потік може при цьому виводити текст на друк

- **Мультипроцесорність**

- Декілька окремих процесорів всередині одного кристалу

Потоки: визначення

- **Процес:** програма, яка виконується на комп'ютері
 - Декілька процесів можуть виконуватися одночасно, наприклад: веб пошук, прослуховування музики, написання статті в текстовому редакторі
- **Потік:** частина процесу (програми)
 - Процес може містити декілька потоків, наприклад текстовий редактор може містити потоки для набору тексту, перевірки орфографії, друку

Потоки у звичайному процесорі

- У кожний момент часу виконується один потік
- Коли виконання потоку блокується (наприклад, потік очікує дані з повільної внутрішньої пам'яті):
 - архітектурний стан потоку зберігається
 - архітектурний стан наступного потоку завантажується в процесор і потік запускається на виконання
 - Така процедура називається **перемиканням контексту**
- До тих пір, поки процесор перемикається між потоками достатньо швидко, користувачу здається, що всі потоки виконуються одночасно.

Багатопоточність

- У багатопоточного процесора є декілька копій архітектурного стану
- Декілька потоків можуть бути **активними** одночасно:
 - коли виконання одного потоку блокується, сразу ж запускається виконання іншого потоку на наявних функціональних блоках
 - Якщо один потік не використовує всі функціональні блоки процесора, їх використовує інший потік
- Багатопоточність не впливає на паралелізм на рівні інструкцій (ILP) окремого потоку, але збільшує загальну продуктивність обчислень

Intel називає таку технологію ‘hyperthreading’

Багатопроцесорність

- Багатопроцесорна система (multiprocessor system), або просто мультипроцесор, складається з декількох процесорів і апаратури для з'єднання їх між собою
- Типи:
 - **Гомогенна (симетрична) багатопроцесорність:** декілька однакових процесорів підключені до загальної шини пам'яті
 - **Гетерогенна (асиметрична) багатопроцесорність:** різні типи процесорних ядер використовуються для задач різних типів (наприклад, в мобільному телефоні для обчислень використовується звичайний процесор, а для оброблення аудіо/відео – спеціалізоване DSP ядро)
 - **Кластери:** кожне ядро має свою власну пам'ять